




BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2



Ders Notu 11: Proteus ile Analog Devre Tasarımı

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü
31/12/2020
Konya

Kırpıcı Devresi

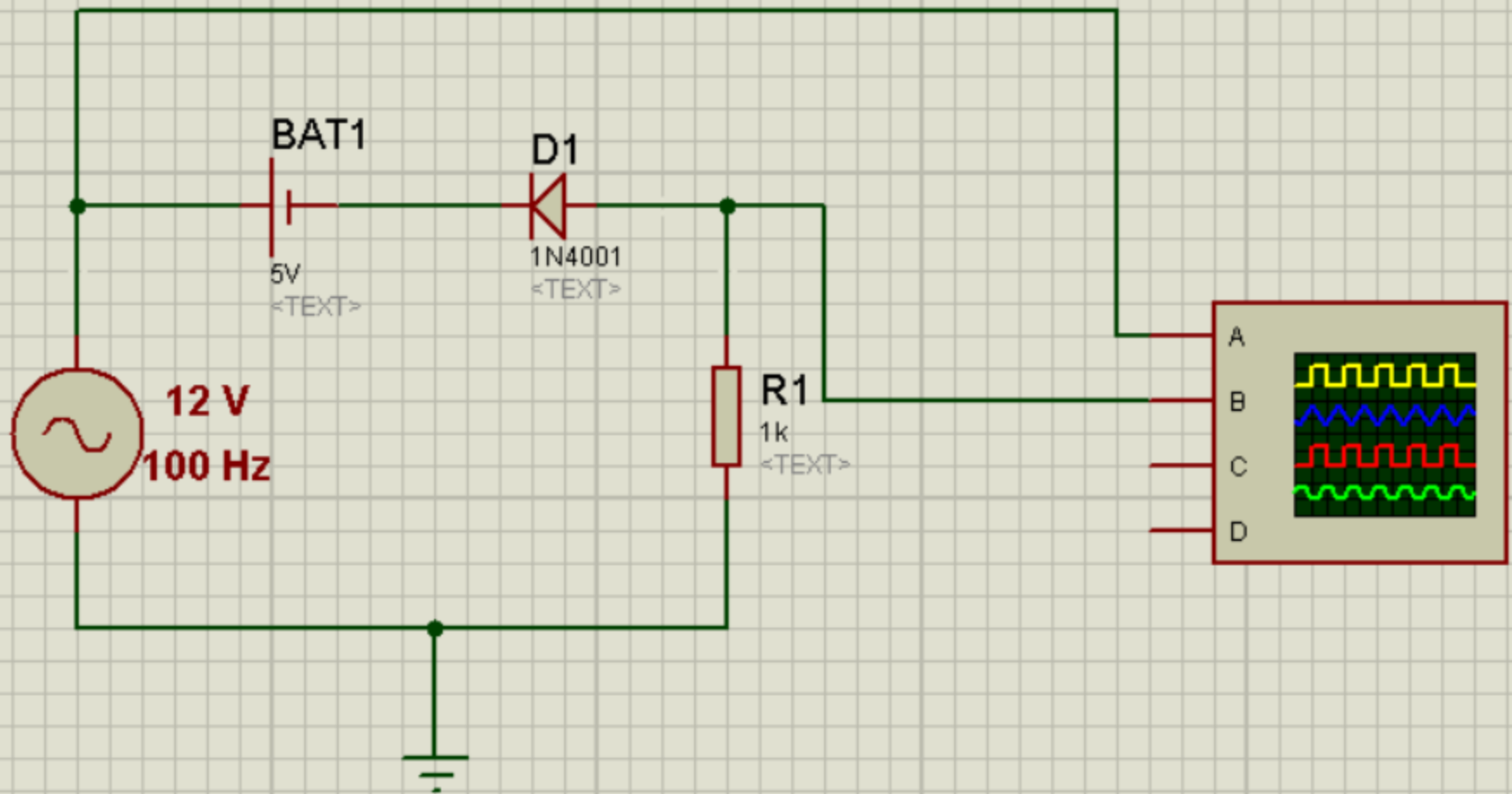


Evirmeyen Kuvvetlendirici

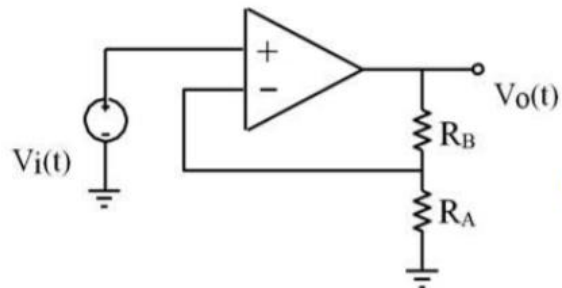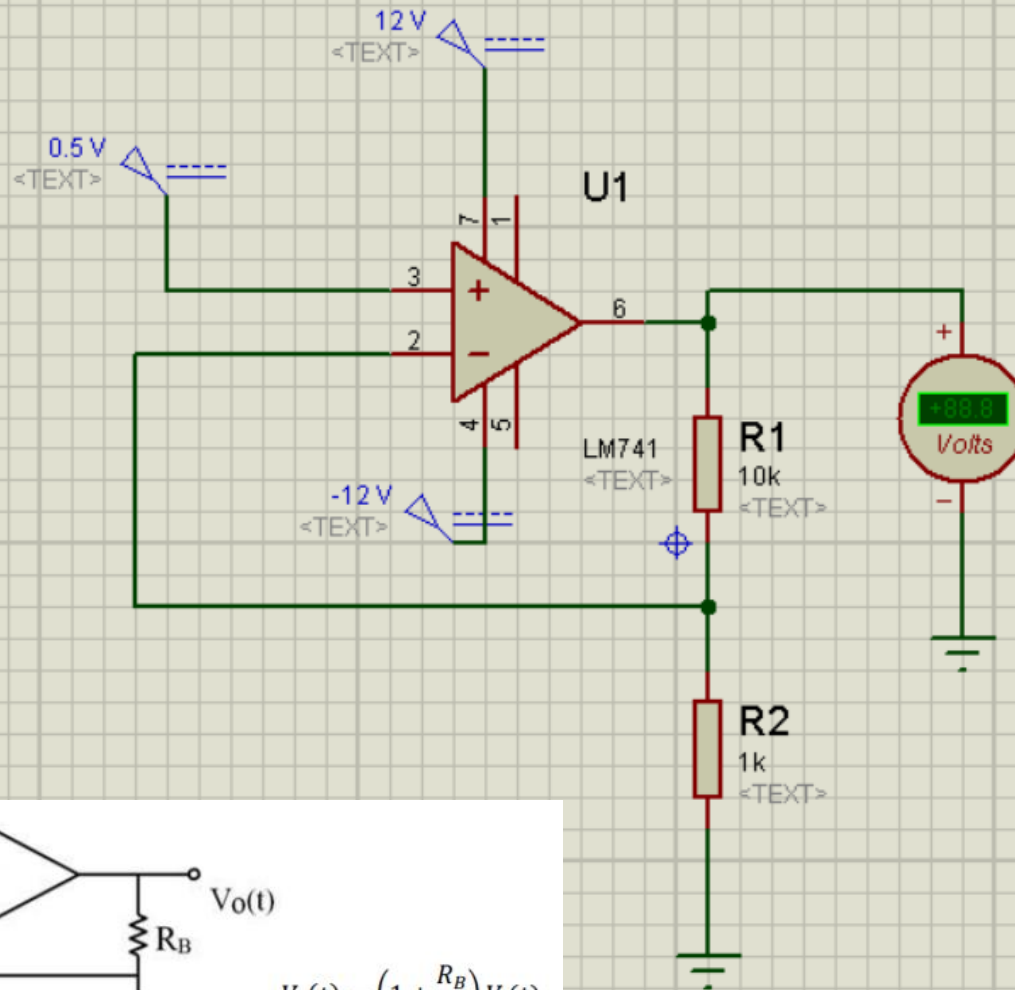


$$V_o(t) = \left(1 + \frac{R_B}{R_A}\right) V_i(t)$$


Anahtarlama Devresi

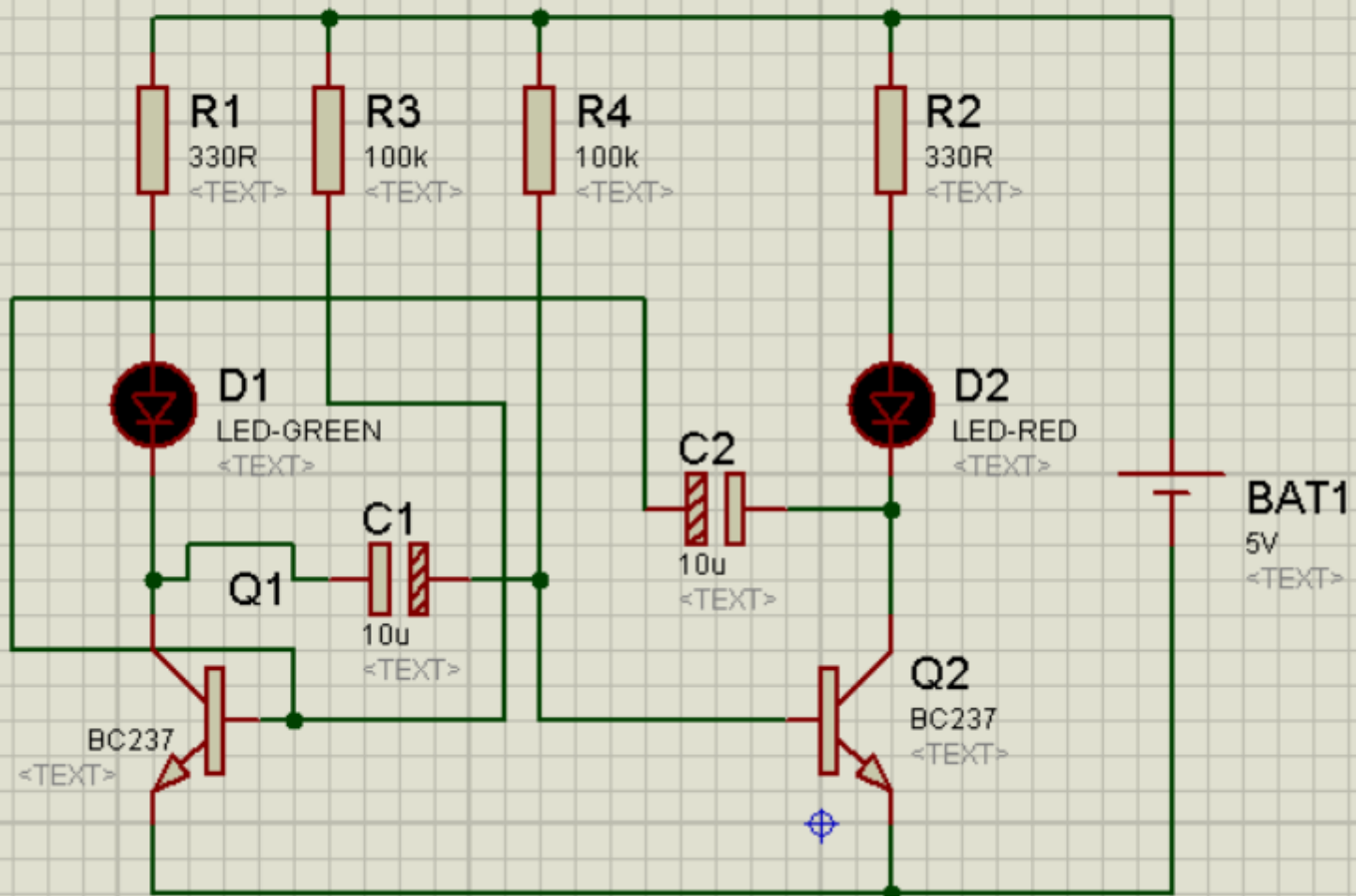


Regulator Devresi

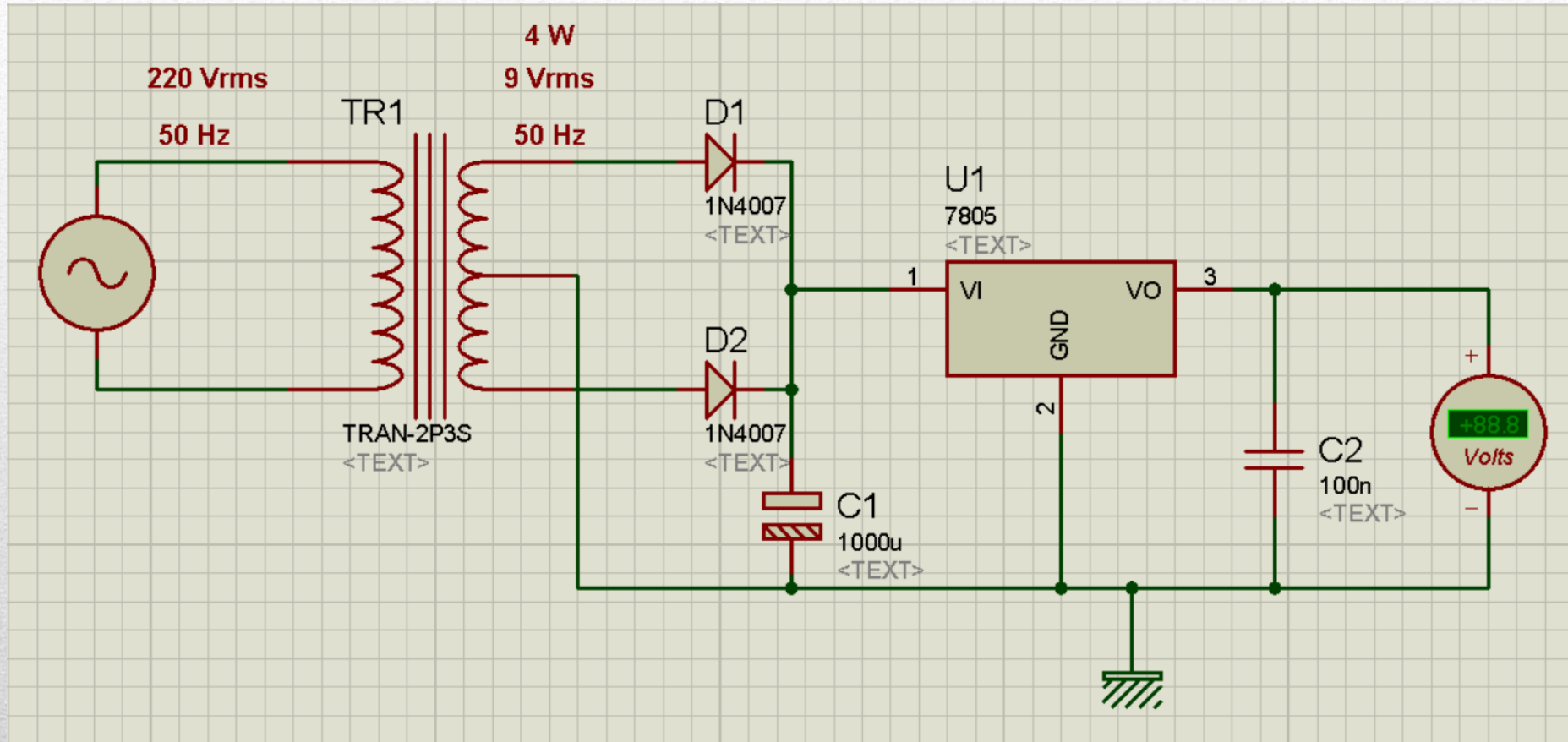


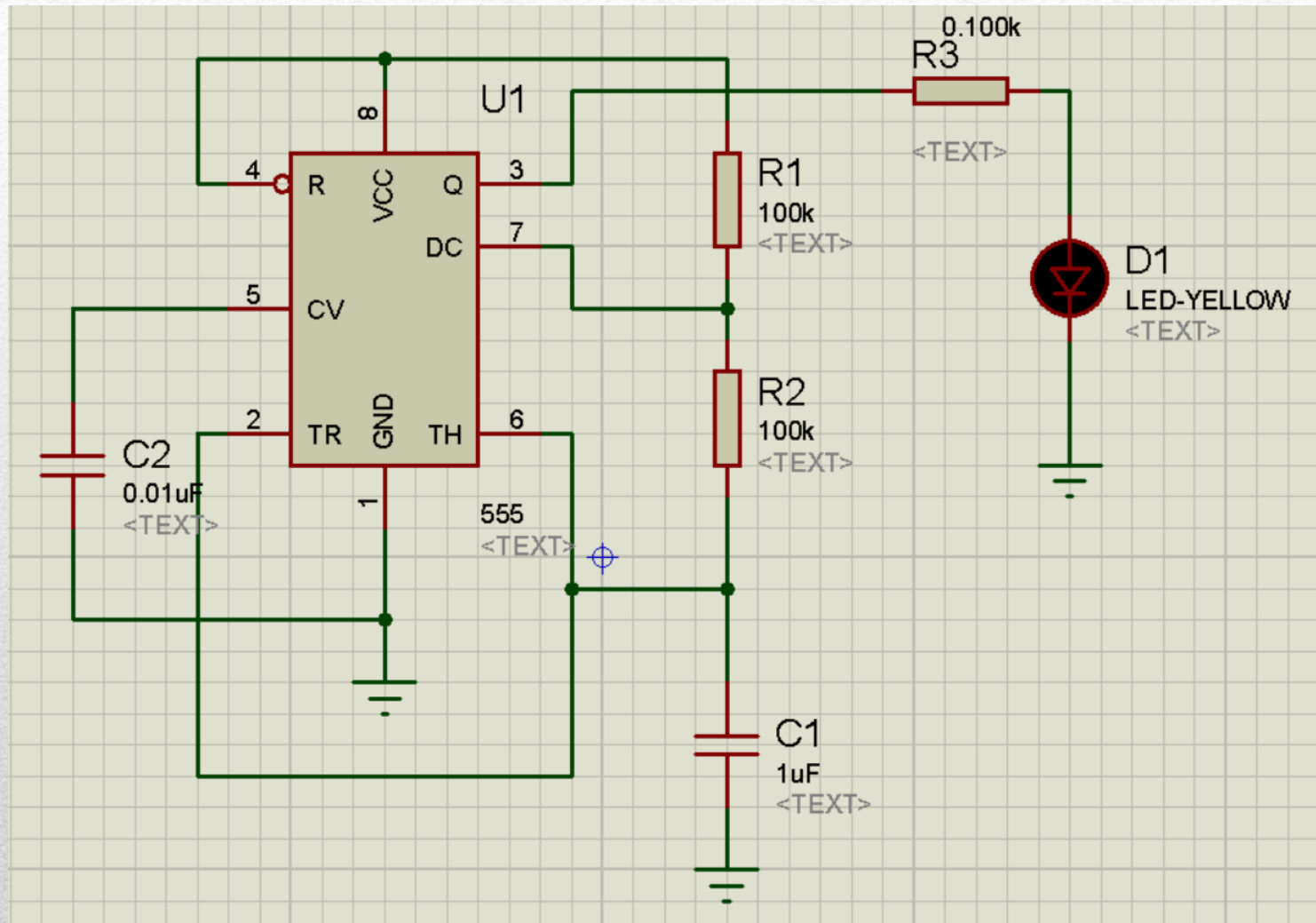Kararsız Multivibratör / Kare Dalga Üretici



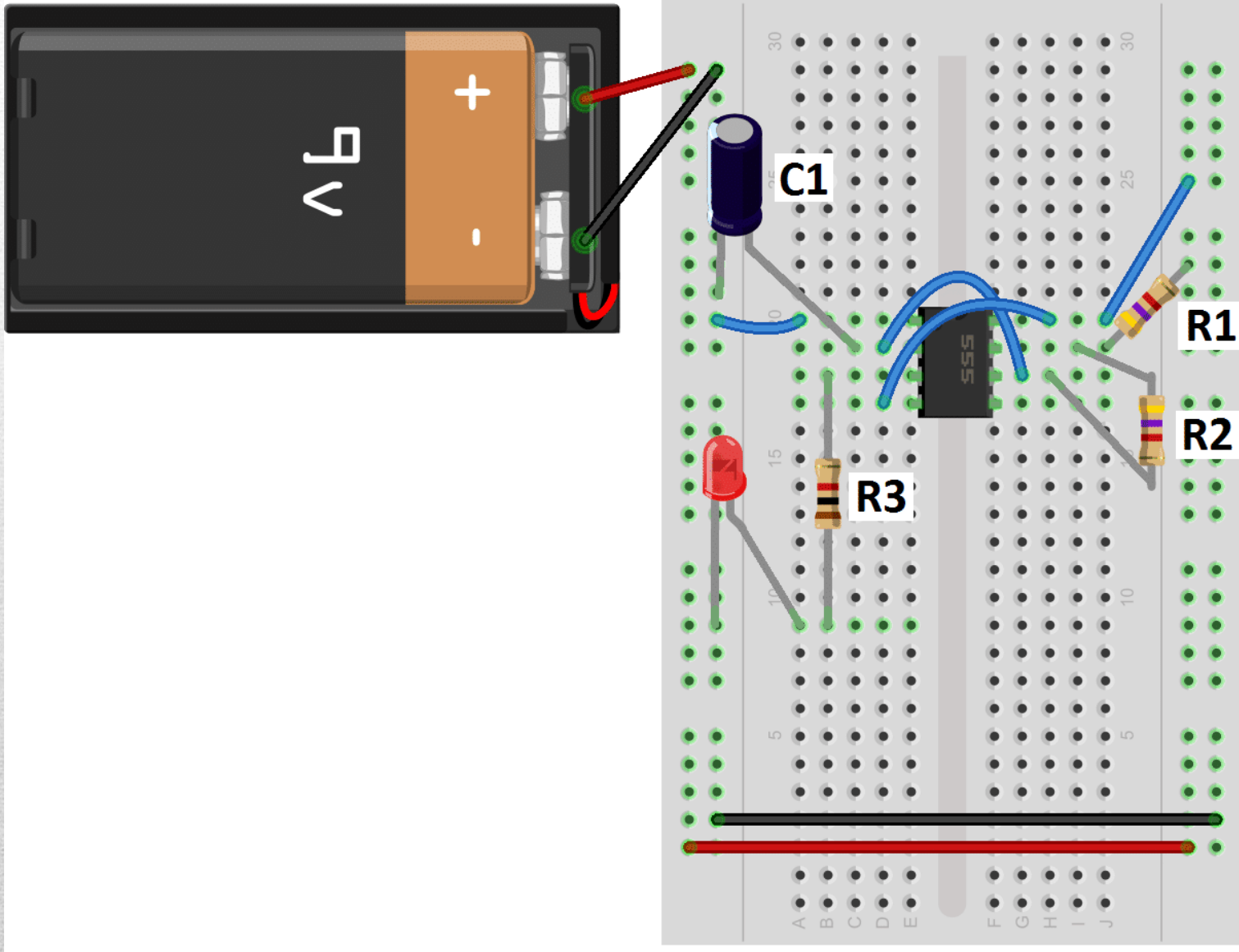Kararsız Multivibratör / Kare Dalga Üreteci



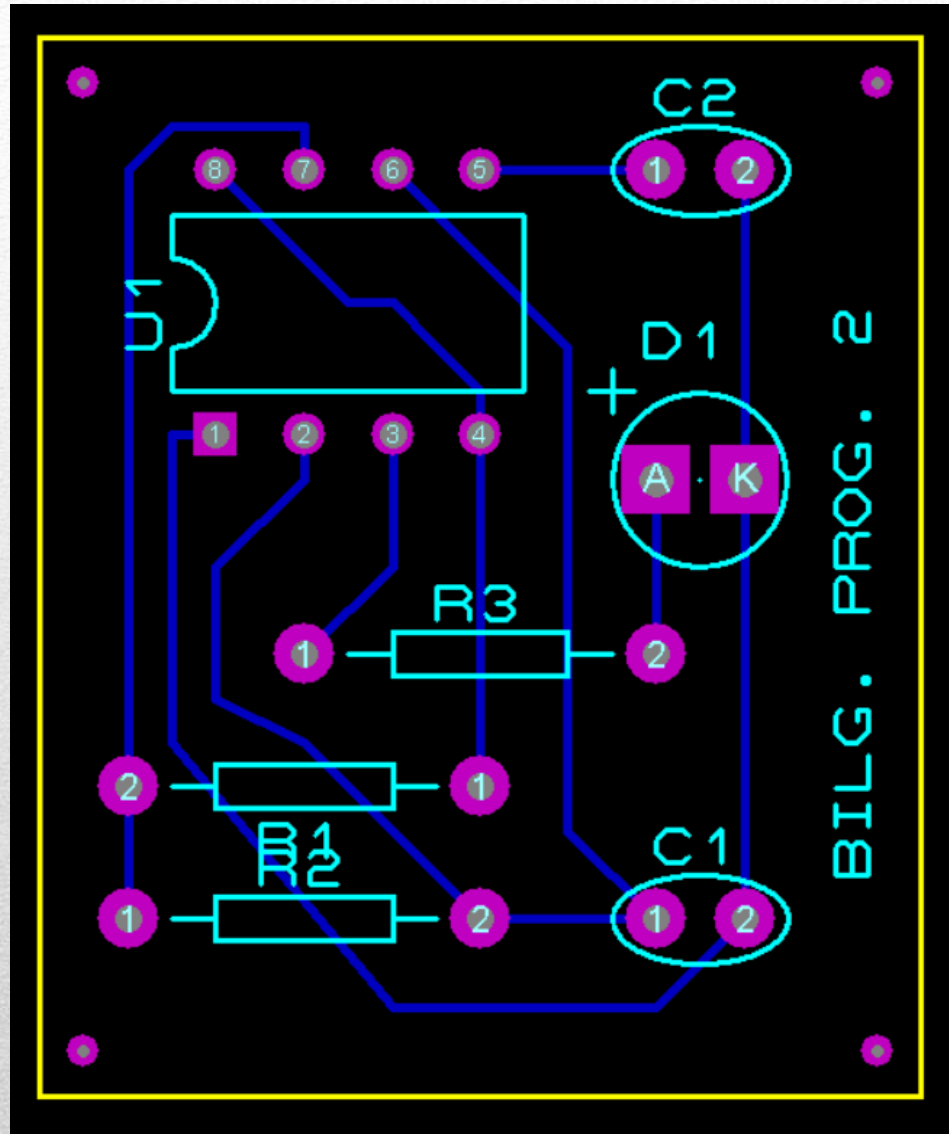

Kaynaklar:

- <https://www.circuitbasics.com/>