


Adı Soyadı:
Numarası:
İmza:

T.C. Konya Teknik Üniversitesi, Müh. ve Doğ. Bil.
Fak., Elk.-Elt. Müh. Böl. Elektronik I Dersi VİZE
Sınavı

1	2	3	4

Tarih:29.11.2023 Süre:90 dak.BAŞARILAR... Prof.Dr. Seral ÖZŞEN & Prof.Dr. Murat CEYLAN
Ad, soyad, numara bilgilerini eksik ya da hatalı giren öğrencilerden 5 puan kırılabacaktır.


S.1.

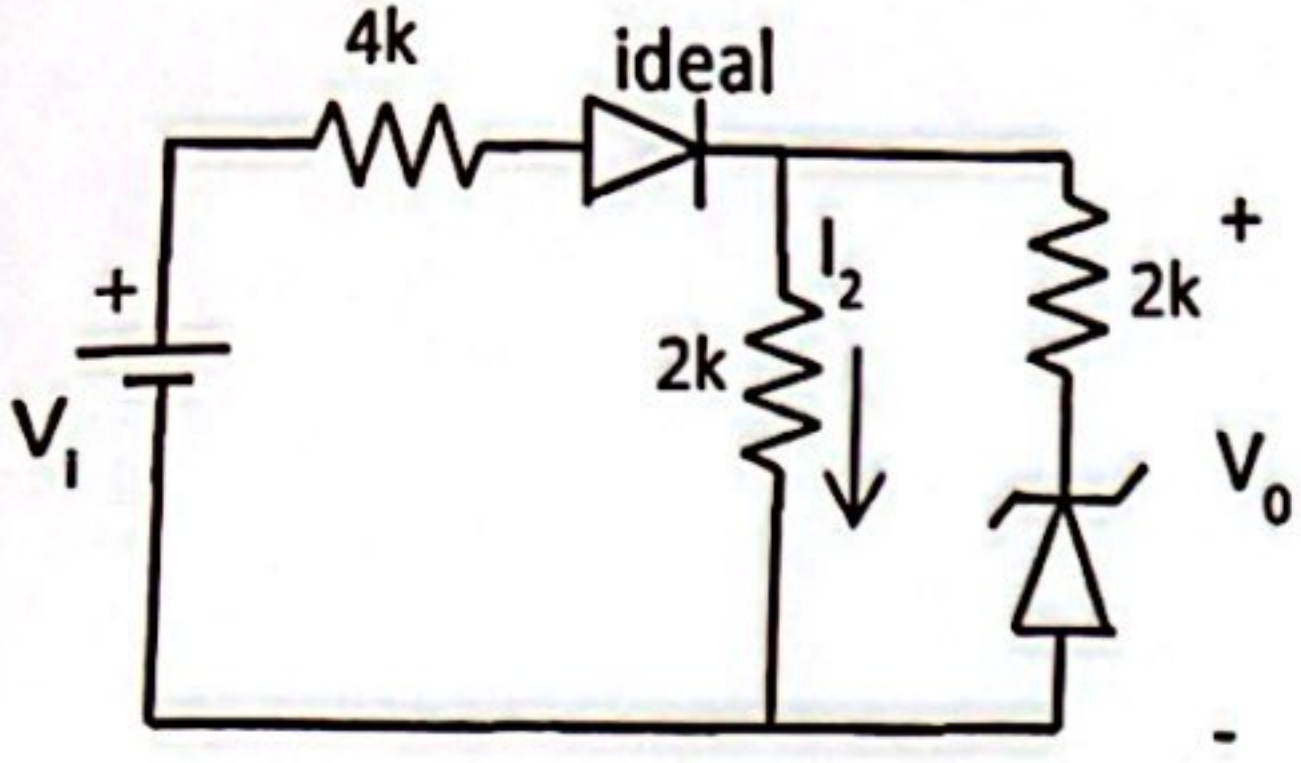

Şekildeki devrede $V_1=18V$ $V_Z=4V$ olarak verilmektedir. Buna göre V_0 voltajını ve I_2 akımını bulunuz.

Gözüm =

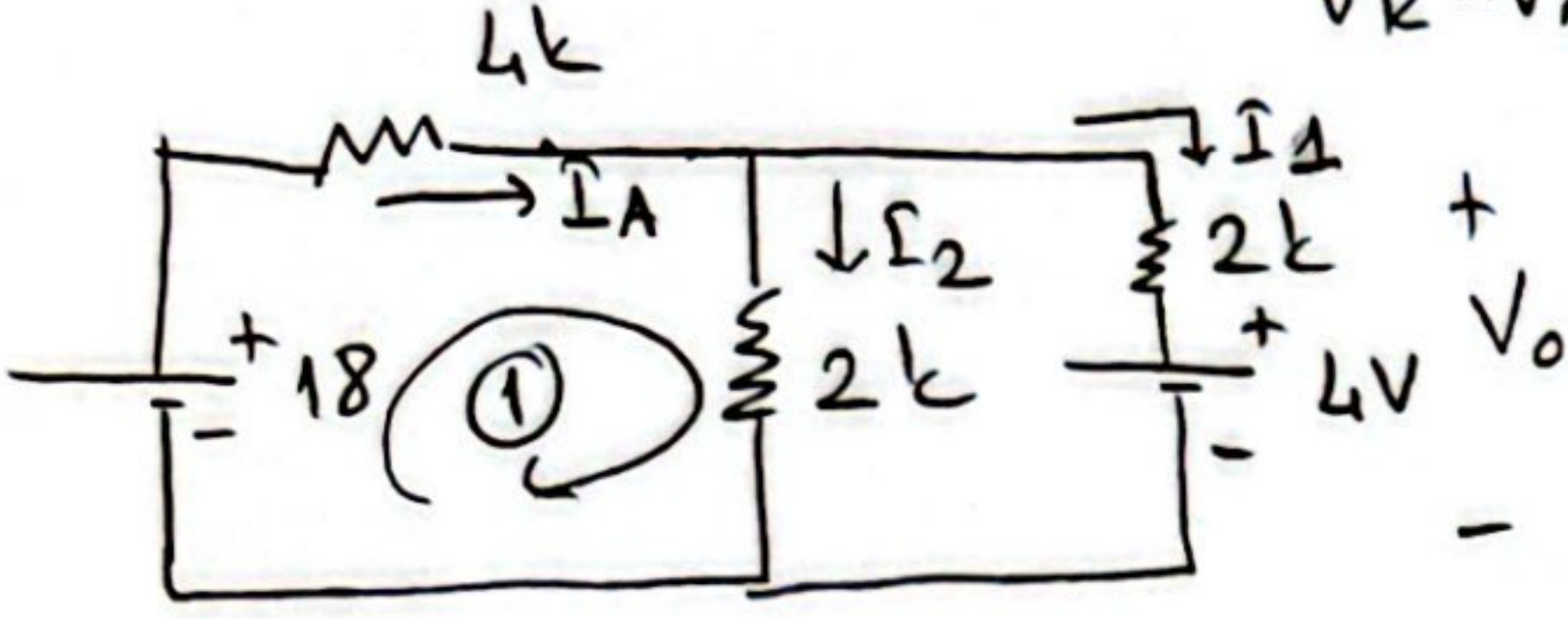$\Rightarrow$ Diyod iletimde ($V_A = 18V, V_K = 0V$) (2p)
 $\Rightarrow$ Zener için: $V_A = 0$ $V_K = \frac{18}{6k} \cdot 2k = 6V$
 $V_K - V_A \geq 4V$ old. için ters yönde iletimde (3p)



① nolu çevre:

$$18 = 4k \cdot I_A + 2k \cdot I_2$$

$$18 = 4k(2I_2 - 2mA) + 2kI_2 \Rightarrow$$

$$18 = 8kI_2 - 8 + 2kI_2$$

$$26 = 10kI_2$$

$$I_2 = 2,6mA$$

(10p)

$$\rightarrow I_1 = I_2 - 2mA$$

$$I_1 = 0,6mA$$



$$V_0 = 2k \cdot I_1 + 4$$

$$V_0 = 2k \cdot 0,6mA + 4$$

$$V_0 = 5,2V$$

(10p)

S.4.

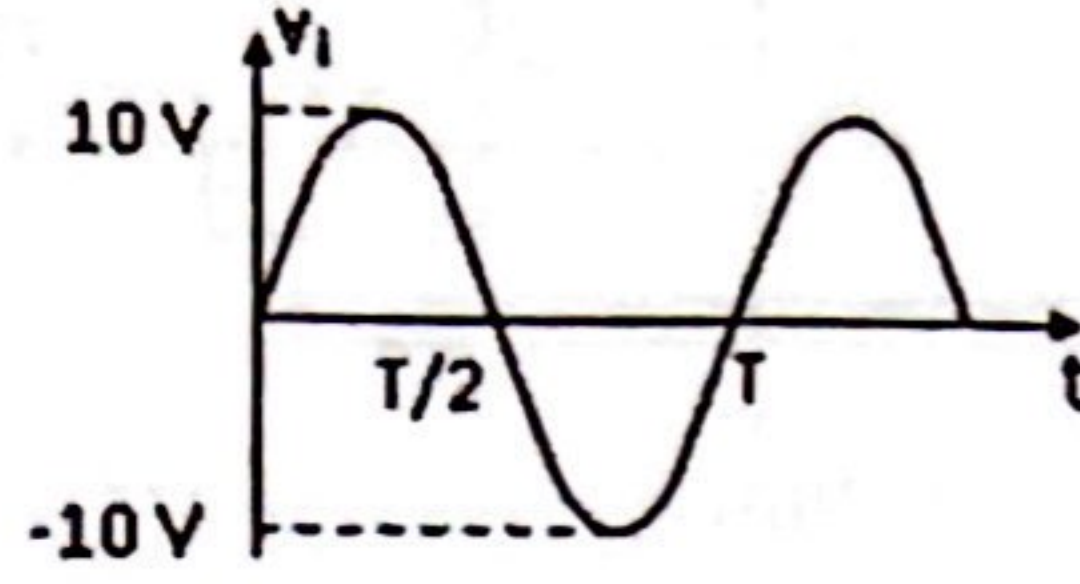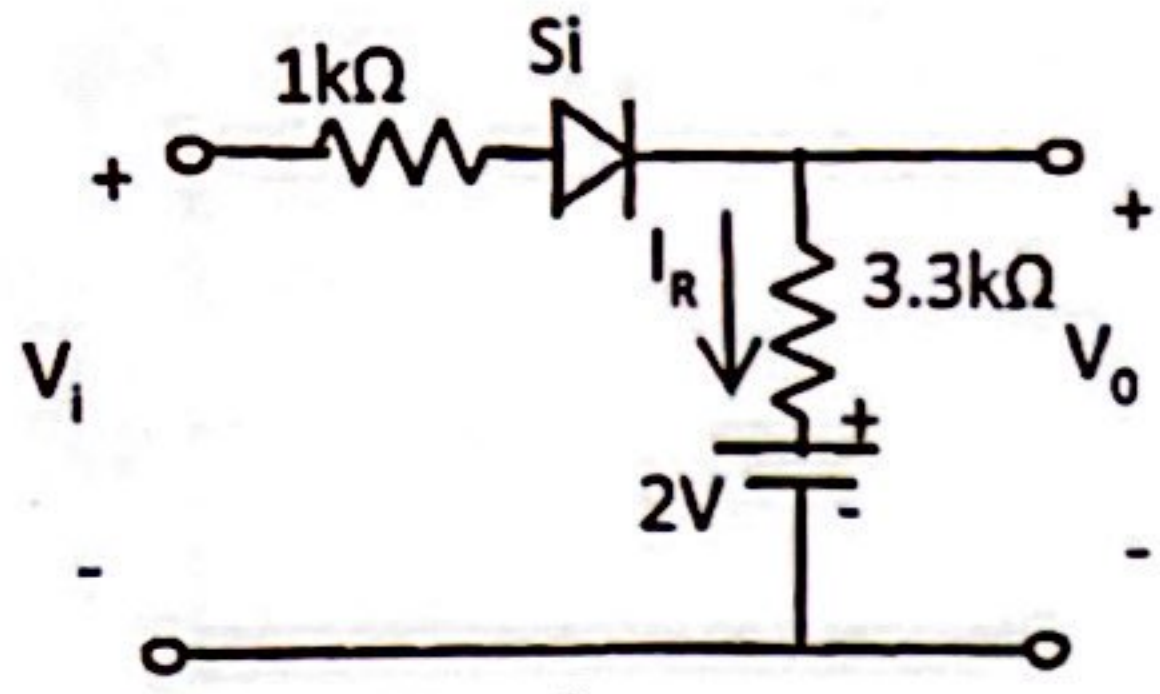

Yandaki devre için V_o ve I_R nin dalga şekillerini ölçekli olarak çiziniz.

Si Diyod $I_{cihı}$


$$V_A = V_i, V_K = 2V$$

$$\Rightarrow U_p - 2 \geq 0,7 \text{ ise D iletimde}$$

$$U_p > 2,7 \text{ ise D diyod iletimde}$$

$$< 2,7 \text{ ise Diyod kesimde}$$


D iletimde iken

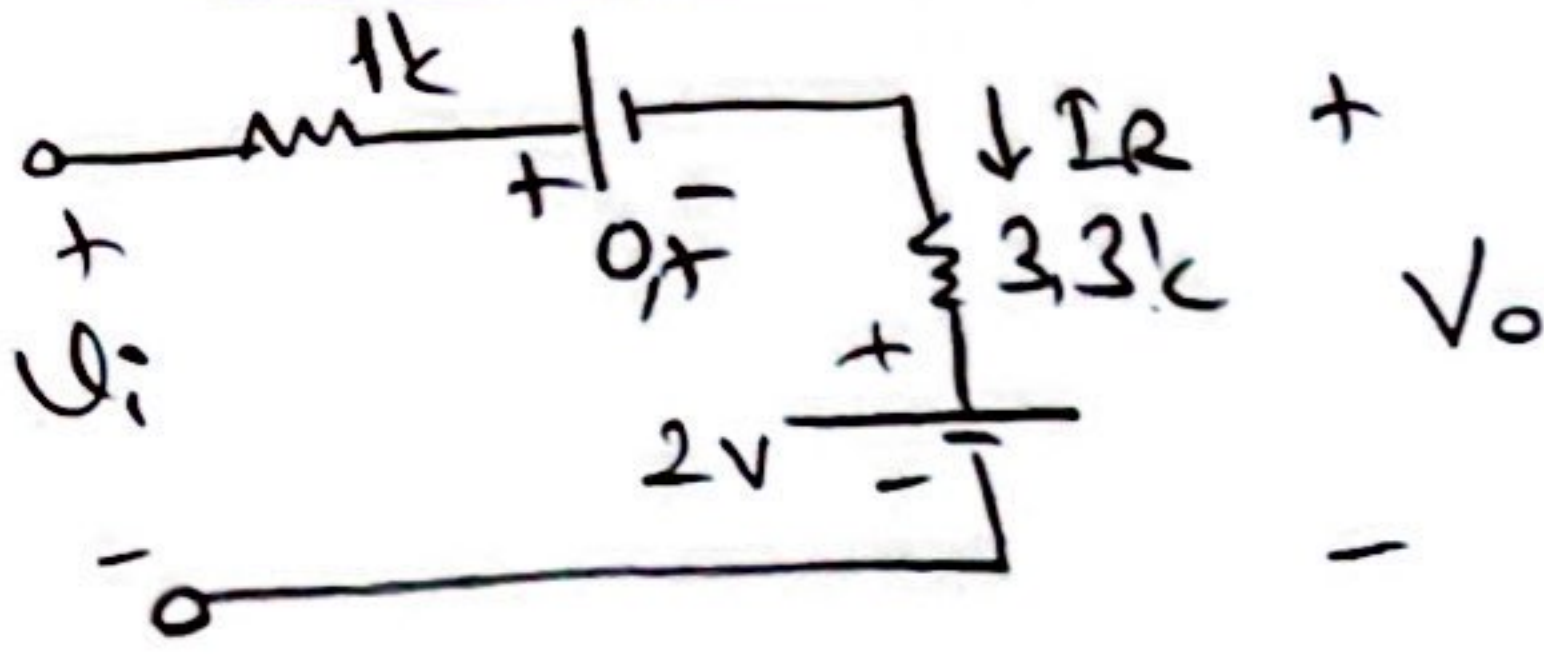

$$I_R = \frac{U_i - 2,7}{4,3k}$$

$$V_o = I_R \cdot 3,3k + 2 \Rightarrow V_o \approx 0,76 U_i$$




D kesimde iken

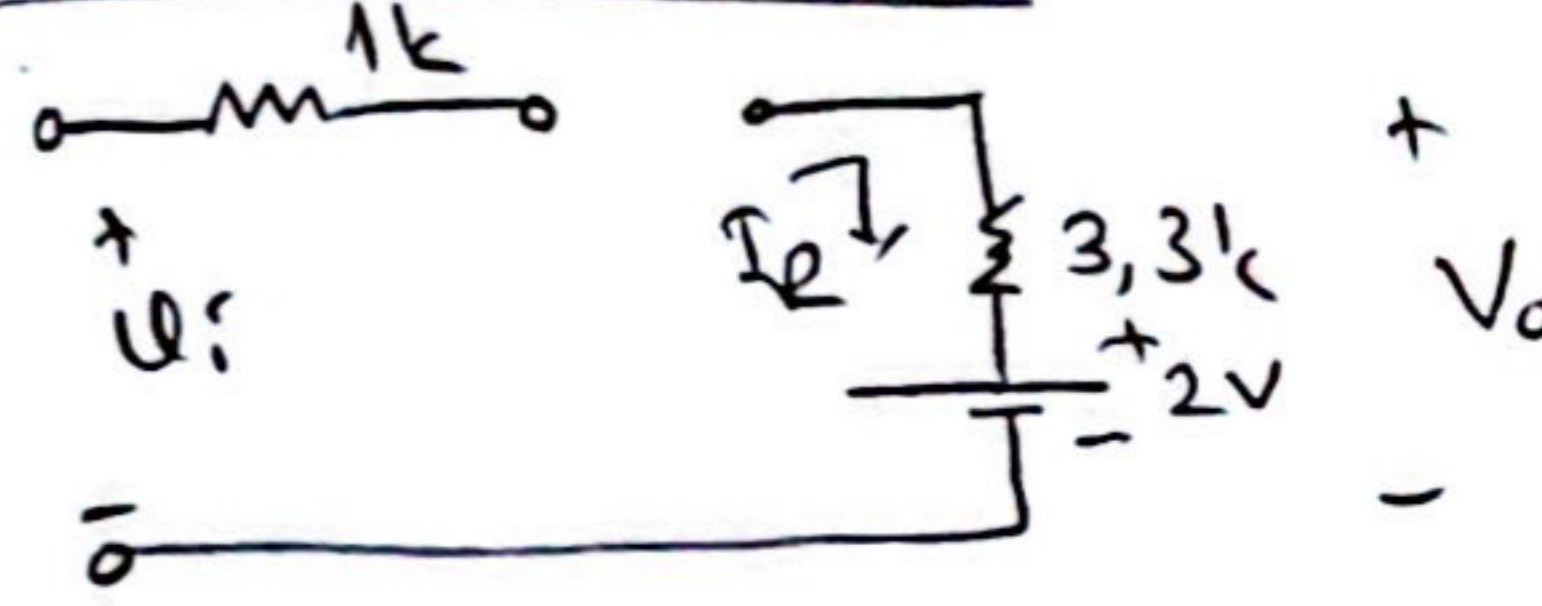

$$I_R = 0$$

$$V_o = 2$$


giriş yolu.

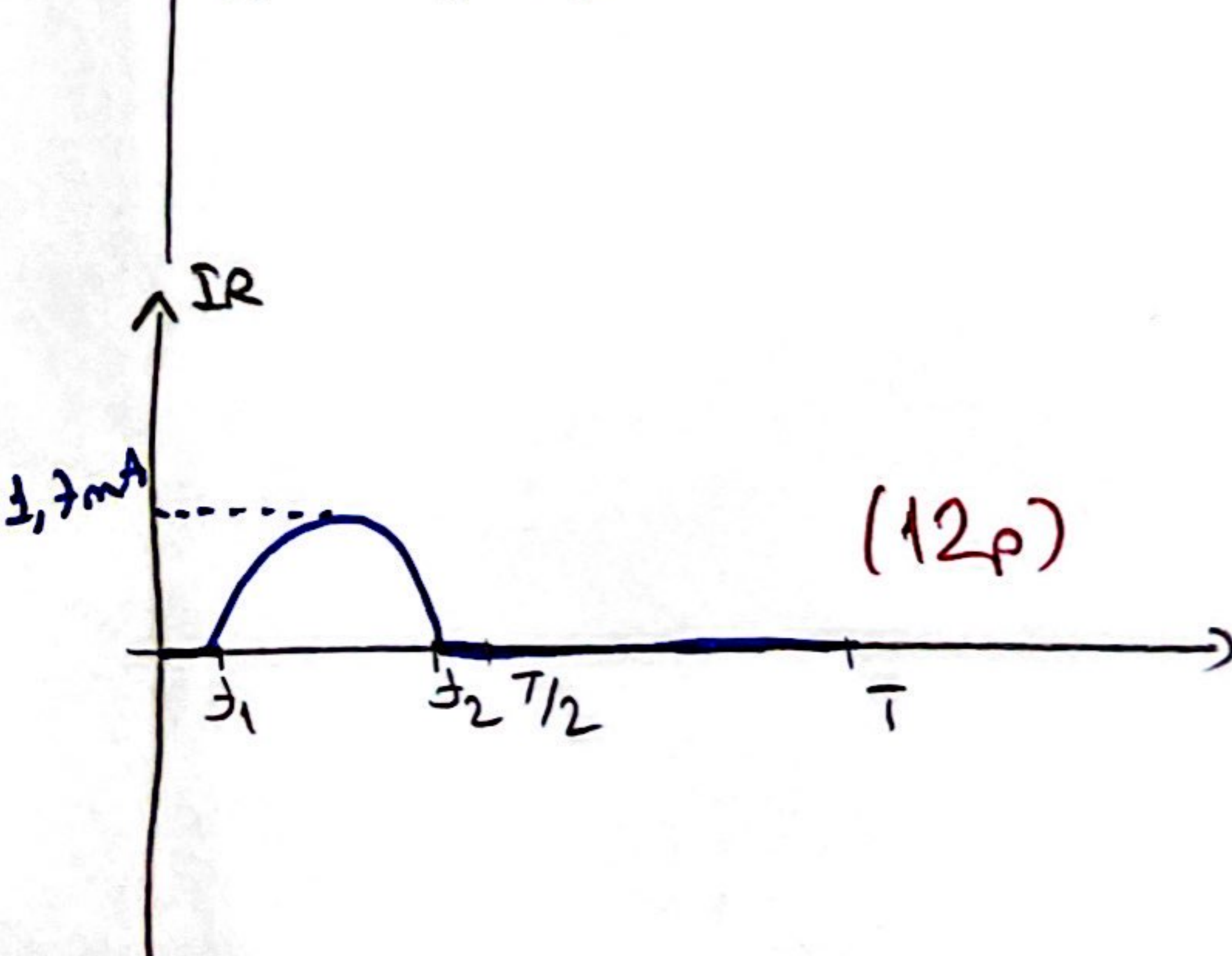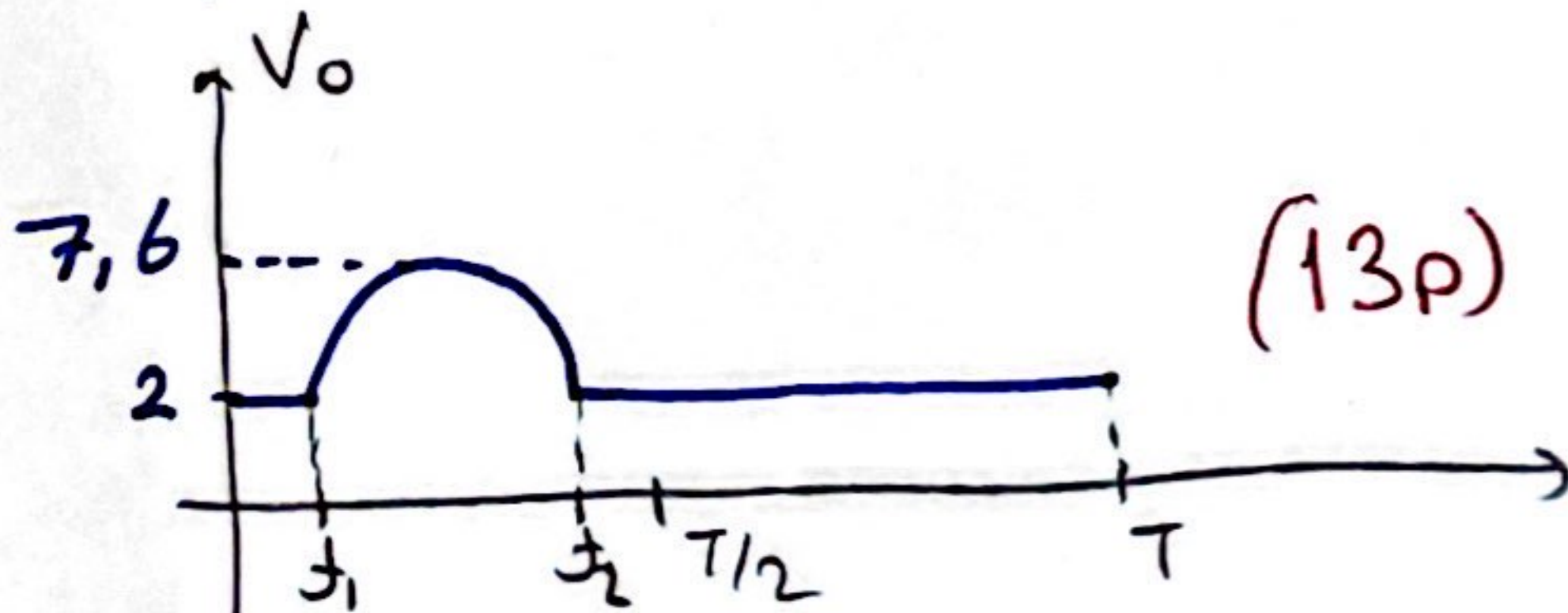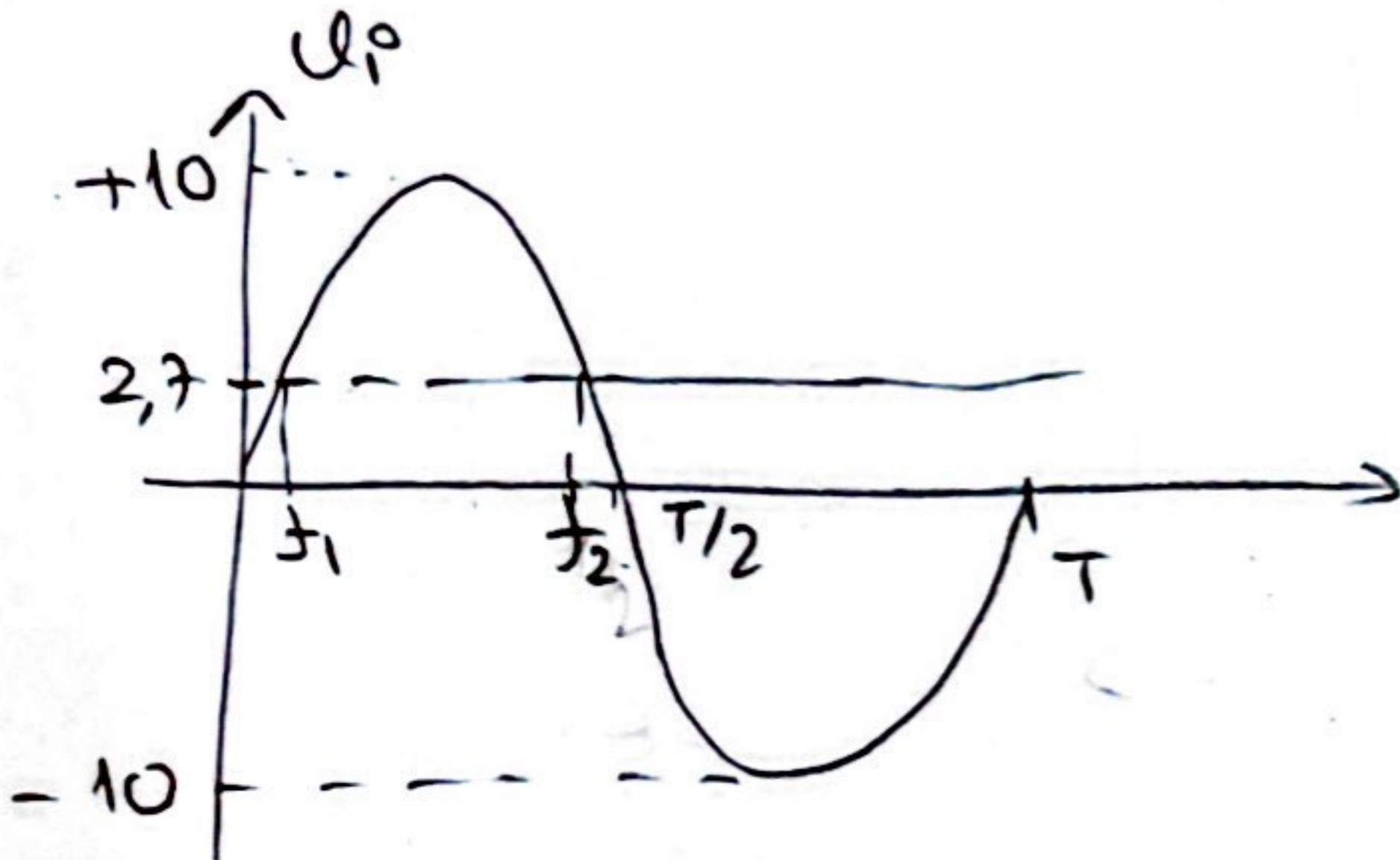

Not:

* giriş yolu doğru (dalgı şekillerinin çizimi yolu ile) $\Rightarrow$ (15p.)

②

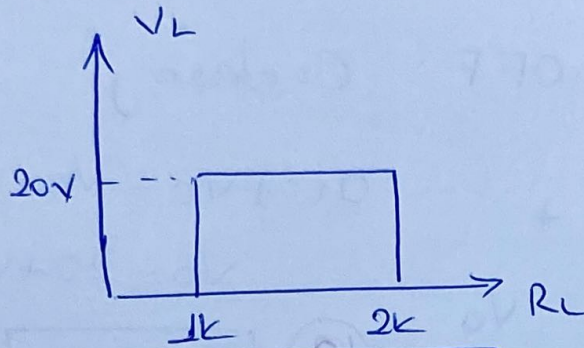

Soruda
Verilenler $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} V_2 &= 20V & R_{Lmin} &= 1k \\ R_{Lmax} &= 2k \\ V_i &= 60V \end{aligned}$$

$$R_{Lmin} = R \cdot \frac{V_2}{V_i - V_2}$$

$$1k = R \cdot \frac{(20)V}{(60-20)V}$$

$$R = 2k$$

5 puan

$$V_R = V_i - V_2$$

$$V_R = 60 - 20 = 40V$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{40V}{2k} = 20mA \Rightarrow I_R = 20mA \quad (5)$$

$$I_R = I_{2max} + I_{Lmin} \Rightarrow I_{2m} = I_R - I_{Lmin}$$

$$I_{Lmin} = \frac{V_2}{R_{Lmax}} = \frac{20V}{2k} = 10mA \Rightarrow I_{2m} = 20mA - 10mA$$


$$I_{Lmin} = 10mA \quad (5)$$

$$I_{2m} = 10mA \quad (5)$$

$$P_{2m} = V_2 \cdot I_{2m} = 20V \cdot (10mA) = 200mW$$

$$P_{2max} = 200mW \quad (5)$$

③ (+) alternansta; D: OFF C: deşorj

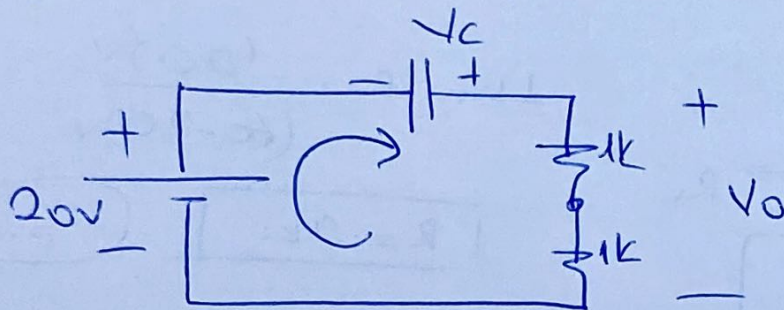


$$20 + V_c - V_o = 0$$

$$V_o = 20 + V_c$$

⑩ $V_o = 25V$


(-) alternansta; D: ON C: şarj

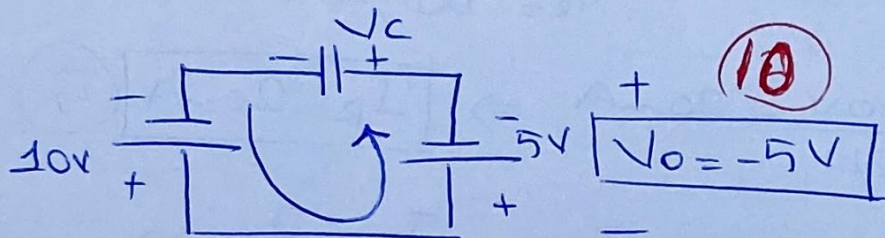

$$10 - 5 - V_c = 0$$

⑤ $V_c = 5V$

⑩ $V_o = -5V$

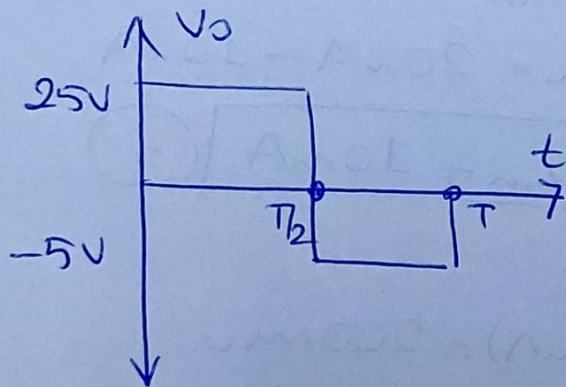

Soruda istenen

$$V_o' = \frac{V_o}{2} \text{ old. göre;}$$

