


DEVRE ANALİZİ-II VİZE SINAVI

NOT: Cevapları **pdf ye dönüştürüp** sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Dosya ismi verirken numaranızı kullanınız. Cevap kağıdının sol üst tarafına adınızı, soyadınızı, numaranızı ve her sayfaya imza atmayı kesinlikle unutmayınız.

Süre: 90 dakika

SORULAR


S.1-

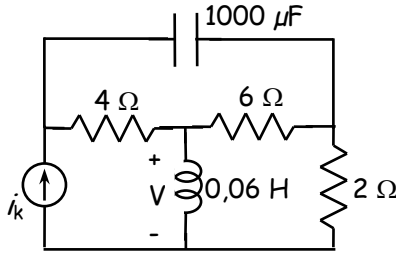

$$i_k(t) = 2\cos(100t) \text{ Amper}$$


Çevre(Göz) akımları yöntemini kullanarak V gerilimini hesaplayınız. (25 p)

S.2-

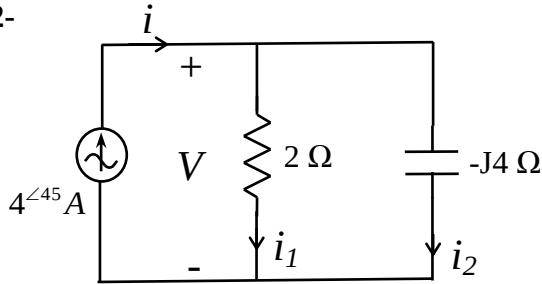


Yandaki devrede i_1 , i_2 ve V değerini bularak aynı koordinat ekseninde $V-i_1-i_2$ fazör diyagramını çiziniz. (25 p)

S.3-

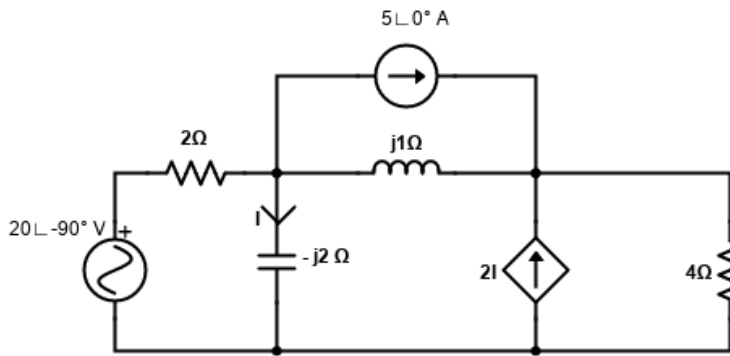

Düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak I' 'yi bulunuz. (25 p)

S.4-

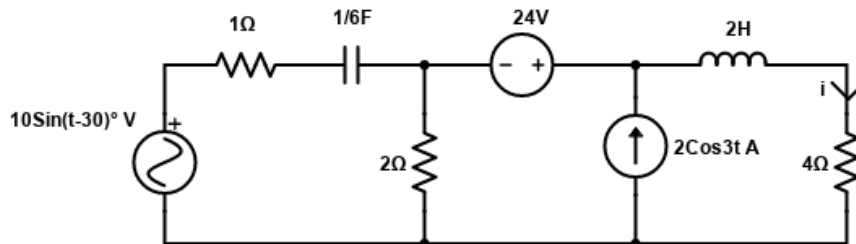

Süperpozisyon teoremini kullanarak $i(t)$ 'yi bulunuz. (25 p)