




BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2


Ders Notu 12: Proteus ile Sayısal Devre Tasarımı

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü
07/01/2021
Konya

Sayıci Örneği (0-99)

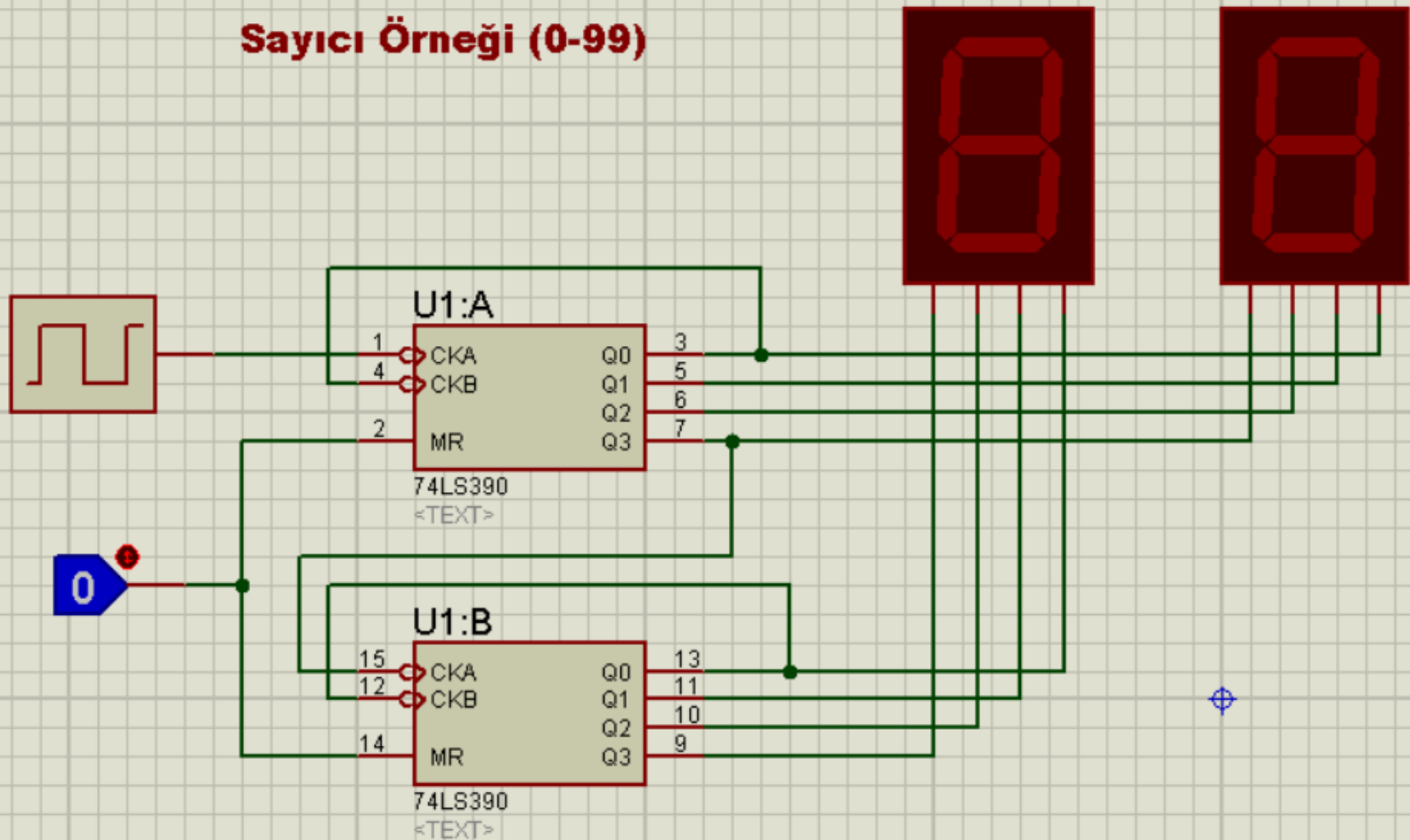


2'DEN 4'E KOD ÇÖZÜCÜ

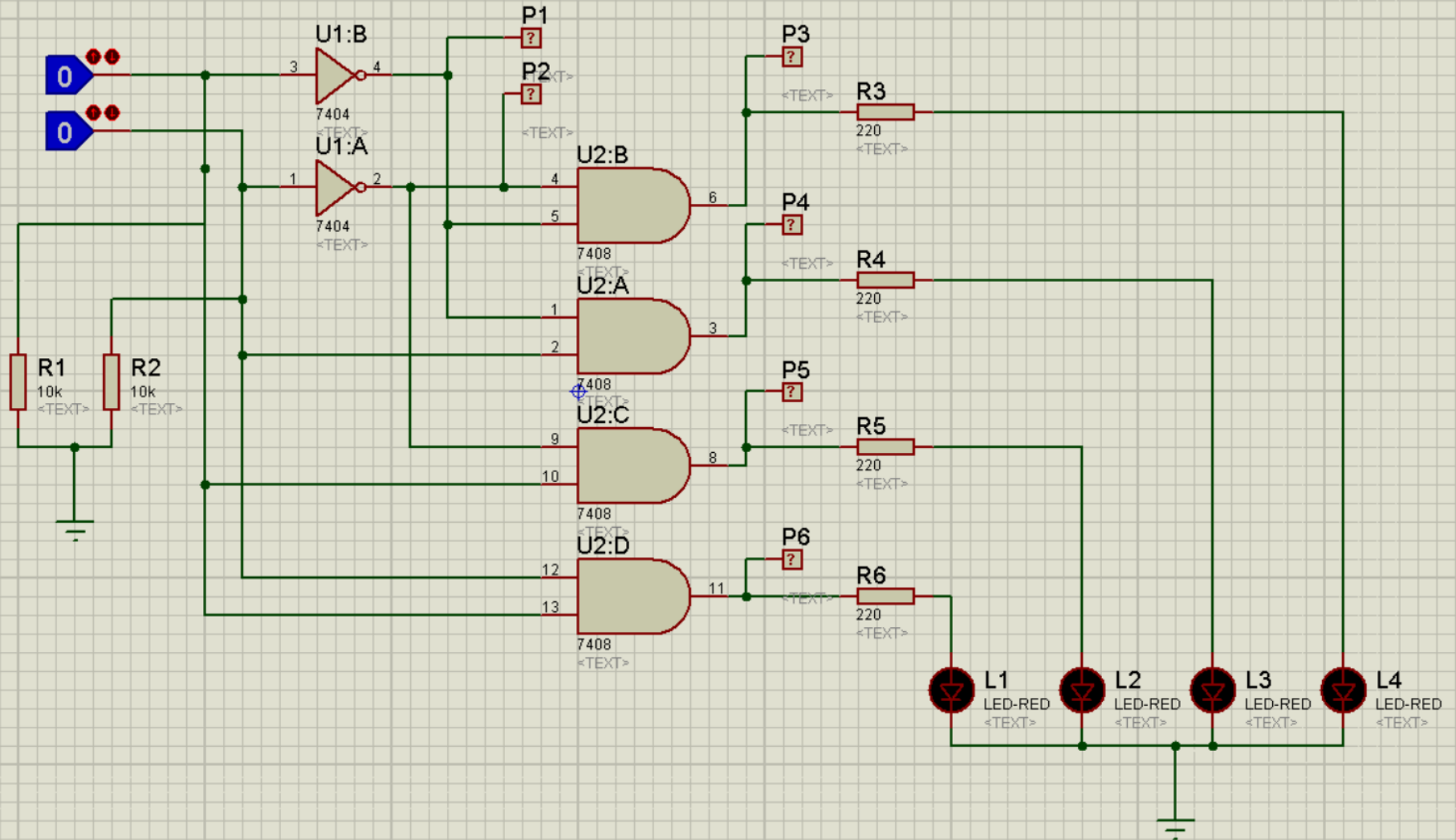

GİRİŞ		LEDLER				LOGIC PROBE'LER					
A	B	L1	L2	L3	L4	P1	P2	P3	P4	P5	P6
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0

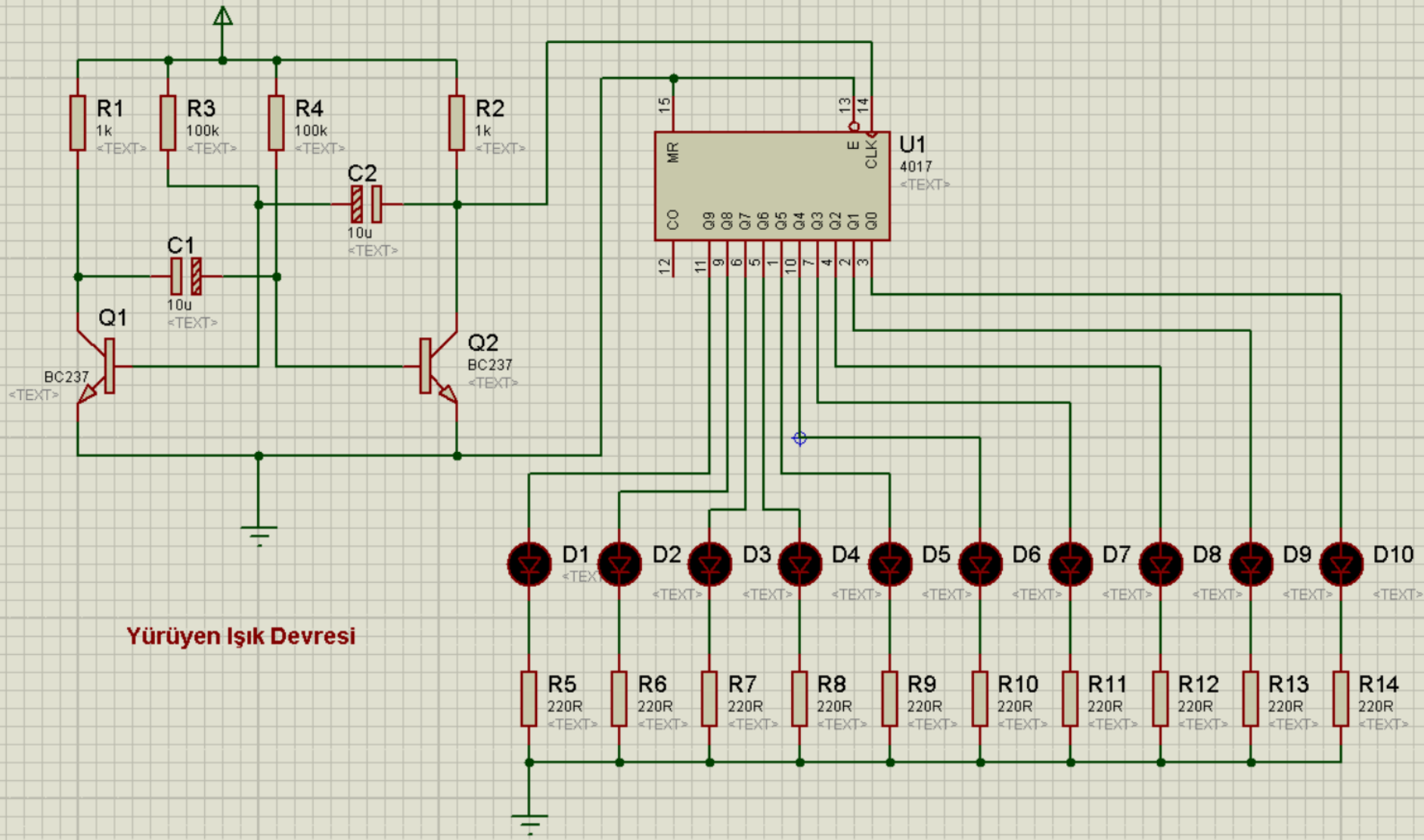10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.





ÖDEV: Yukarıdaki devrenin ARES çizimini gerçekleştiriniz.

KAYNAKLAR

- <https://www.youtube.com/watch?v=8aqQm1GBYNc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=g6-TLodQR7A>
- <https://www.youtube.com/watch?v=pH3av0GDwBU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=jXJYBjVFZrs>