

Adı Soyadı:
Numarası:


T.C. Konya Teknik Üniversitesi, Müh. Ve Doğa
Bil. Fak., Elk.-Elt. Müh. Böl. Elektronik II Dersi

1 2 3 4

Toplam:


Tarih:24.04.2022 Süre:90 dak.BAŞARILAR... Doç.Dr. Murat CEYLAN & Prof.Dr.Seral ÖZŞEN

S.1. (25 Puan)

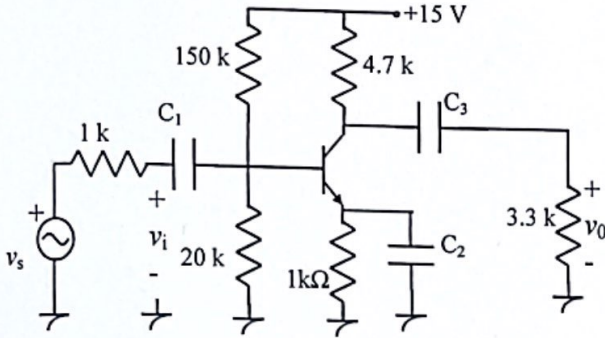

$h_{fe}=100$, $h_{ie}=2,17k\Omega$, $h_{oe}=20mS$ olduğuna göre;

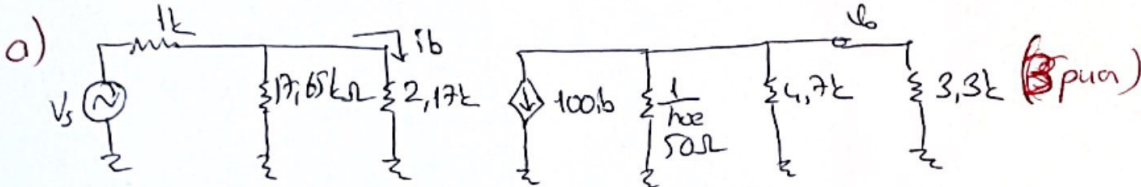- Devrenin AC eşdeğerini çiziniz.
- $Z_i=?$, $Z_o=?$
- $A_v=?$, $A_{v_s}=?$, $A_i=?$
- $v_s=1mV$ tepe değerine sahip sinüzoidal bir sinyal ise v_s ve v_o sinyallerinin dalga şeklini çiziniz.



b) $Z_i = 150k \parallel 20k \parallel h_{ie}$
 $Z_i = 1,93k\Omega$ (2p)

$Z_o = 4,7k \parallel 3,3k$
 $Z_o = 2,64k\Omega$ (2p)

Not: $\frac{1}{h_{oe}} = 50k\Omega$ alalım da
 $Z_o = 4,29k\Omega$ (pun
 alınmayacak)

c) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-100 \cdot 150k \parallel 20k \parallel h_{ie}}{2,17k \parallel 4,7k \parallel 3,3k}$

$A_v = -2,24$ (5p)

$A_v = -85,95$


$A_{v_s} = A_v \cdot \frac{Z_i}{Z_i + Z_s} = -2,24 \cdot \frac{1,93k}{2,93k}$

$A_{v_s} = -1,45$ (5p)


$A_{v_s} = -56,61$

$A_i = -A_v \cdot \frac{Z_i}{R_g} = 1,31$ (5p)

$A_i = 50,27$

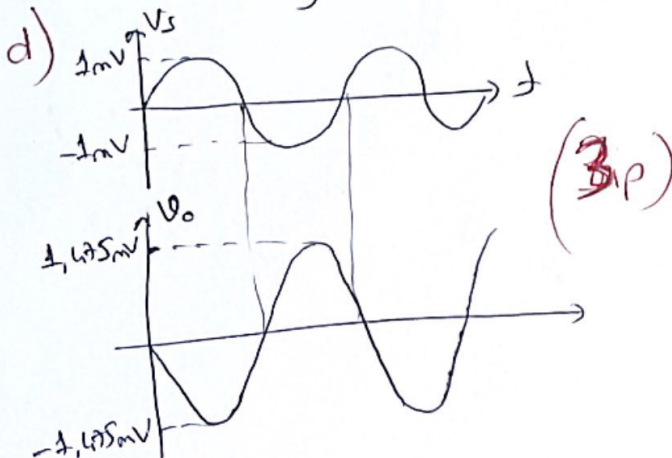

S.2 (25 Puan)

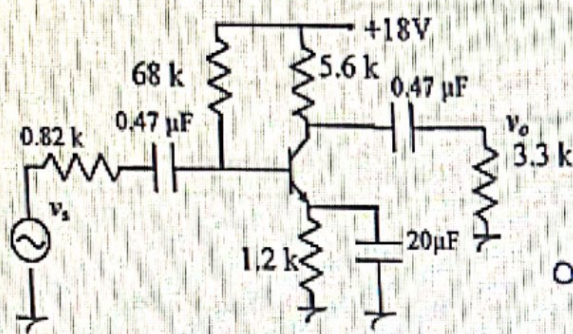

$$\beta = h_{fe} = 120, r_e = 28.48\Omega, C_{bc} = 12\text{pF}, C_{be} = 40\text{pF}, C_{ce} = 8\text{pF},$$

$$C_{w1} = 5\text{pF}, C_{w2} = 8\text{pF} \text{ ise;}$$

a) $A_v = ?$

b) $f_{LH} = ?$

c) $f_{LH} = ?$

$$a) A_v = \frac{-h_{fe} \cdot (3.3k \parallel 5.6k)}{h_{ie}}$$

$$A_v = -72.91 \quad (5 \text{ puan})$$

$$b) Z_i = 68k \parallel \frac{120 \cdot (28.48)}{3.418k} \Rightarrow Z_i \approx 3.25k$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_s + Z_i) \cdot C_s} = \frac{1}{2\pi(0.82k + 3.25k)(0.47\mu)} = 83.24 \text{ Hz} \quad (3)$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi(Z_o + R_L) \cdot C_c} = \frac{1}{2\pi(5.6k + 3.3k)(0.47\mu)} = 38.05 \text{ Hz} \quad (3)$$

$$f_E = \frac{1}{2\pi R_E C_E}$$

$$R_E = \frac{(0.82k \parallel 68k) + 3.418k}{120} \parallel 1.2k$$

$$R_E = \frac{0.81k + 3.418k}{120} \parallel 1.2k = 34.22 \Omega$$

$$f_E = \frac{1}{2\pi \cdot (34.22)(20\mu)} = 232.66 \text{ Hz} \quad (3)$$

$$f_a = 232.66 \text{ Hz}$$

$$c) C_i = C_{w1} + C_{be} + C_{bc}(1 - A_v) = 5\text{pF} + 40\text{pF} + 12\text{pF}(1 - (-72.91)) = 931.92\text{pF}$$

$$R_i = 0.82k \parallel 68k \parallel 3.418k = 654.79 \Omega$$

$$f_i = \frac{1}{2\pi C_i \cdot R_i} = \frac{1}{2\pi \cdot (931.92)10^{-12} \cdot (654.79)} = 260.95 \text{ kHz} \quad (4)$$

$$C_o = C_{w2} + C_{ce} + C_{bc}\left(1 - \frac{1}{A_v}\right) = 8 + 8 + 12 \approx 28 \text{ pF}$$

$$R_o = 3.3k \parallel 5.6k = 2.08k$$

$$f_o = \frac{1}{2\pi C_o \cdot R_o} = \frac{1}{2\pi \cdot (28 \cdot 10^{-12})(2.08 \cdot 10^3)} = 2.73 \text{ MHz} \quad (4)$$

$$f_u = 260.95 \text{ kHz} \quad (2)$$

S.3 (25 puan)

$h_{ie}=1.2k\Omega$, $h_{fe}=\beta=100$ olarak verilmektedir. Buna göre;

a) AC eşdeğer devreyi çiziniz.

b) $Z_i=?$



c) $Z_o=?$

d) $A_v=?$

e) $A_i=?$

f) $A_{vs}=?$

g) v_o sinyalinin dalga şeklini çiziniz.

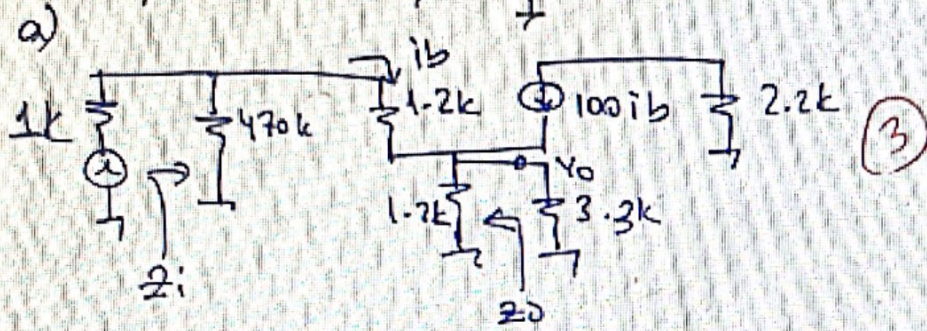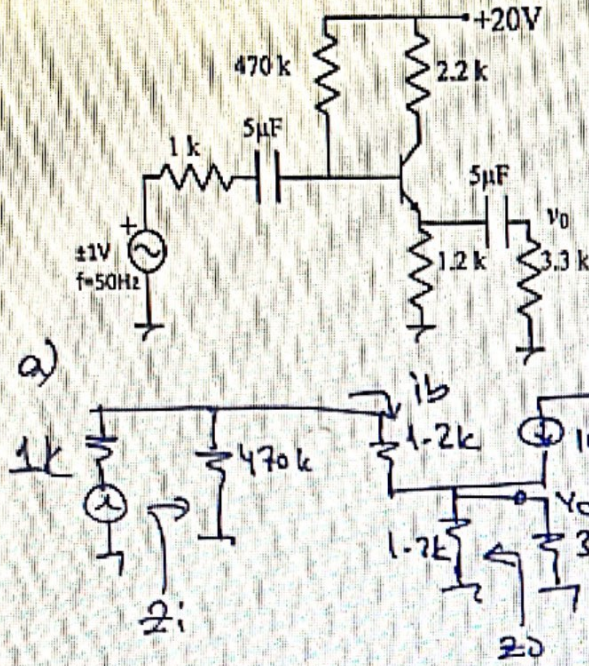

b) $Z_B = 1.2k + 101(1.2k // 3.3k) = 90.08k$
 $Z_i = 470k // 90.08k \approx 75.6k$

$Z_i \approx 75.6k$

c) $Z_o = \frac{(1k // 470k + 1.2k)}{101} // 1.2k$

$Z_o = \frac{2.2k}{101} // 1.2k \Rightarrow Z_o \approx 21.4\Omega$



d) $V_o = 101.1b(1.2k // 3.3k) = 0.88k. 101.1b = 88.88k ib$
 $V_i = ib \cdot Z_B = 90.08k \cdot ib$

$A_v = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow A_v \approx 0.987$


f) $A_{vs} = A_v \cdot \frac{Z_i}{Z_i + R_s} = 0.987 \cdot \frac{75.6k}{76.6k} \Rightarrow A_{vs} = 0.974$

e) $I_o = -\frac{V_o}{3.3k} = \frac{-88.88k ib}{3.3k} = -26.93k ib$
 $I_i = ib + \frac{V_i}{470k} = ib + \frac{(90.08k) ib}{470k} = 1.19ib$

$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -22.63$

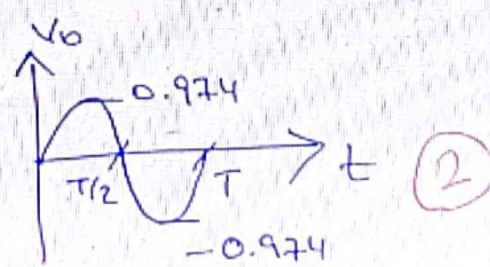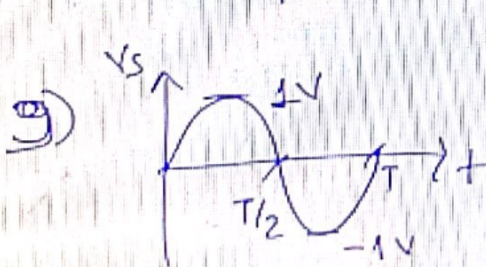

S.4 (25 puan)

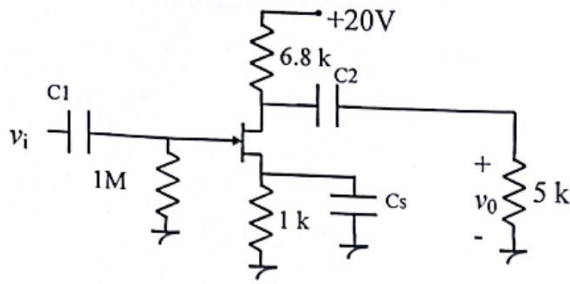


- $I_{DSS}=8\text{mA}$ ve $V_p = -4$
- $g_m = ?$
 - $Z_i = ?$, $Z_o = ?$
 - $A_v = ?$, $A_i = ?$

$$a) \Delta m \cdot I_G + V_{GS} + I_D \cdot 1k = 0 \Rightarrow I_D = -\frac{V_{GS}}{1k} = 8m \left(1 - \frac{V_{GS}}{-4}\right)^2$$

$$V_{GS1} = -8V \quad V_{GS2} = -2V$$

$$g_m = \left| \frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_p} \right| \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) \Rightarrow g_m = 2\text{mS} \quad (7p)$$

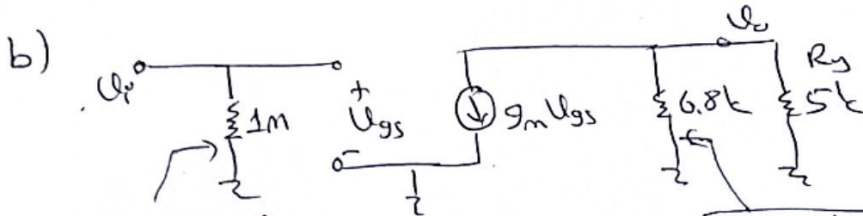

$$Z_i = 1\text{M}\Omega \quad (3p)$$

$$Z_o = 6.8\text{k}\Omega \quad (3p)$$

$$c) A_v = -\frac{g_m V_{gs} (6.8k \parallel 5k)}{V_{gs}}$$

$$A_v = -2m \cdot 2.88k \Rightarrow A_v = -5.76 \quad (8p)$$

$$A_i = -A_v \cdot \frac{Z_i}{R_y} = 5.76 \cdot \frac{1000k}{5k} \Rightarrow A_i = 1152 \quad (4p)$$