
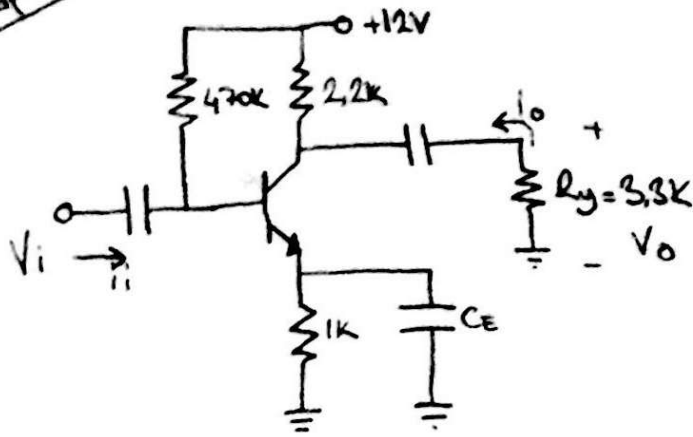


Çözümler 1

Enser A2iLi
191202113

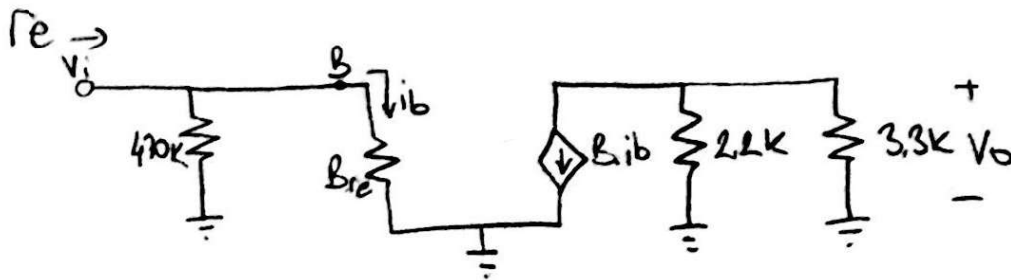

- a) $r_e = ?$
 b) $Z_i = ?$ (Giriş Direnci)
 c) $Z_o = ?$
 d) $A_v = V_o/V_i = ?$
 e) $A_i = I_o/I_i = ?$



a)

$$-12V + i_b \cdot 470k + 0.7V + I_E \cdot 1k = 0$$

$$-11.3 + i_b \cdot 470k + 151 \cdot i_b \cdot 1k = 0 \quad I_E = (B+1) \cdot i_b = 151 \cdot i_b$$

$$i_b(470k + 151k) = 11.3$$

$$i_b = \frac{11.3}{621k} = 18.19 \mu A$$

$$I_{E DC} = i_b(B+1) = 18.19 \mu A \cdot 151 \Rightarrow \boxed{2.75 mA}$$

$$r_e = \frac{26mV}{I_{E DC}} = \frac{26mV}{2.75mA} = \boxed{9.45 \Omega}$$

b) $Z_i = 470k \parallel B \cdot r_e$

$$\frac{470k \cdot 1.45k}{470k + 1.45k} \approx \boxed{1.445k}$$

c) $Z_o = \boxed{2.2k \Omega}$

d) $V_o = -B \cdot i_b \cdot (2.2k \parallel 3.3k) = -150 \cdot i_b \cdot 1.32k$


$V_i = i_b \cdot 1.445k$

$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-150 \cdot i_b \cdot 1.32k}{i_b \cdot 1.445k} = \boxed{-137.02}$

e) $A_i = \frac{I_o}{I_i}$, $A_i = -A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L} = -(-137.02) \cdot \frac{1.445k}{3.3k} \approx \boxed{59.99}$

Exemple 2

Enser A211
191202113

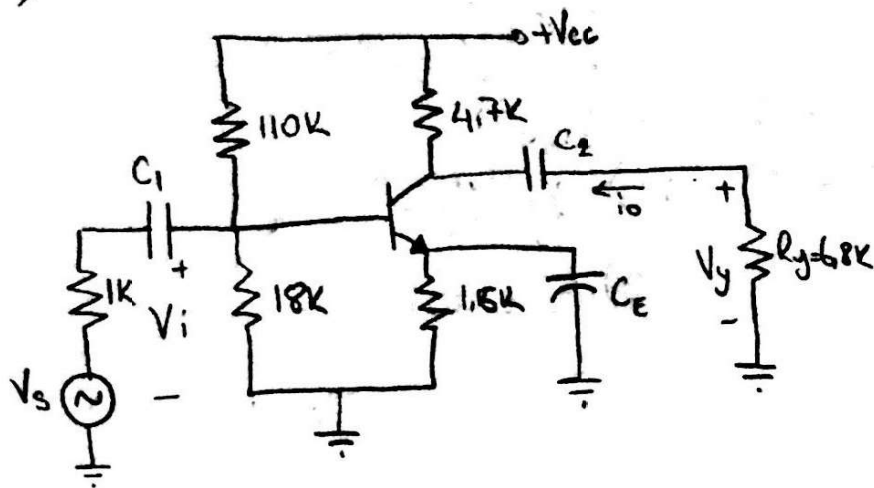

$$\beta = h_{fe} = 200$$

$$h_{ie} = 1.2 \text{ k}\Omega$$


$$a) Z_i = ?$$

$$b) Z_o = ?$$

$$c) A_v = \frac{V_y}{V_i} = ?$$

$$d) A_{v_s} = \frac{V_y}{V_s} = ?$$

$$e) A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$$

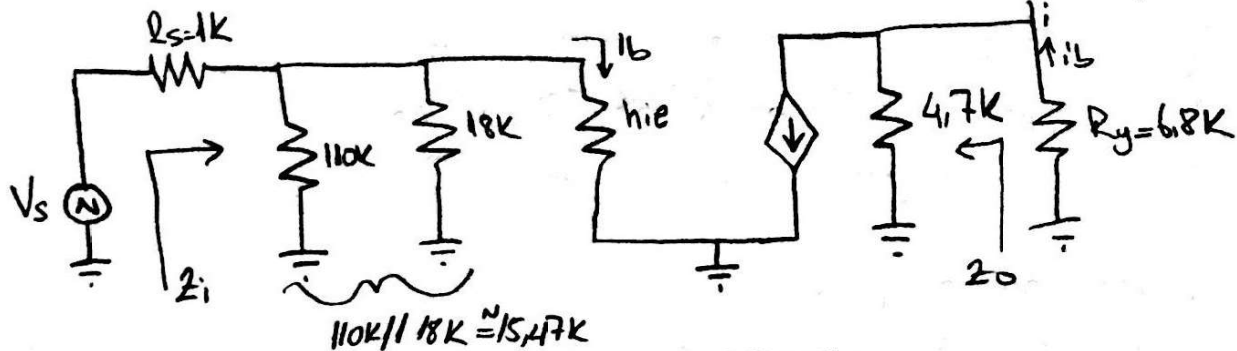

$$a) Z_i = 15.47\text{k} // 1.2\text{k} = \frac{15.47 \cdot 1.2\text{k}}{15.47 + 1.2\text{k}} \approx \boxed{1.11\text{k}}$$

$$b) \boxed{Z_o = 4.7\text{k}}$$

$$c) V_y = -200 i_b \cdot (4.7\text{k} // 6.8\text{k}) = -200 i_b \cdot 2.78\text{k}$$

$$4.7\text{k} // 6.8\text{k} \approx 2.78\text{k}$$

$$V_i = i_b \cdot 1.2\text{k}$$


$$A_v = \frac{V_y}{V_i} = \frac{-200 i_b \cdot 2.78\text{k}}{i_b \cdot 1.2\text{k}} \approx \boxed{-463.3}$$

$$d) A_{v_s} = \frac{V_y}{V_s} \Rightarrow A_{v_s} = A_v \cdot \frac{Z_i}{Z_i + r_s} = -463.3 \cdot \frac{1.11\text{k}}{1.11\text{k} + 1\text{k}} \approx \boxed{-243.7}$$

$$e) A_i = \frac{i_o}{i_i} \Rightarrow A_i = -A_v \cdot \frac{Z_i}{R_y} = -(-463.3) \cdot \frac{1.11\text{k}}{6.8\text{k}} \approx \boxed{75.63}$$

Çevre 3

Enser A2ici
191202113

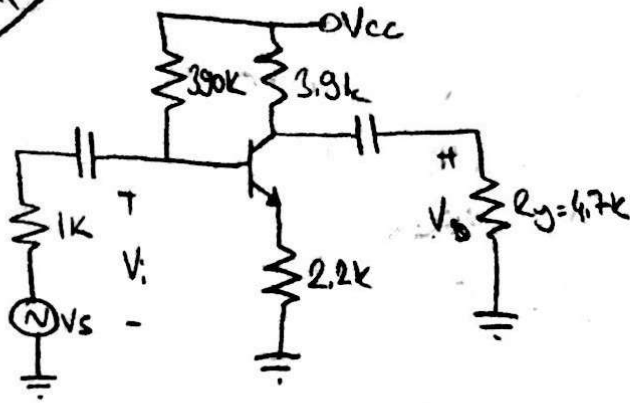

$$\beta_{DC} = 150$$


$$r_e = 12 \Omega$$

a) $Z_i, Z_o = ?$

b) $A_v = \frac{V_o}{V_i} = ?$

c) $A_{v_s} = \frac{V_o}{V_s} = ?$

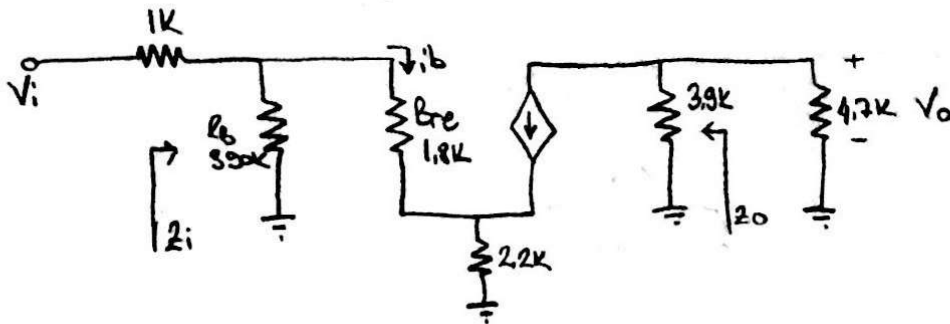d) $V_s = 1mV$ sinüs ise $V_o = ?$
Giziniz!



a) $Z_i = R_B // Z_B$

$$Z_i = 390k // 334k$$

$$Z_B = R_{BE} + R_E(b+1)$$

$$Z_B = 179.91k$$

$$Z_o = 3.9k$$


$$Z_B = 334k$$

b) $V_o = -\beta i_b (R_C // R_L) = -319.5k \cdot i_b$
 $2.13k$

$$V_i = I_1 \cdot R_B = i_b \cdot R_{BE} + i_b(b+1) \cdot R_E =$$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-319.5k \cdot i_b}{334k \cdot i_b} = -0.956$$

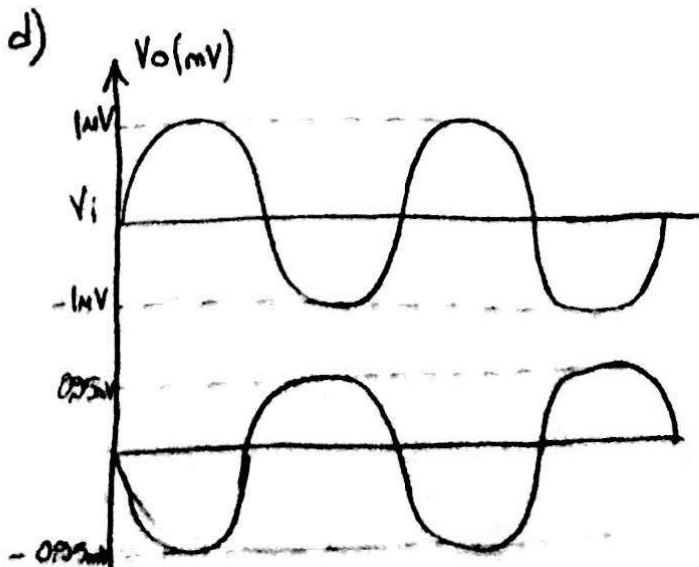c) $A_{v_s} = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_s + Z_i} = -0.956 \cdot \frac{179.91}{180.91} = -0.950$



$$A_{v_s} = \frac{V_o}{V_s} = -0.950 = \frac{V_o}{1mV}$$

$$V_o = -0.95mV$$

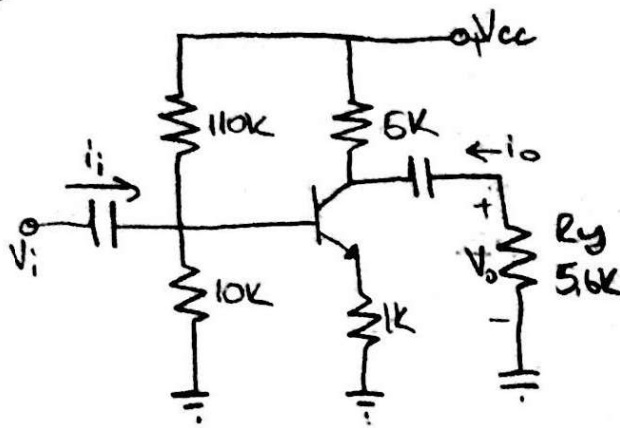

$$h_{fe} = 110$$

$$h_{ie} = 1.1k$$


$$h_{oe} = 20\mu s$$

$$a) Z_i = ?$$

$$b) Z_o = ?$$

$$c) A_v = \frac{V_o}{V_i} = ?$$

$$d) A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$$

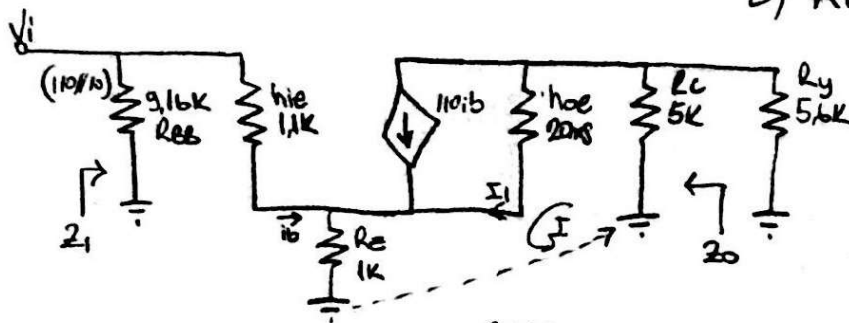

I gave

$$1k(i_b + I_1) + (5.6k // 5k)I_1 + 50k(I_1 - 110i_b) = 0$$

$$1k i_b + 1k I_1 + 2.64 I_1 + 50k I_1 - 5500 i_b = 0$$

$$53.64k I_1 = 5499k i_b$$

$$I_1 = 102.51 i_b$$

$$a) Z_i = R_{BB} // Z_B$$

$$Z_B = \frac{V_i}{i_b}$$

$$V_i = 1.1k i_b + 1k(i_b + I_1)$$

$$V_i = 104.61k i_b$$

$$Z_B = 104.61k$$

$$Z_i = 110k // 10k // 104.61k$$

$$Z_i = 8.42k$$

$$Z_B = \frac{104.61k i_b}{i_b} \Rightarrow Z_B = 104.61k$$

$$b) Z_o = R_c // \left[\frac{1}{h_{oe}} - \frac{h_{fe} B}{h_{oe}} + R_E(1 + h_{fe}) \right]$$

$$B = -\frac{R_E}{R_E + [h_{ie} + R_B]} = -0.088$$

$$Z_o = 5k // [50 - 50 \cdot 110 \cdot (-0.088) + 11k] \Rightarrow 5k // 645k$$

$$Z_o = 4.961k$$

$$c) A_v = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow V_o = -I_1(5k // 5.6k) = -102.51 i_b \cdot 2.64k = 270.6k i_b$$

$$A_v = \frac{270.6k i_b}{104.61k i_b}$$

$$V_i = i_b \cdot Z_B = i_b \cdot 104.61k$$

$$A_v = 2.58$$

$$d) A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

$$I_o = I_1 + \frac{V_o}{5k} \Rightarrow I_o = 102.51 i_b + \frac{(102.51 i_b \cdot 2.64k)}{5k}$$

$$I_o = 48.38 i_b$$


$$I_i = i_b + \frac{V_i}{R_{BB}} \Rightarrow i_b + \frac{i_b \cdot Z_B}{9.16k} = i_b + \frac{i_b \cdot 104.61k}{9.16k}$$

$$I_i = 12.42 i_b$$

$$A_i = \frac{48.38 i_b}{12.42 i_b}$$

$$A_i = 3.89$$

Çözümler 5

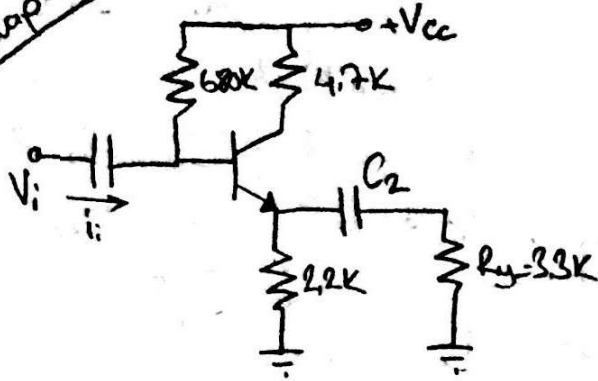

$$h_{fe} = 200$$

$$h_{ie} = 1k$$


$$a) Z_i = ?$$

$$b) Z_o = ?$$

$$c) A_v = \frac{V_o}{V_i} = ?$$

$$d) A_i = \frac{I_o}{I_i} = ?$$

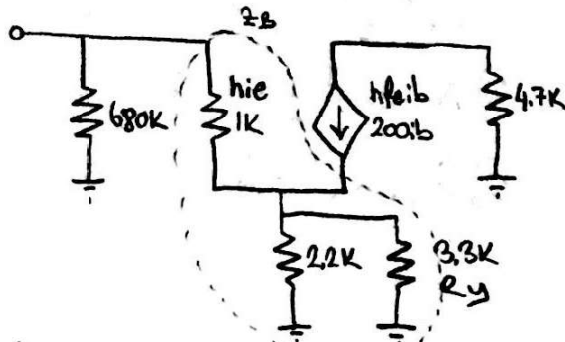e) Giriş kaynak iç direnci 1K olan V_s bağlanırsa $Z_o = ?$



$$a) Z_B = h_{ie} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_L) = 1k + 201(1.32k) = 266.32k$$

$$Z_i = 680k \parallel 266.32k = 191.37 \quad \boxed{Z_i \approx 191.37k}$$

$$b) Z_o = 2.2k \parallel \frac{(h_{ie} + Z_B) \cdot i_b}{(1 + h_{fe}) \cdot i_b} = 2.2k \parallel \frac{1 + 680}{201} = \frac{3.38k}{201} = \boxed{Z_o = 1.33k}$$

$$c) A_v = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow V_o = 201 i_b (R_E \parallel R_L)$$

$$V_o = 201 i_b (1.32k) = 265.32k i_b$$

$$V_i = i_b \cdot Z_B = 266.32k i_b$$

$$A_v = \frac{265.32k i_b}{266.32k i_b} \Rightarrow \boxed{A_v = 0.996}$$

$$d) A_i = \frac{I_o}{I_i} \Rightarrow I_o = \frac{-V_o}{3.3k} = \frac{265.32k i_b}{3.3k} = 80.4 i_b$$

$$I_i = i_b + \frac{V_i}{680k} = i_b + \frac{266.32k i_b}{680k} = 1.391 i_b$$


$$A_i = \frac{80.4 i_b}{1.391 i_b} \Rightarrow \boxed{A_i = 57.8}$$

$$e) Z_o = 2.2k \parallel \left(\frac{(R_S \parallel R_B + h_{ie})}{1 + h_{fe}} \right) \Rightarrow 2.2k \parallel \frac{1k \parallel 680k + 1k}{201}$$

$$Z_o = 2.2k \parallel 0.00984k$$

$$\boxed{Z_o = 9.895\Omega}$$

Çevre 6

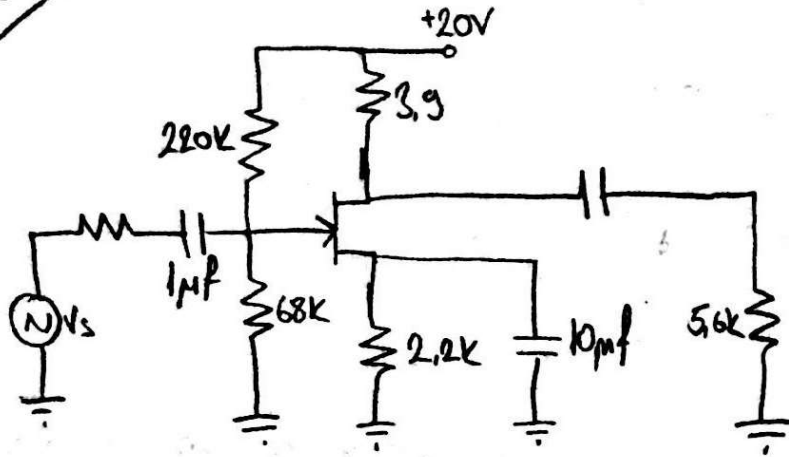

a) $V_G = \frac{68K}{68K + 220K} \cdot 20V = 4.72V$


$V_{GS} = V_G - I_D \cdot R_S = 4.72 - I_D(2.2K)$

$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$I_D = 10 \left(1 - \frac{V_{GS}}{(-6)}\right)^2 \Rightarrow V_{GSQ} = -2.55V$
 $I_{DQ} = 3.3mA$

$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = \frac{2(10mA)}{6V} = 3.33ms$

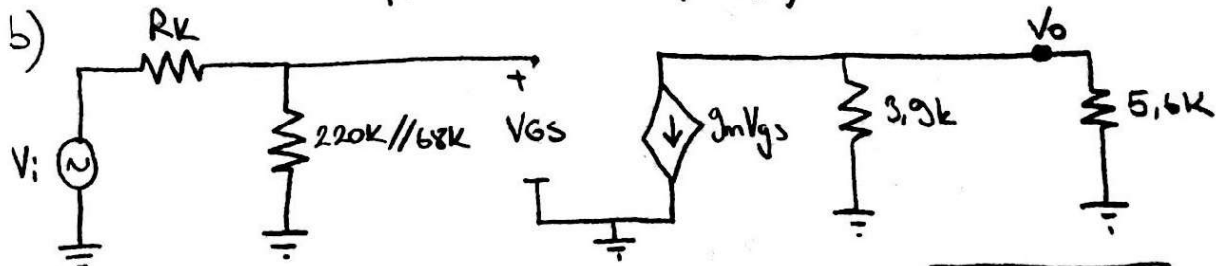$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = 3.3ms \left(1 - \frac{(-2.55V)}{(-6V)}\right) = 1.91ms$



c) $A_V = -g_m(R_D || R_L) = (1.91ms) \cdot (3.9K || 5.6K) \Rightarrow A_V = -4.39$

$A_{V_S} = A_V \cdot \frac{Z_i}{Z_i + R_K} = -4.39 \cdot \frac{51.94K}{(51.94K) + (1.5K)} \Rightarrow A_{V_S} = -4.27$

$Z_i = 68K || 220K = 51.94K$

$Z_o = 3.9K$

Emir A2ili
191202113

$I_{DSS} = 10mA$ $V_P = -6V$
 $C_{wi} = 4pF$ $C_{wo} = 6pF$
 $C_{gd} = 8pF$ $C_{gs} = 12pF$
 $C_{ds} = 3pF$

Verilen için;

a) DC analiz yaparak g_m değeri bulunur.

b) AC eş değerini çizeriz

c) Z_i, Z_o, A_V, A_{V_S} değerlerini hesaplarız.

Cevaplar 7

9.15

Enes A2ici
191202113

6. soruda verilen kuvvetlendiricinin

- Alt kesim frekansını hesaplayınız.
- Üst kesim frekansını hesaplayınız.
- Kazancı - frekans eğrisini çiziniz.

a) C_b için $f_G = \frac{1}{2\pi(R_s + R_i)C_G} = \frac{1}{2\pi(1.5K + 51.94K) \cdot 1\mu F} = \boxed{2.98 \text{ Hz}}$

C_c için $f_C = \frac{1}{2\pi(R_o + R_y)C_c} = \frac{1}{2\pi(3.9K + 5.6K) \cdot 6.8\mu F} = \boxed{2.46 \text{ Hz}}$

C_s için $f_S = \frac{1}{2\pi(R_A)C_s} = \frac{1}{2\pi \cdot 388.1 \cdot 10\mu F} = \boxed{41 \text{ Hz}}$

$R_A = R_K // \frac{1}{g_m} \Rightarrow 1.5K // \left(\frac{1}{1.91\text{ms}}\right) = \underline{388.1 \Omega}$

$f_{aH} = \max(f_G, f_C, f_S)$

$f_{aH} = \boxed{41 \text{ Hz}}$

b) $f_H = \frac{1}{2\pi \cdot R_{THi} \cdot C_i}$

$R_{THi} = R_K // R_i \Rightarrow 1.5K // 51.94K = \underline{1.46K}$

$C_i = C_{wi} + C_{gs} + (1 - A_v)C_{gd} = 4\text{pF} + 12\text{pF} + (1 - (-4.39))8\text{pF} = \boxed{59.12 \text{ pF}}$

$f_{Hi} = \frac{1}{2\pi(1.46K)(59.12\text{pF})} = \boxed{1.84 \text{ MHz}}$

$f_{Ho} = \frac{1}{2\pi R_{THo} \cdot C_o}$

$R_{THo} = R_b // R_y = 39K // 5.6K = \underline{2.3K}$


$C_o = C_{wo} + C_{ds} + C_{gd}(1 - 1/A_v) = 6\text{pF} + 3\text{pF} + (1 - 1/(-4.39)) \cdot 8 = \boxed{C_o = 18.8 \text{ pF}}$

$f_{Ho} = \frac{1}{2\pi(2.3K)(18.8\text{pF})} = \boxed{3.68 \text{ MHz}}$

$f_{üst} = \min(f_{Hi}, f_{Ho})$


$f_{üst} = \boxed{1.84 \text{ MHz}}$

c)

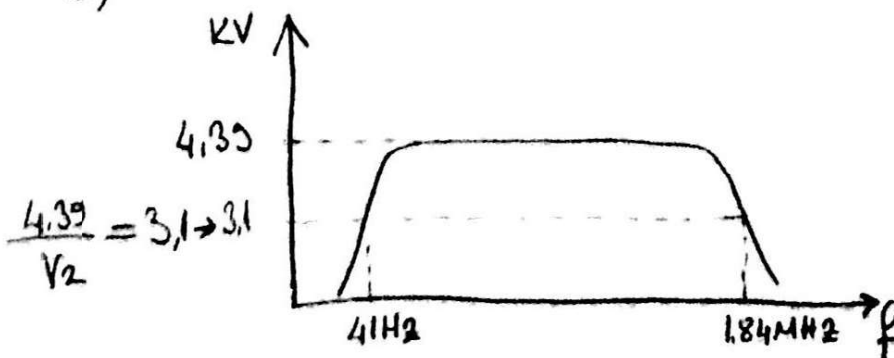

Çevre 8

Emir A211
191202113

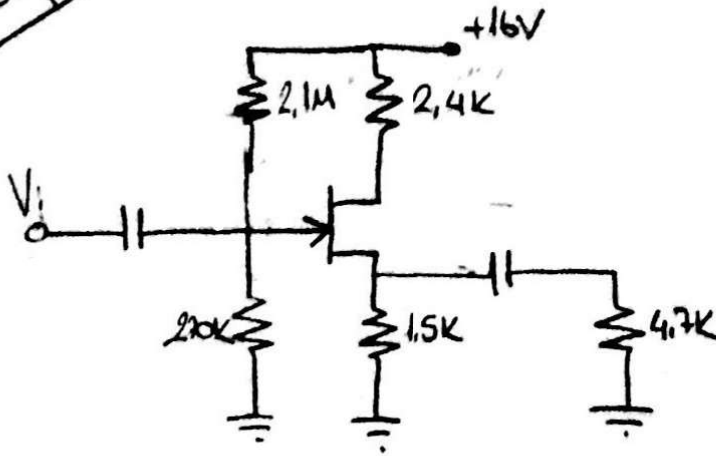

$g_m = 1.58 \text{ ms}$ ise


a) $Z_i = ?$

b) $Z_o = ?$

c) A_v değerini bulun?

a) $Z_i = 2.1\text{M} // 270\text{k} = \boxed{240\text{k}}$

b)

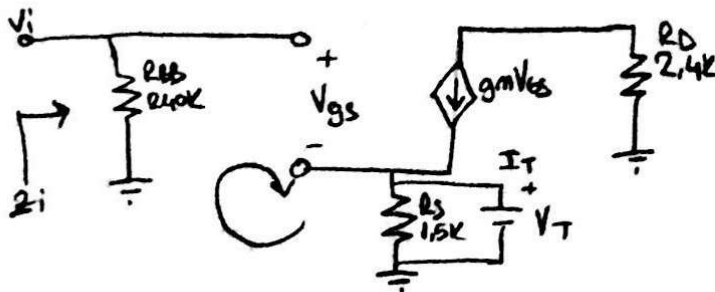

$V_T = 1.5\text{k}(I_T + 1.58\text{m}V_{gs})$

Gave:

$V_{gs} + 1.5\text{k}I_T + 2.37V_{gs} = 0$

$V_{gs} = -445I_T \Rightarrow \boxed{Z_o = 445\Omega}$


c) $A_v = \frac{V_o}{V_i}$

$V_o = 1.58 V_{gs} (1.5\text{k} // 4.7\text{k}) = 1.786 V_{gs}$

$V_i = V_{gs} + V_o$

$\boxed{A_v = 0.64}$

Örnek 9

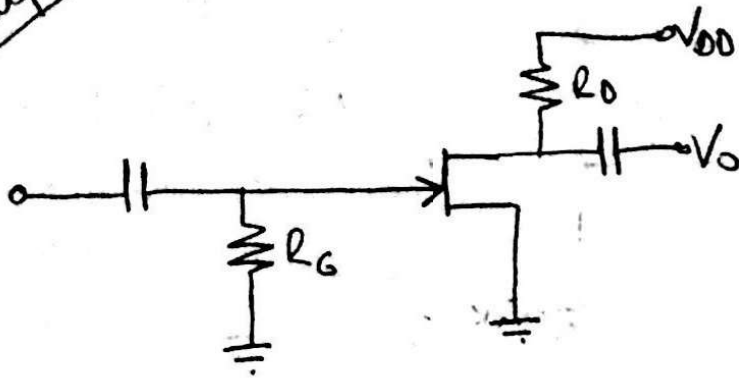

Emir A Zili
191202113

$V_{DD} = +22V$, $I_{DSS} = 8mA$
 $V_p = -2.5V$, $r_d = 40K$
FET ykötterce devesinin kütürce
-8 olarak fetteilde tasyıymız.

$$V_{GSQ} = 0V$$

$$g_m = g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_p|} = \frac{2 \cdot (8mA)}{2.5V} = 6.4mS$$

$$A_V = -g_m (r_d \parallel R_D)$$


$$-8 = -(6.4mS)(40K \parallel R_D)$$

$$\frac{8}{6.4mS} = 1.25K = \frac{40K \cdot R_D}{40K + R_D}$$

$$\boxed{R_D = 1.29K}$$

Çözümler

Enver A. İ. İ. İ.
191 202 113

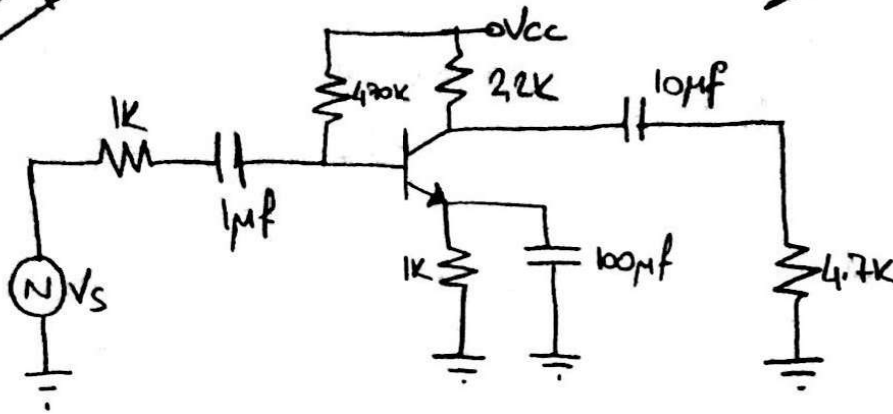

$h_{ie} = 1.2k$, $h_{fe} = \beta = 150$,
 $V_{BE} = 0.7V$, $C_{bc} = 4pF$,
 $C_{be} = 36pF$, $C_{ce} = 1pF$
 $C_{wi} = 6pF$, $C_{wo} = 8pF$ olduğu
göre; Alt ve üst kesim frekansları
bulunur.

$$Z_i = 470k // 1.2k \quad Z_o = 2.2k$$

$$Z_i = 1.196k$$

$$A_v = - \frac{\beta \cdot R_c // R_L}{h_{ie}} = - \frac{150 \cdot (2.2k // 4.7k)}{1.2k} = - \frac{223.5}{1.2k} \Rightarrow \boxed{A_v = -186.25}$$

$$C_1 \text{ için } f_{c1} = \frac{1}{2\pi (1k + 1.196k) 1\mu F} = 72.44 \text{ Hz}$$

$$C_2 \text{ için } f_{c2} = \frac{1}{2\pi (2.2k + 4.7k) 10\mu F} = 2.3 \text{ Hz}$$

$$C_E \text{ için } R_{eq} = 1k // \left(\frac{1k // 470k}{151} \right) + 1.2k \Rightarrow R_{eq} \approx 14.34 \Omega$$

$$f_{ce} = \frac{1}{2\pi (14.34) 100\mu F} = 110.9 \text{ Hz}$$

$$f_{alt} = \max(f_{c1}, f_{c2}, f_{ce})$$

$$\boxed{f_{alt} \approx 110.9 \text{ Hz}}$$

$$C_{1 \text{ miller}} = 4pF (1 - A_v) = 753.28pF$$

$$C_{input} = C_{be} + C_{wi} + C_{1 \text{ miller}} = 795pF$$

$$C_{2 \text{ miller}} = 4pF \left(1 - \frac{1}{A_v} \right) \approx 4pF$$

$$C_{output} = C_{ce} + C_{wo} + C_{2 \text{ miller}} = 13pF$$

$$f_{cinput} = \frac{1}{2\pi (1k // 470k // 1.2k) 795pF} = 367.44 \text{ kHz}$$

$$f_{coutput} = \frac{1}{2\pi (2.2k // 4.7k) 13pF} = 8.16 \text{ MHz}$$

$$f_{üst} = \min(f_{cinput}, f_{coutput})$$

$$f_{üst} = 367.44 \text{ kHz}$$