

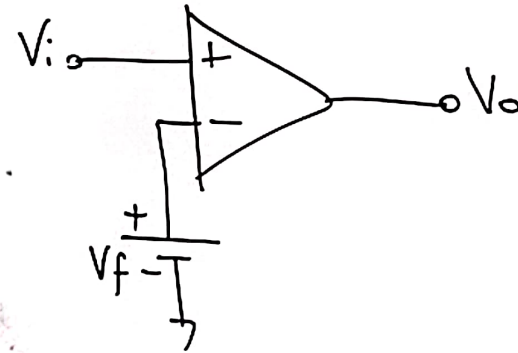


Schmitt Trigger (Tetikleyici)


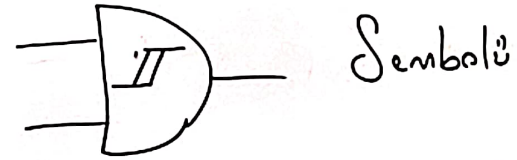


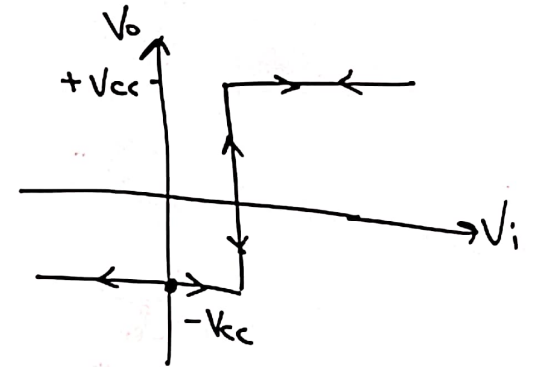$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$
 $V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$




Sayısal devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.

Schmitt Trigger (Tetikleyici)

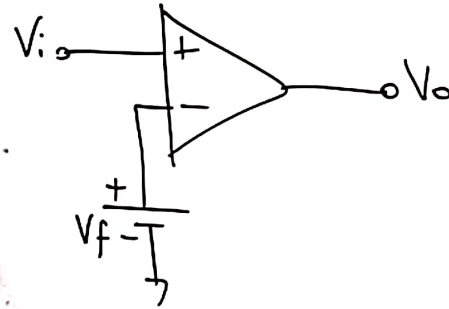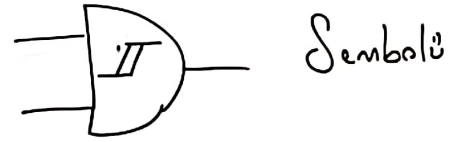


$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$

$V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$


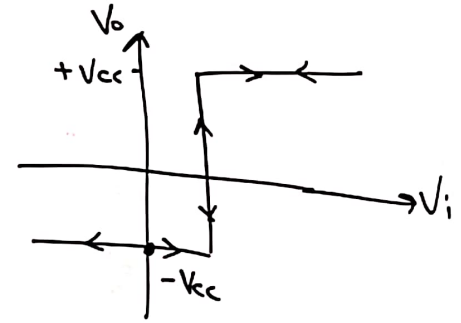


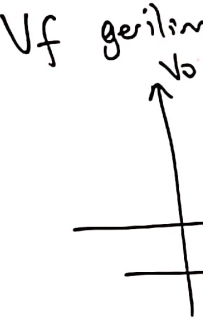Sayısal devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.




Örnek

Schmitt Trigger (Tetikleyici)

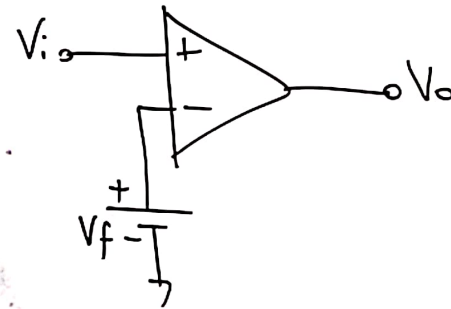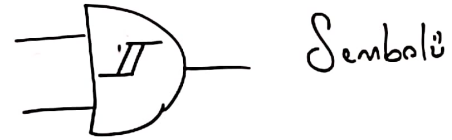

$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$

$V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$

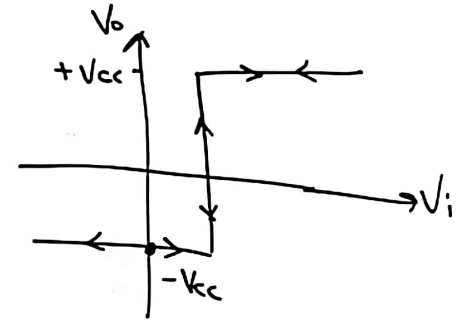


Sayısal devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.


V_f gerilim
 V_o

Ör

Schmitt Trigger (Tetikleyici)

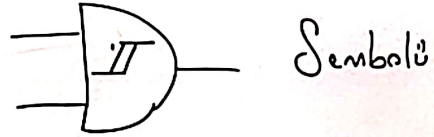


Sembolü

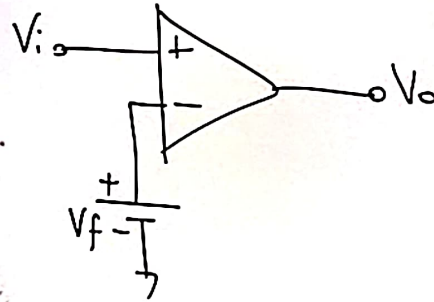


$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$

$V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$

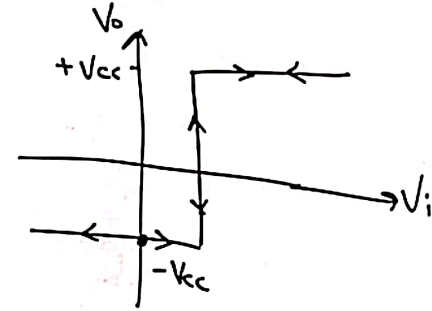

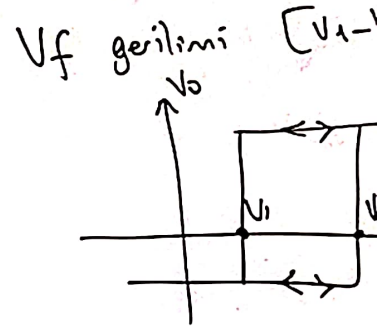
Sayısal devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.




Örnek: V_i

$+V_{cc}$


Schmitt Trigger (Tetikleyici)

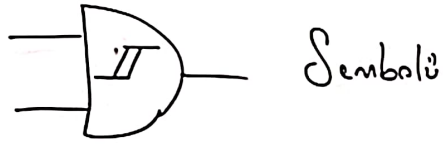

Sembolü


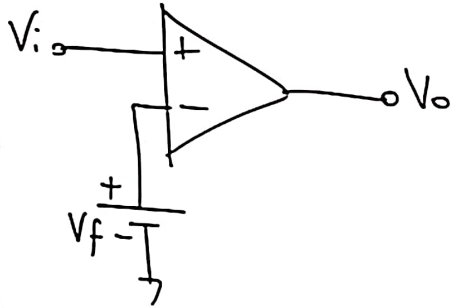


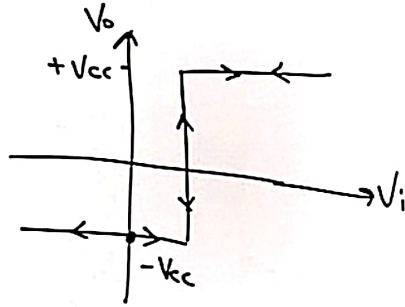$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$
 $V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$




Sayısal devreler de gürültü engellemek için kullanılır.

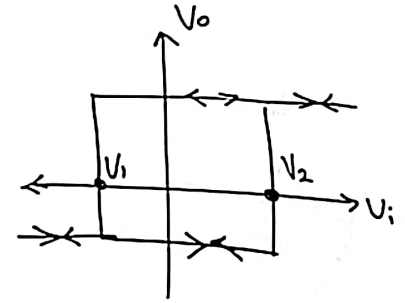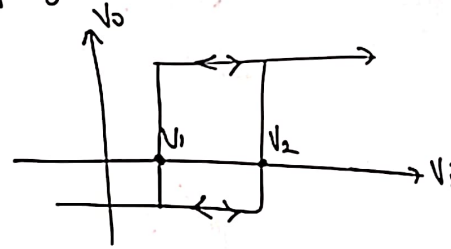V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

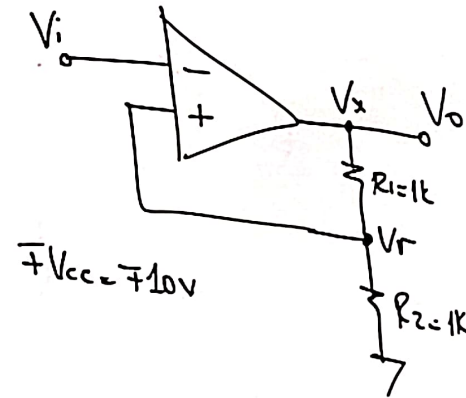

$+V_{cc} = +10V$

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$


$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$

$V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$


* $V_x = -V_{cc}$ ise;

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

Schmitt Trigger (Tetikleyici)

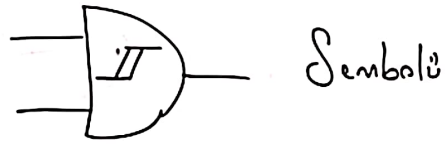


Sembolü

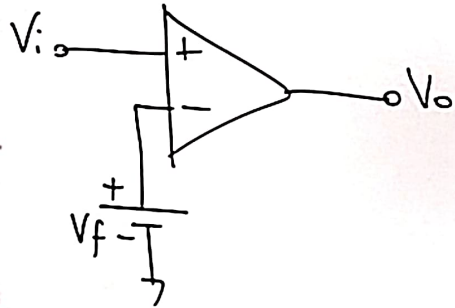



$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$

$V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$

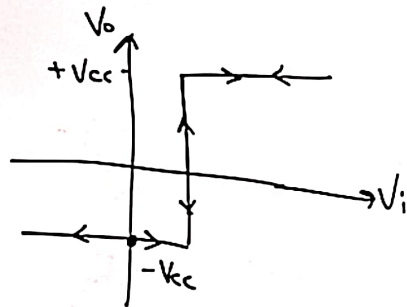


Sayısal devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.

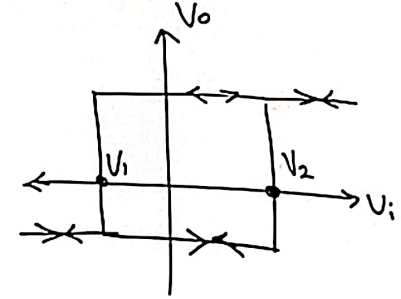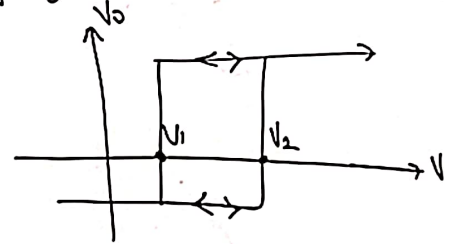V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

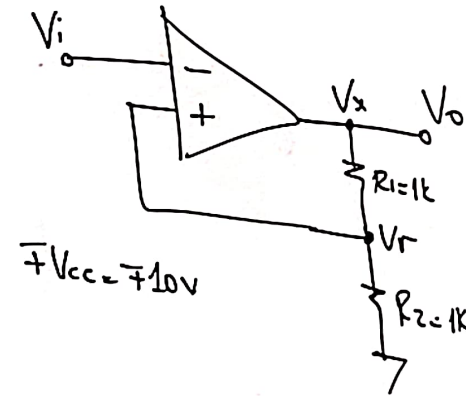

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$

$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$

$V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$


* $V_x = -V_{cc}$ ise;

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

(Tetikleyici)




0/0

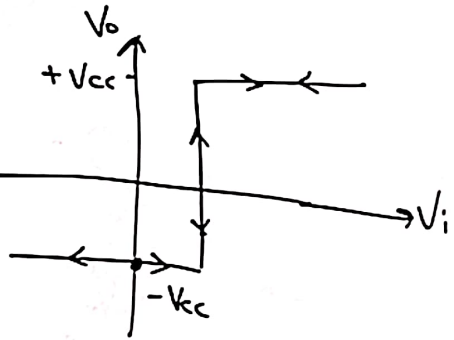$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$
 $V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$




engellemek için kullanılır.

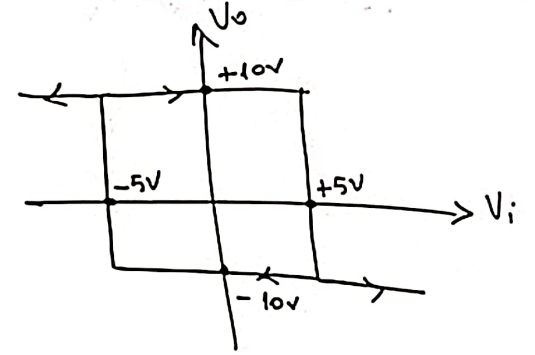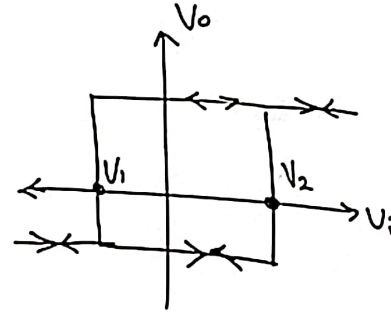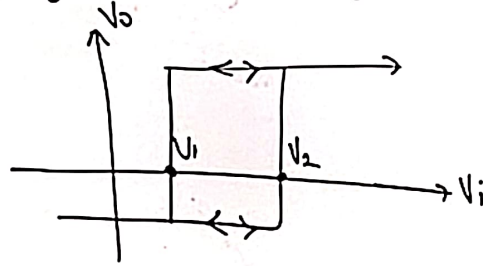V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

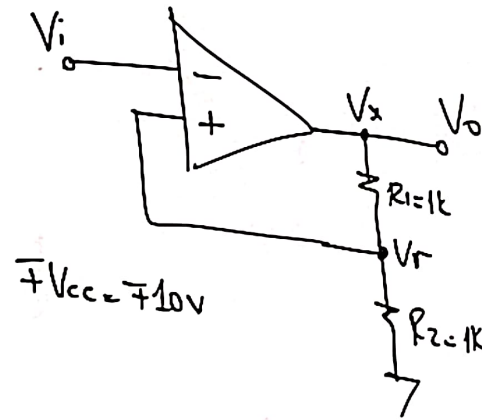

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$

$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$

$V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$


* $V_x = -V_{cc}$ ise;

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

(Tetikleyici)




olü

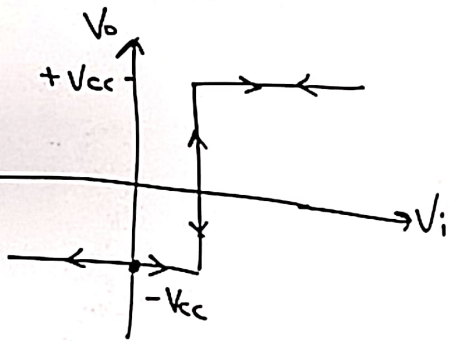$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$
 $V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$




engellemek için kullanılır.

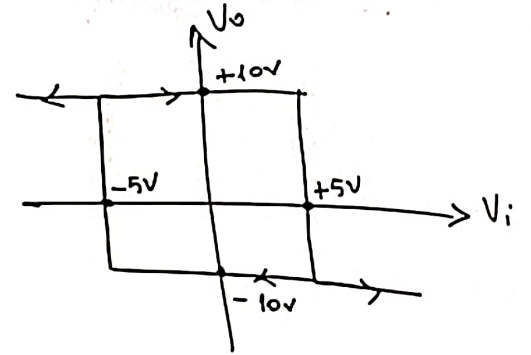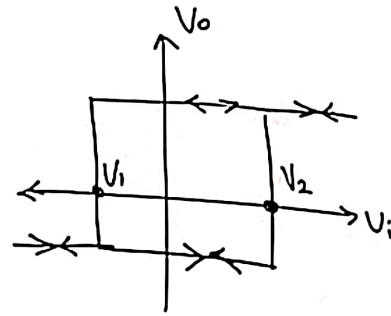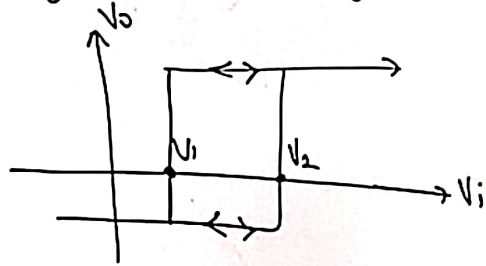V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

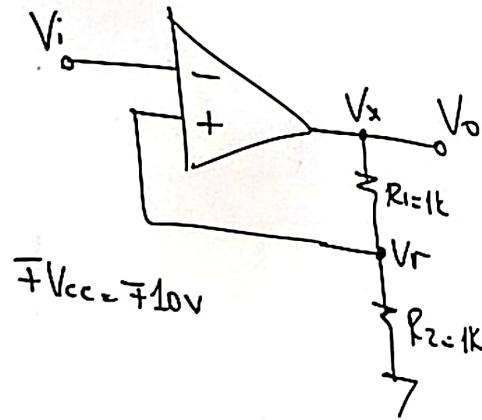

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$

$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$

$V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$


* $V_x = -V_{cc}$ ise;

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$


Schmitt Trigger (Tetikleyici)



Sembolü



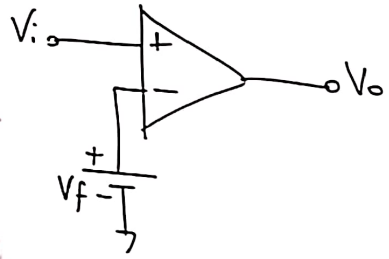


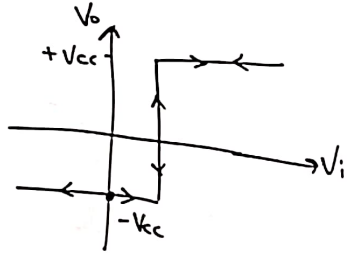$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$
 $V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$




Sayısal devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.

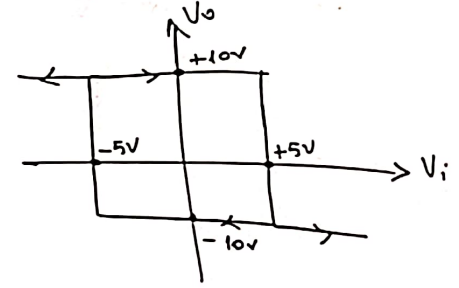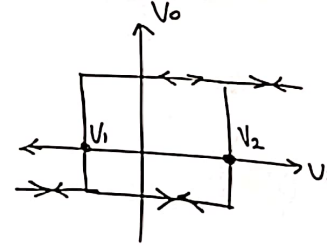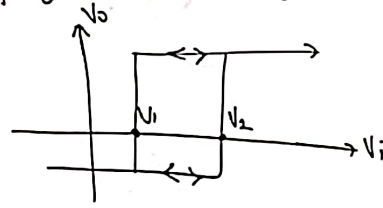V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

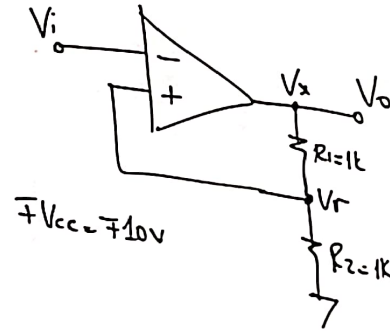

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$

$$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$$

$$V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$$


* $V_x = -V_{cc}$ ise;

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

Schmitt Trigger (Tetikleyici)




Sembolü

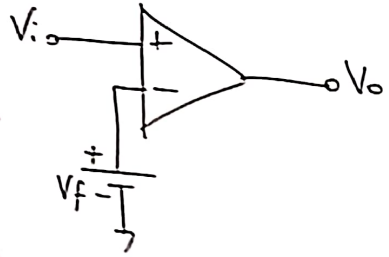




$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$

$V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$

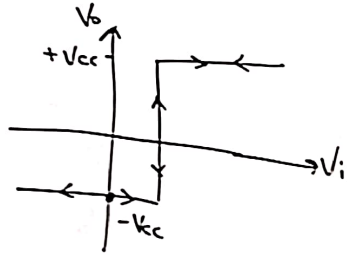


Sayısal devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.

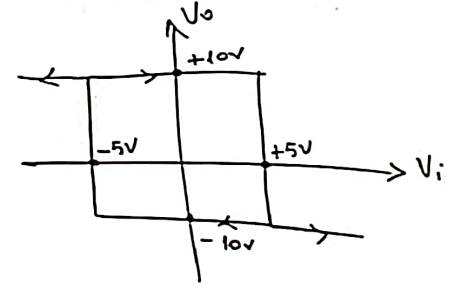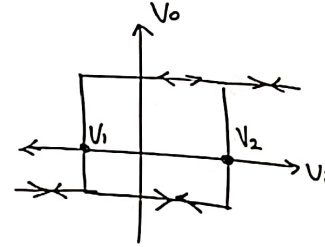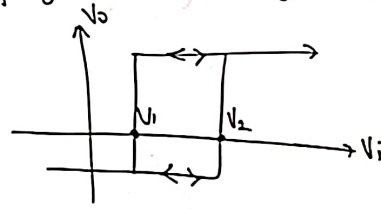V_f gerilimi $[V_1-V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

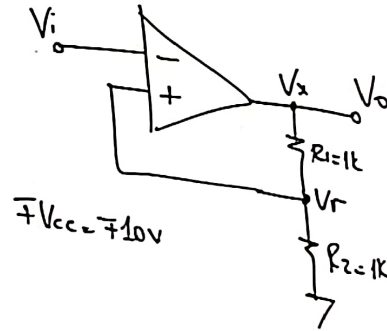

$\pm V_{cc} = \pm 10V$

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$* V_x = +V_{cc} \text{ ise;}$$

$$V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$


$$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$$

$$V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$$


$$* V_x = -V_{cc} \text{ ise;}$$

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

Schmitt Trigger (Tetikleyici)

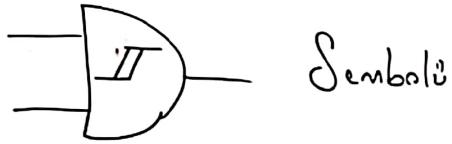


Sembolü

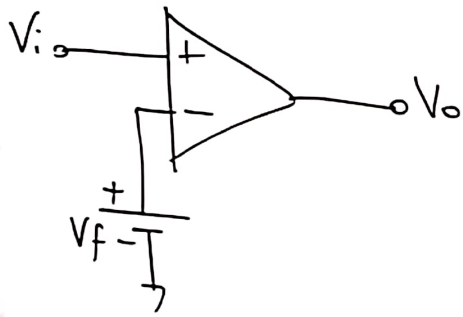



$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$

$V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$

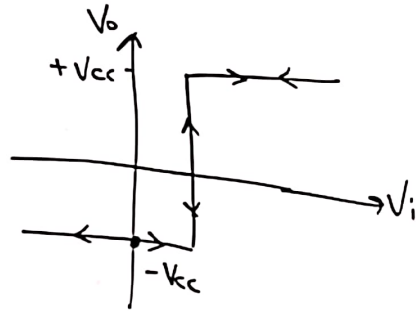


Sayısal devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.

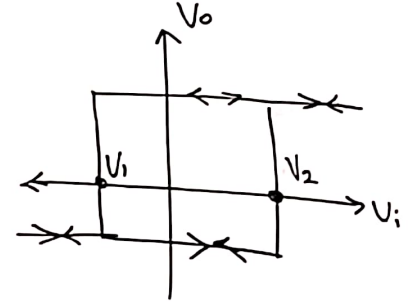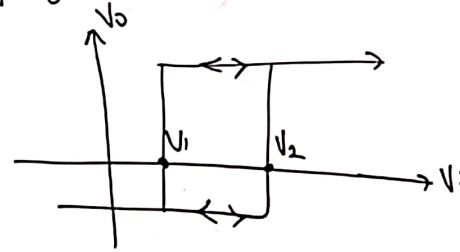V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

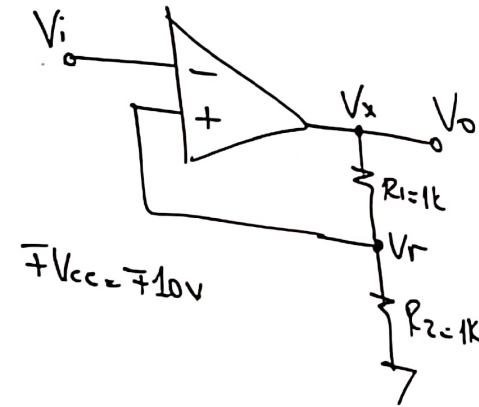

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$

$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$




$V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$

* $V_x = -V_{cc}$ ise;


$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

yici)

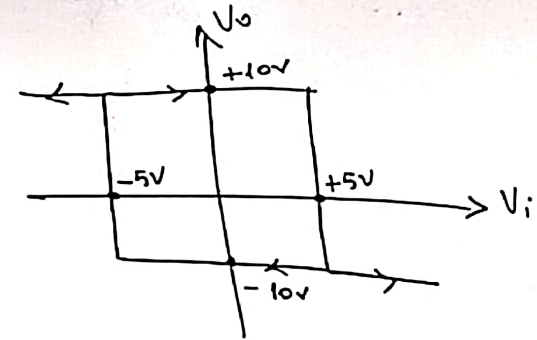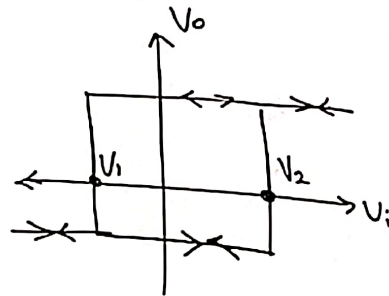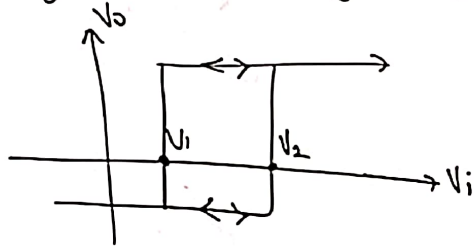
V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



ise $+V_{cc}$
ise $-V_{cc}$

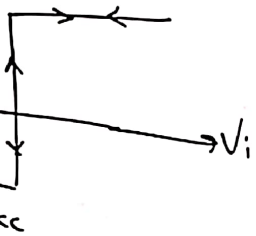

ic'ın kullanılır.

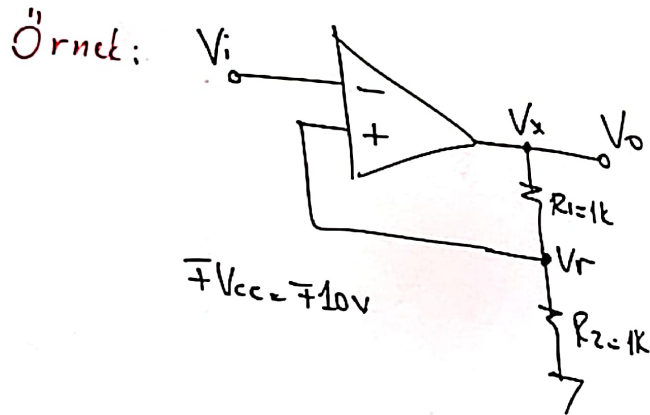

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$


$$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$$

$$V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$$


* $V_x = -V_{cc}$ ise;

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$


Schmitt Trigger (Tetikleyici)

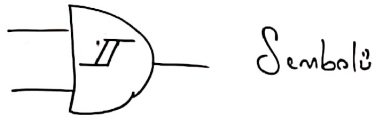

Sembolü



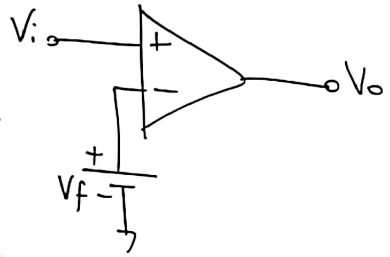


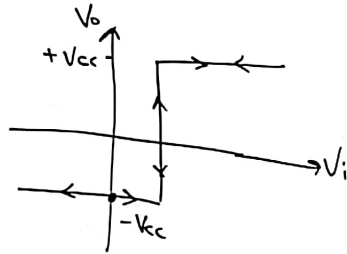$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$
 $V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$




Sayısal devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.

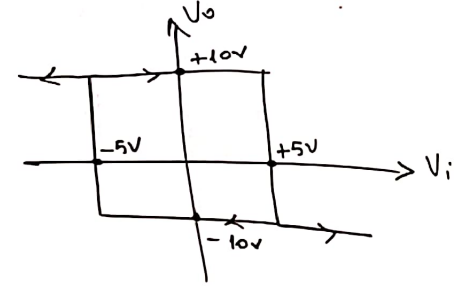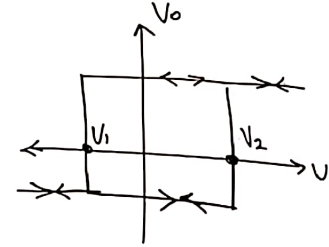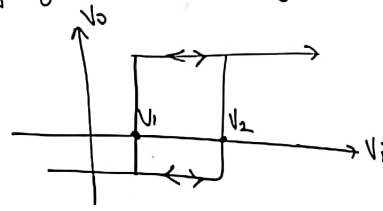V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

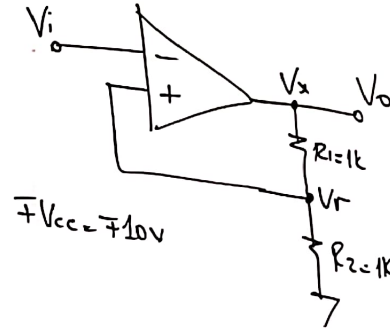

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$

$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$


$V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$

* $V_x = -V_{cc}$ ise;


$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

Trigger (Tetikleyici)

Sembolü

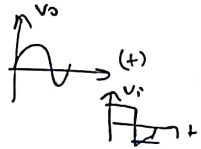


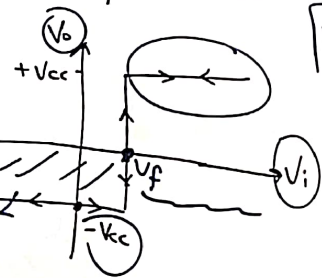$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$
 $V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$




de gürültü engellemek için kullanılır.

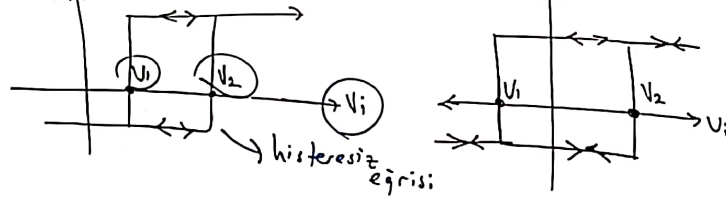V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

$$V_o = f(V_i)$$

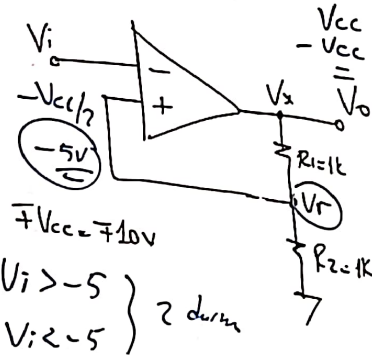

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$+5V \quad V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$

$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$
 $-5V \quad V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$

* $V_x = -V_{cc}$ ise;

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

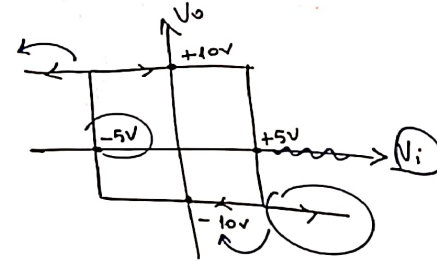


İçerik (Tetikleyici)




$V_i > V_f$ ise $+V_{cc}$

$V_i < V_f$ ise $-V_{cc}$

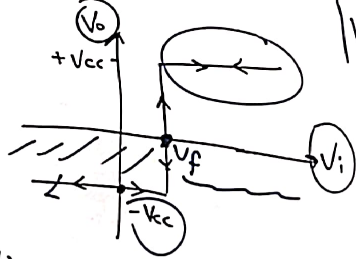


devrelerde gürültü engellemek için kullanılır.

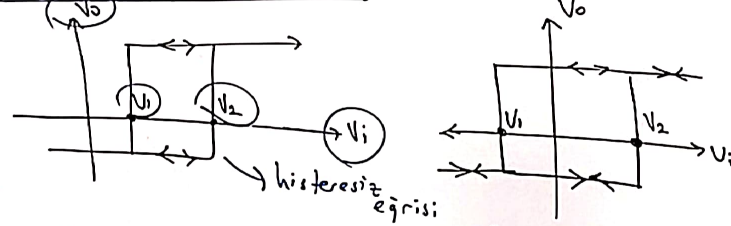V_f gerilimi $[V_1 - V_2]$ aralığında değişirse;



Örnek:

$$V_o = f(V_i)$$

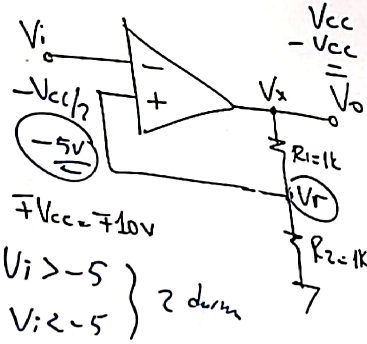

$V_i > -5$
 $V_i < -5$ } 2 durum

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$+5V \quad V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$


↑


$$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$$

$$-5V \quad V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$$


* $V_x = -V_{cc}$ ise;

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

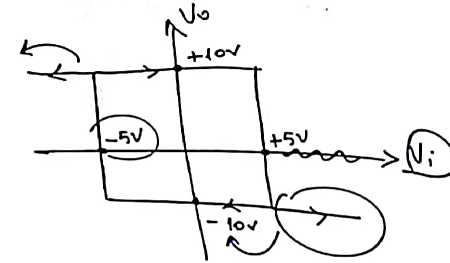

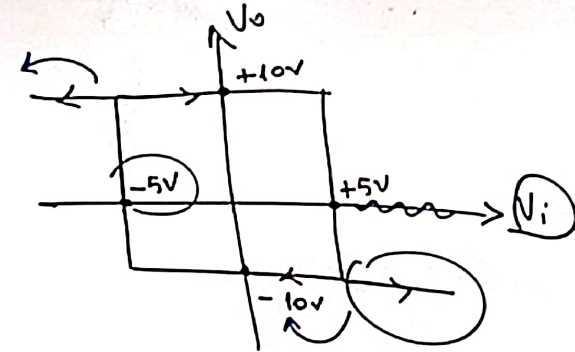

Örnek:

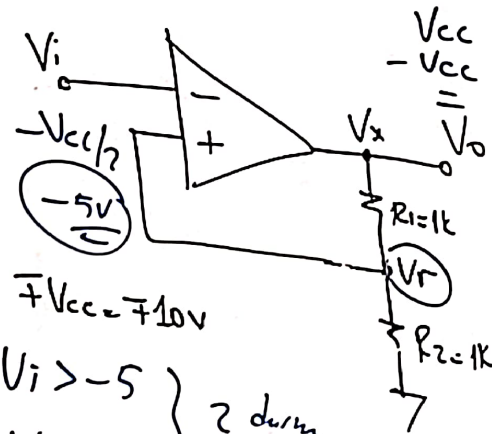

$$+V_{cc} = +10V$$

$$\left. \begin{array}{l} V_i > -5 \\ V_i < -5 \end{array} \right\} \text{2 durum}$$

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$* V_x = +V_{cc} \text{ ise;}$$


$$+5V \quad V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$

$$+5V \quad V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$$


$$-5V \quad V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$$

$$* V_x = -V_{cc} \text{ ise;}$$

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

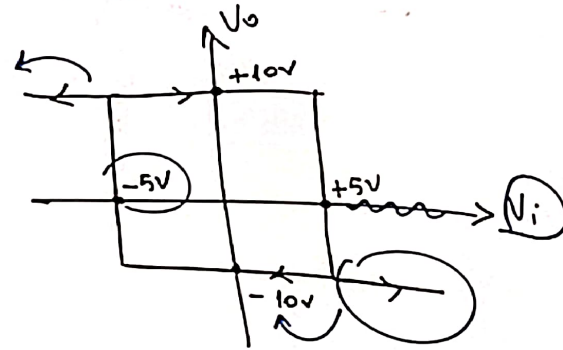

Örnek:

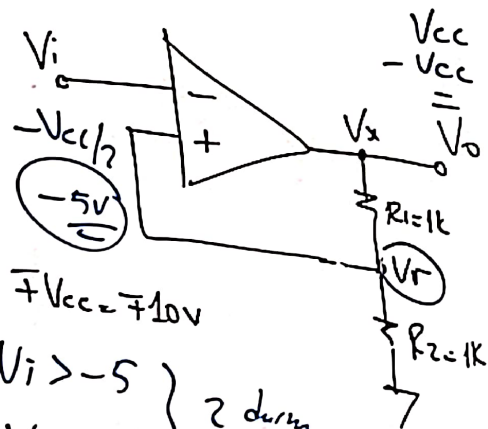

$V_i > -5$
 $V_i < -5$

$$V_r = V_x \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

* $V_x = +V_{cc}$ ise;

$$+5V \quad V_r = V_{cc} \cdot \frac{1k}{2k} = \frac{V_{cc}}{2}$$


$V_i > V_r \Rightarrow V_x = -V_{cc}$
 $-5V \quad V_i < V_r \Rightarrow V_x = +V_{cc}$

* $V_x = -V_{cc}$ ise;

$$V_r = -\frac{V_{cc}}{2}$$

Örnek:



$$\pm V_{CC} = \pm 10V$$

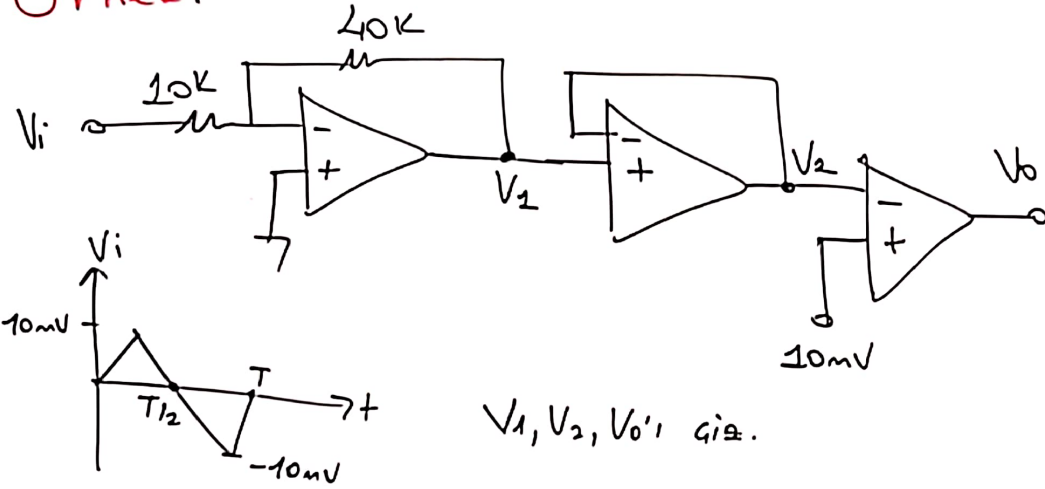

V_1, V_2, V_o 'i gra.

Örnek:

$$\pm V_{CC} = \pm 10V$$

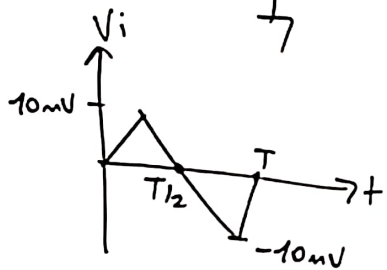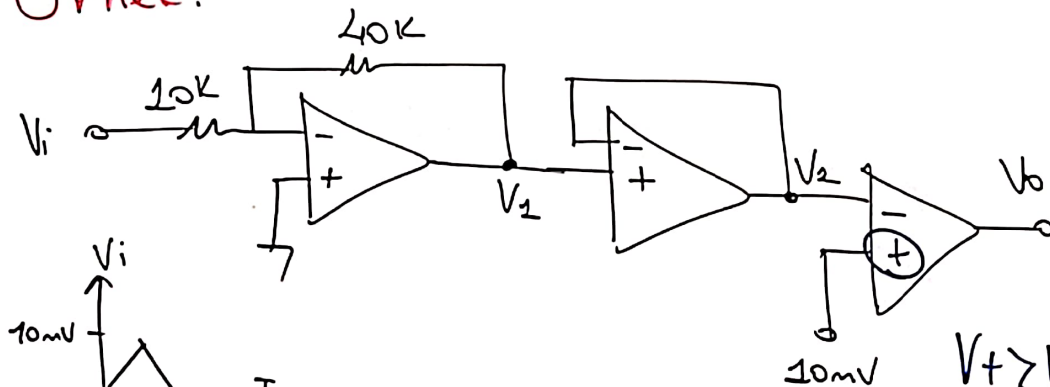



V_1, V_2, V_0 'i çiz.

$V_+ > V_- \Rightarrow +V_{CC}$

$V_- > V_+ \Rightarrow -V_{CC}$



$$V_1 = -\left(\frac{40k}{10k}\right)V_i = -4 \cdot V_i$$

$$V_2 = V_1$$

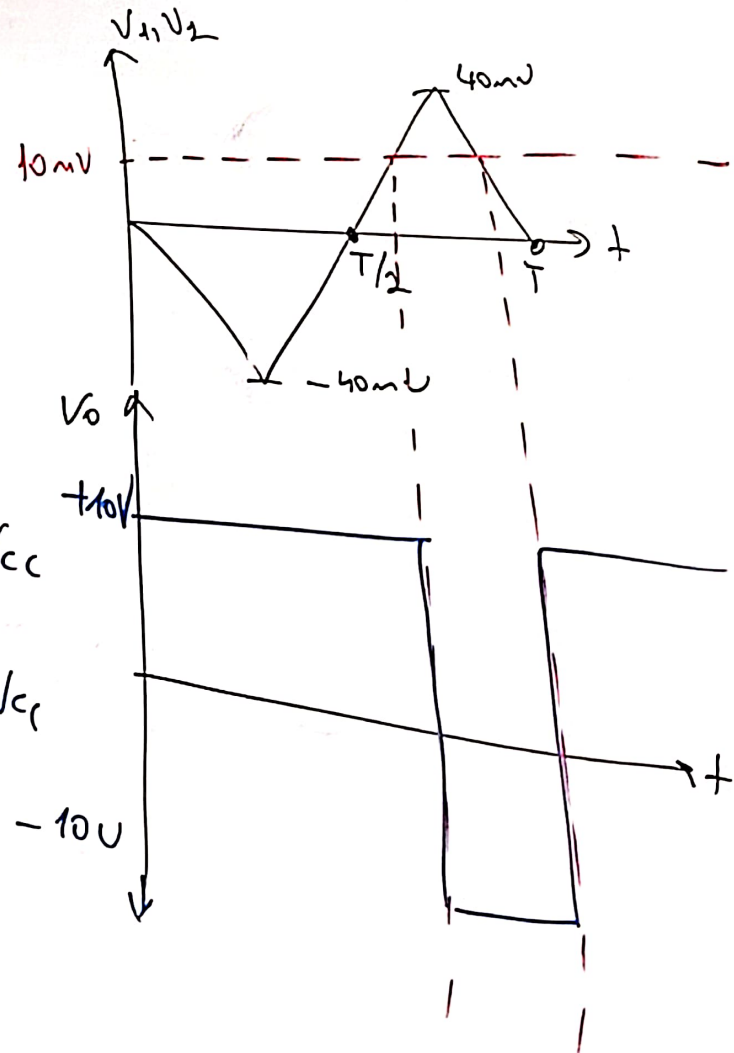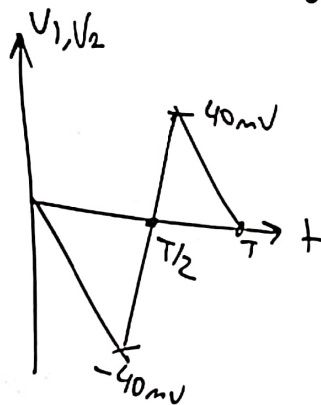

Örnek:


$$\pm V_{CC} = \pm 10V$$

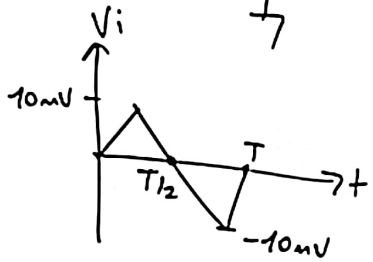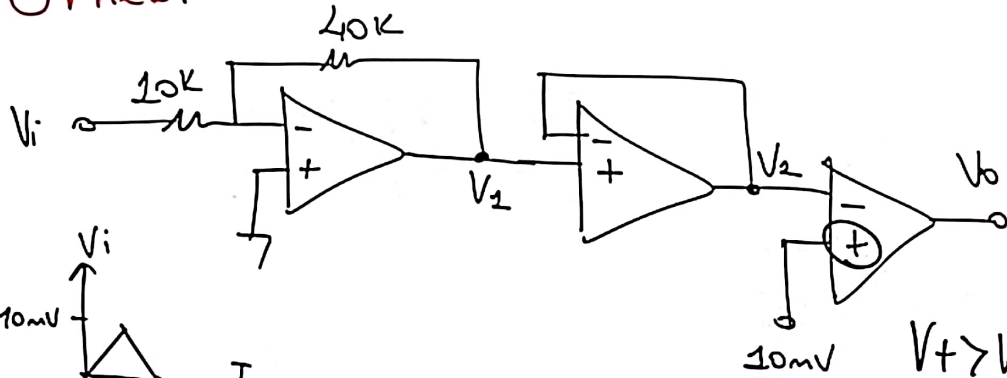


V_1, V_2, V_0 'i çiz.

$$V_1 = - \left(\frac{40k}{10k} \right) V_i = -4 \cdot V_i$$

$$V_2 = V_1$$

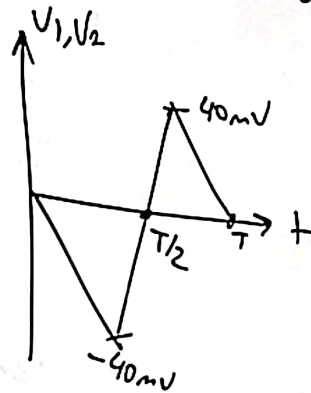

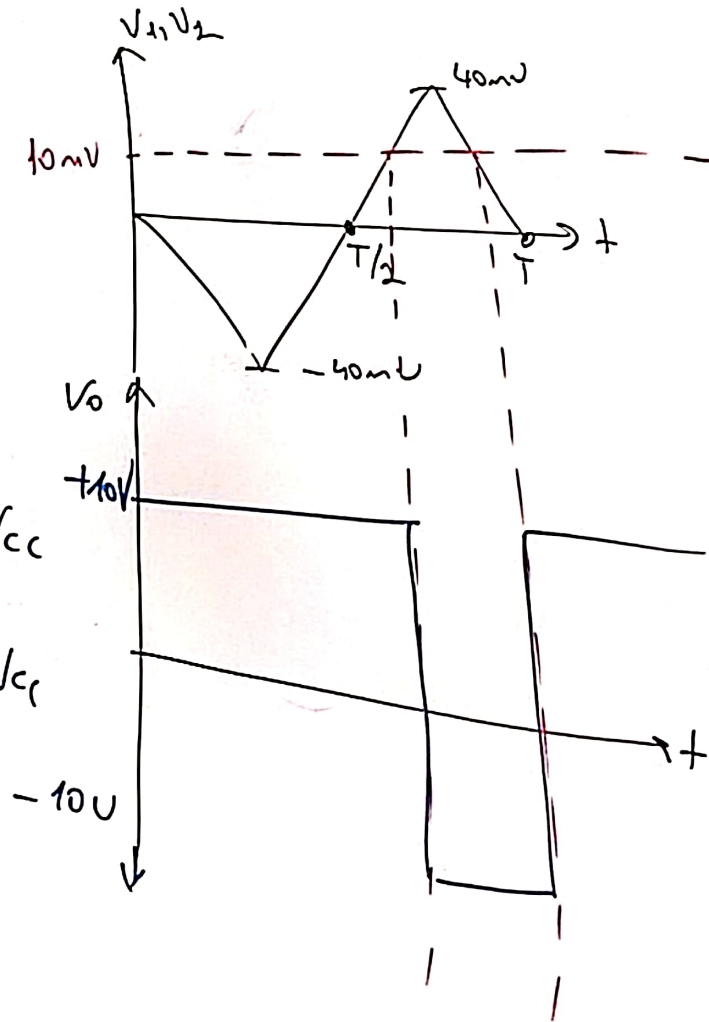
$V_+ > V_- \Rightarrow +V_{CC}$
 $V_- > V_+ \Rightarrow -V_{CC}$



Sinav

Sınav Sorusu:

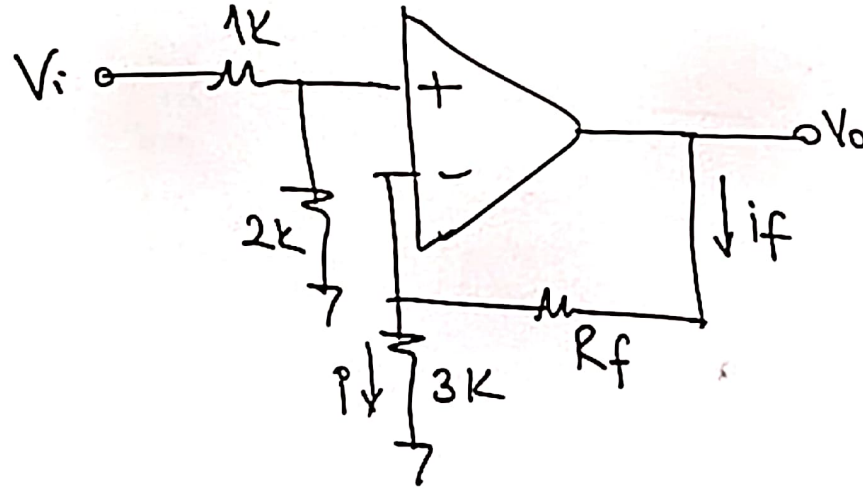
Aşağıda verilen ideal opamp'ın
kazancının 5 olması için $R_f = ?$



$$\frac{V_o}{V_i} = 5$$

Sınav Sorusu:

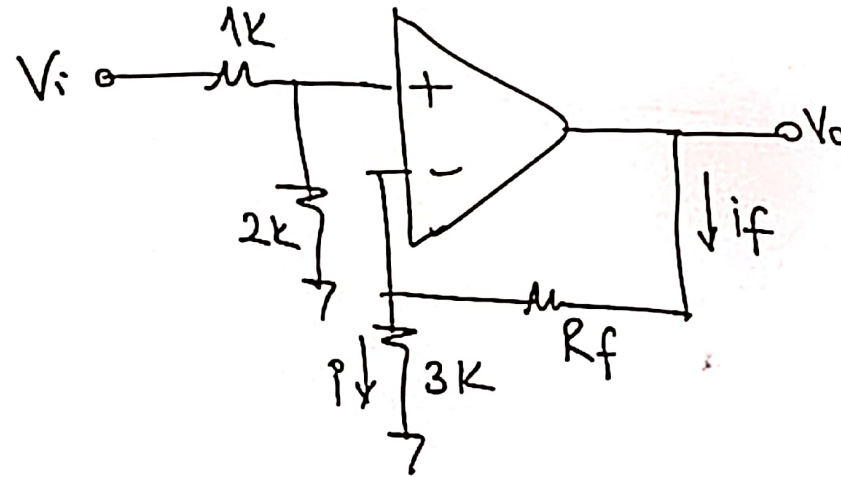
Aşağıda verilen ideal opamp'in kazançının 5 olması için $R_f = ?$



$$\frac{V_o}{V_i} = 5$$

Sınav Sorusu:

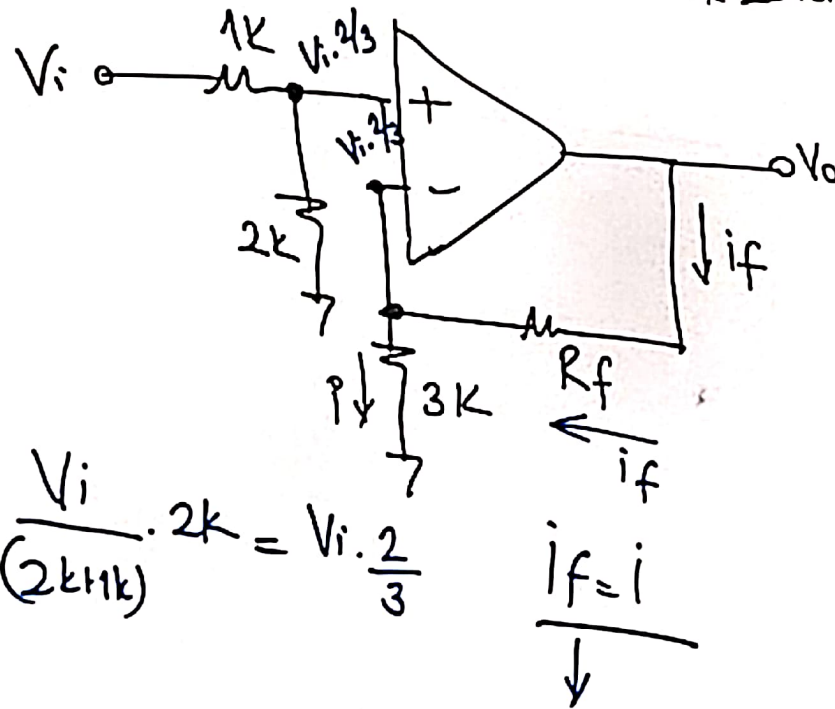Aşağıda verilen ideal opamp'ın kazancının 5 olması için $R_f = ?$



$$\frac{V_o}{V_i} = 5$$

$$V_o = 5V_i$$

$$V_+ = V_-$$

$$i_+ = i_- = 0$$

$$V_+ = \frac{V_i}{(2k + 1k)} \cdot 2k = V_i \cdot \frac{2}{3}$$


$$\frac{V_o - \frac{2}{3}V_i}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$

$$\frac{\frac{13V_i}{3}}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i R_f}{3k}$$

$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow R_f = 19.5k$$

Sınav Sorusu:

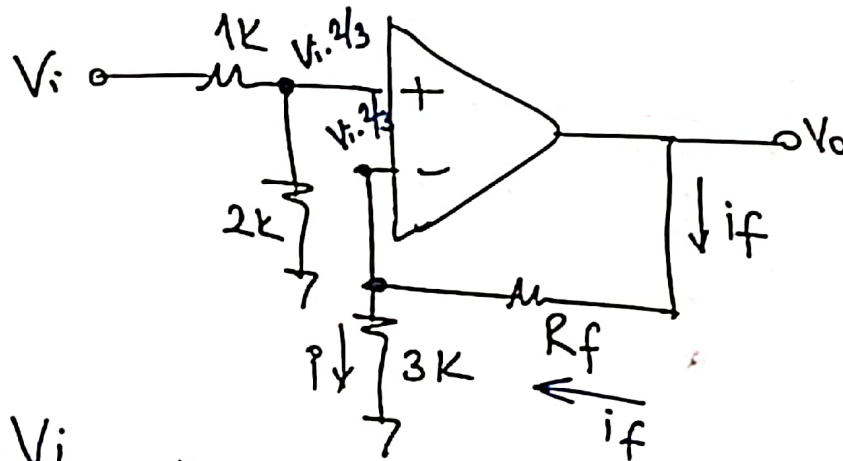Aşağıda verilen ideal opamp'ın kazancının 5 olması için $R_f = ?$



$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = 5}$$

$$V_o = 5V_i$$

$$V_+ = V_-$$

$$I_+ = I_- = 0$$


$$V_+ = \frac{V_i}{(2k + 1k)} \cdot 2k = V_i \cdot \frac{2}{3}$$

$$I_f = I$$

$$\frac{V_o - \frac{2}{3}V_i}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$


$$\frac{\frac{13V_i}{3}}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i R_f}{3k}$$
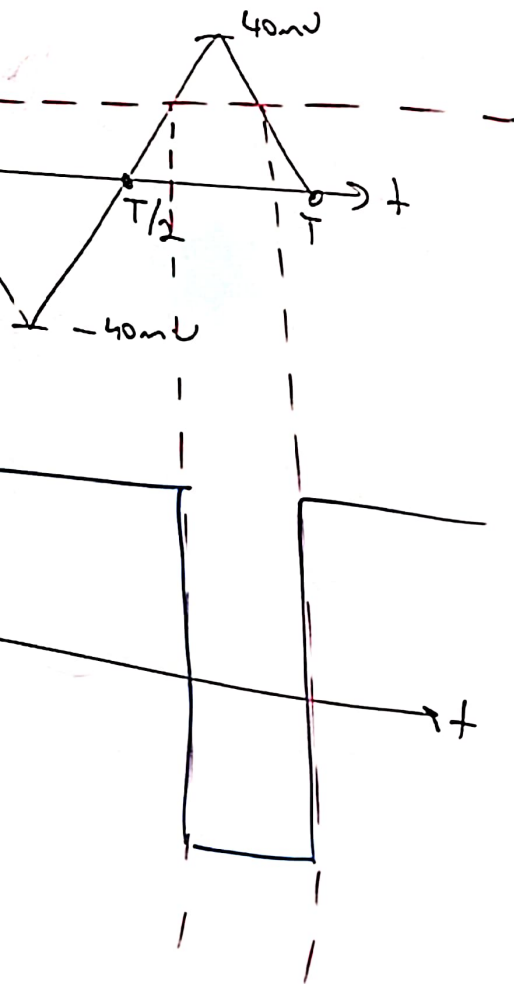
$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow \boxed{R_f = 19.5k}$$



Sınav Sorusu:

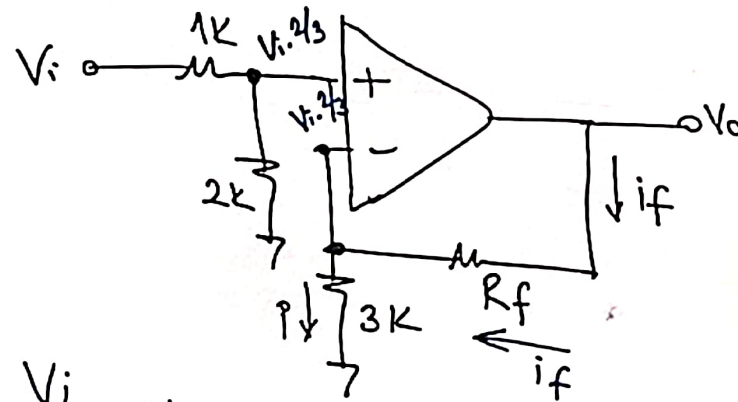Aşağıda verilen ideal opamp'ın kazançının 5 olması için $R_f = ?$



$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = 5}$$

$$V_o = 5V_i$$

$$V_+ = V_-$$

$$i_+ = i_- = 0$$


$$V_+ = \frac{V_i}{(2k + 1k)} \cdot 2k = V_i \cdot \frac{2}{3}$$

$$i_f = i$$

$$\frac{V_o - \frac{2}{3}V_i}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$


$$\frac{\frac{13V_i}{3}}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i R_f}{3k} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$
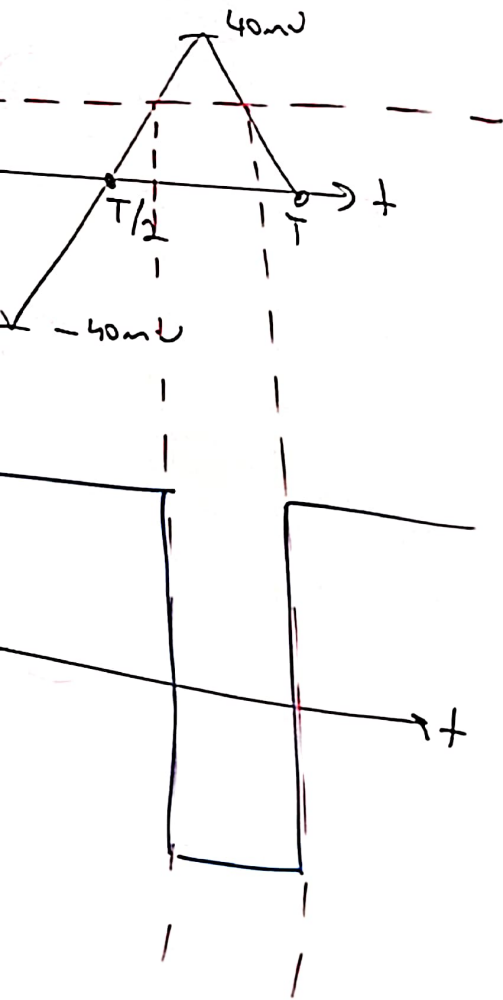
$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow \boxed{R_f = 19.5k}$$



Sınav Sorusu:

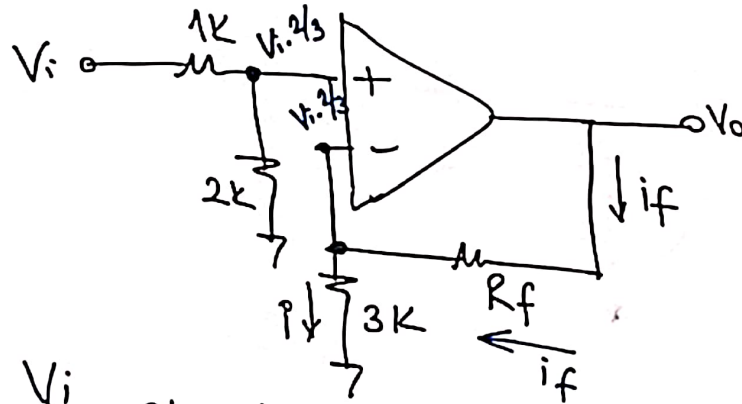Aşağıda verilen ideal opamp'ın kazançının 5 olması için $R_f = ?$



$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = 5}$$

$$V_o = 5V_i$$

$$V_+ = V_-$$

$$i_+ = i_- = 0$$

$$V_+ = \frac{V_i}{(2k + 1k)} \cdot 2k = V_i \cdot \frac{2}{3}$$

$$\frac{i_f = i}{\downarrow}$$


$$\frac{V_o - \frac{2}{3}V_i}{\frac{R_f}{3k}} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$

$$\frac{\frac{13V_i}{3}}{\frac{R_f}{3k}} = \frac{5V_i - \frac{2}{3}V_i}{\frac{2}{3}V_i \cdot R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$

$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow \boxed{R_f = 19.5k}$$

Sınav Sorusu:

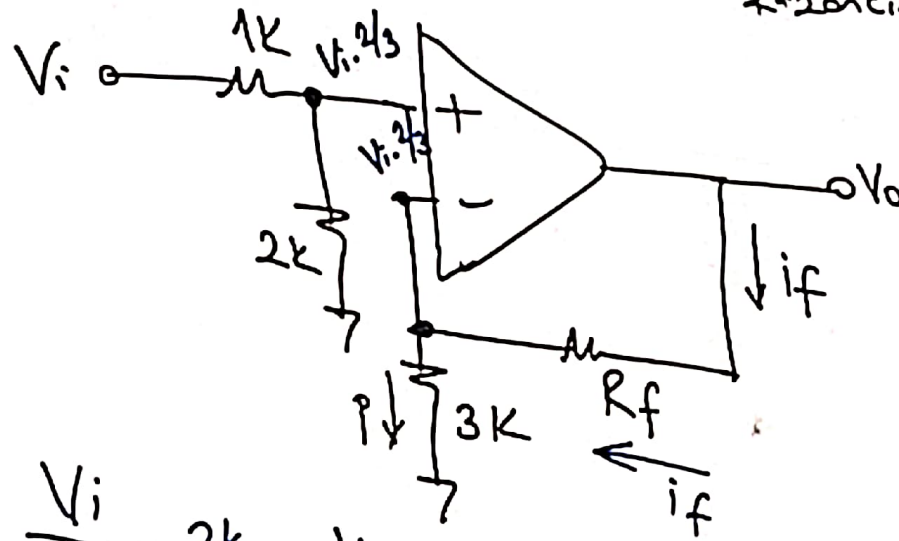Aşağıda verilen ideal opamp'ın kazançının 5 olması için $R_f = ?$



$$\frac{V_o}{V_i} = 5$$

$$V_o = 5V_i$$

$$V_+ = V_-$$

$$i_+ = i_- = 0$$

$$V_+ = \frac{V_i}{(2k + 1k)} \cdot 2k = V_i \cdot \frac{2}{3}$$

$$i_f = i$$


$$\frac{V_o - \frac{2}{3}V_i}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$

$$\frac{\frac{13V_i}{3}}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i R_f}{3k}$$

$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow R_f = 19.5k$$

Sınav Sorusu:

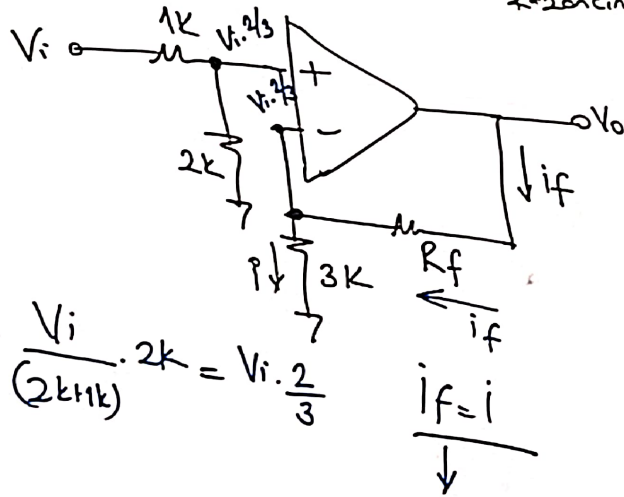Aşağıda verilen ideal opamp'ın kazançının 5 olması için $R_f = ?$



$$\frac{V_o}{V_i} = 5$$

$$V_o = 5V_i$$

$$V_+ = V_-$$

$$i_+ = i_- = 0$$

$$V_+ = \frac{V_i}{(2k + 1k)} \cdot 2k = V_i \cdot \frac{2}{3}$$


$$i_f = i$$

$$\frac{V_o - \frac{2}{3}V_i}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$

$$\frac{5V_i - \frac{2}{3}V_i}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$

$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow R_f = 19.5k$$

Sinav Sorusu;

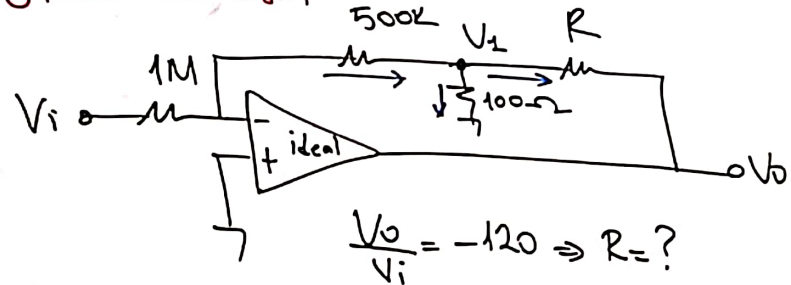

$$\frac{V_i - 0}{1M} = \frac{0 - V_1}{500k}$$

$$\boxed{V_i = -2V_1}$$

$$V_1 = -\frac{V_i}{2}$$

$$\frac{0 - V_1}{500k} = \frac{V_i - 0}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{-V_1}{500k} = \frac{V_i}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{\frac{V_i}{2}}{500k} = \frac{-\frac{V_i}{2}}{100\Omega} + \frac{\left(-\frac{V_i}{2}\right) - V_o}{R}$$

$$V_o = -120V_i \Rightarrow R = ?$$

Sinav Sorusu;


V_i

$$V_+ = \frac{V_i}{(2kHk)}$$

$$\frac{13V_i}{2}$$

$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow \frac{R_f}{R_f} =$$

Sınav Sorusu:

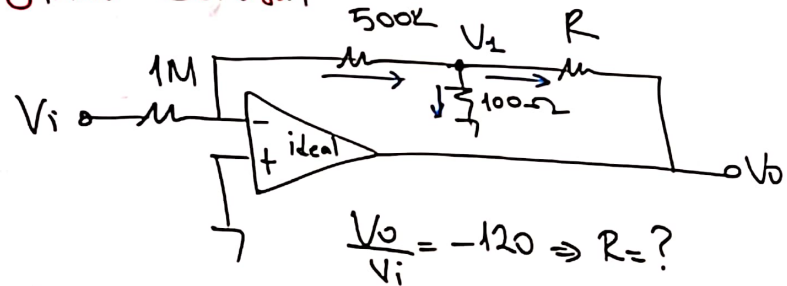

$$\frac{V_i - 0}{\frac{1M}{2}} = \frac{0 - V_1}{500k}$$

$$\boxed{V_i = -2V_1}$$

$$V_1 = -\frac{V_i}{2}$$

$$\frac{0 - V_1}{500k} = \frac{V_i - 0}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{-V_1}{500k} = \frac{V_1}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{\frac{V_i}{2}}{500k} = \frac{-\frac{V_i}{2}}{100\Omega} + \frac{\left(-\frac{V_i}{2}\right) - V_o}{R}$$

$$V_o = -120 V_i \Rightarrow R = ?$$

Sınav Sorusu:


Vi

$$V_+ = \frac{V_i}{(2kHk)}$$

$$\frac{13V_i}{3}$$

$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow \frac{R_f}{R_f} = 1$$

Sinav Sorusu:

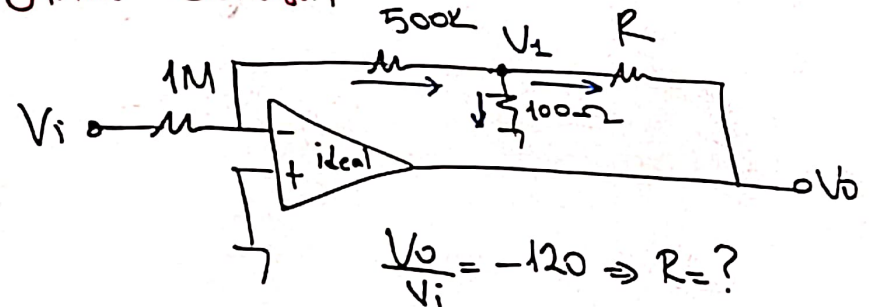

$$\frac{V_i - 0}{1M} = \frac{0 - V_1}{500k}$$

$$\boxed{V_i = -2V_1}$$

$$V_1 = -\frac{V_i}{2}$$

$$\frac{0 - V_1}{500k} = \frac{V_i - 0}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$


$$\frac{-V_1}{500k} = \frac{V_i}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{\frac{V_i}{2}}{500k} = \frac{-\frac{V_i}{2}}{100\Omega} + \frac{\left(-\frac{V_i}{2}\right) - V_o}{R}$$

$$V_o = -120V_i \Rightarrow R = ?$$

$$\frac{30}{2}$$

Sinav Sorusu:

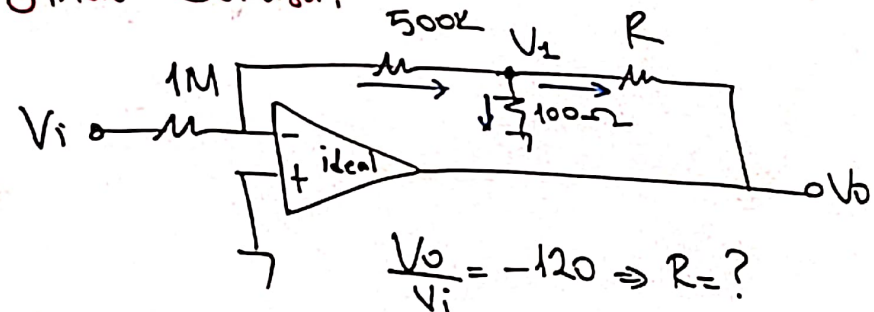

$$\frac{V_i - 0}{1M} = \frac{0 - V_1}{500k}$$

$$\boxed{V_i = -2V_1}$$

$$V_1 = -\frac{V_i}{2}$$


$$\frac{0 - V_1}{500k} = \frac{V_1 - 0}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{-V_1}{500k} = \frac{V_1}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{\frac{V_i}{2}}{500k} = \frac{\frac{-V_i}{2}}{100\Omega} + \frac{\left(\frac{-V_i}{2}\right) - V_o}{R}$$

$$V_o = -120V_i \Rightarrow R = ?$$

Sinav Sorusu:

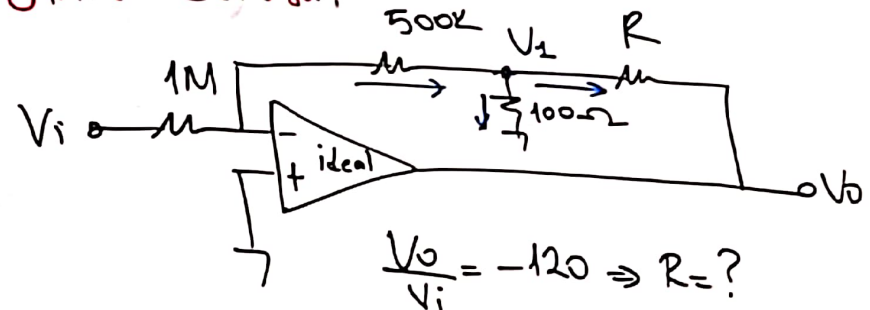

$$\frac{V_i - 0}{\frac{1M}{2}} = \frac{0 - V_1}{500k}$$

$$\boxed{V_i = -2V_1}$$

$$V_1 = -\frac{V_i}{2}$$

$$\frac{0 - V_1}{500k} = \frac{V_i - 0}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$


$$\frac{-V_1}{500k} = \frac{V_1}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{\frac{V_i}{2}}{500k} = \frac{\frac{-V_i}{2}}{100\Omega} + \frac{\left(\frac{-V_i}{2}\right) - V_o}{R}$$

$$V_o = -120V_i \Rightarrow R = ?$$

$\frac{3}{2}$

Sınav Sorusu:

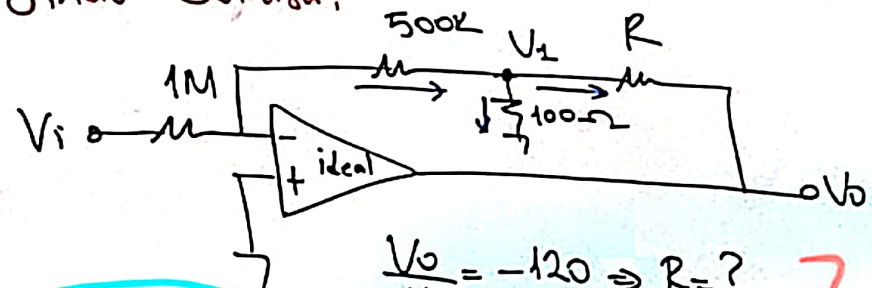

$$\frac{V_o}{V_i} = -120 \Rightarrow R = ?$$

1

$$\frac{V_i - 0}{1M} = \frac{0 - V_1}{500k}$$

$$\boxed{V_i = -2V_1}$$

$$V_1 = -\frac{V_i}{2}$$

$$\frac{0 - V_1}{500k} = \frac{V_1 - 0}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$


$$-\frac{V_1}{500k} = \frac{V_1}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{\frac{V_i}{2}}{500k} = \frac{-\frac{V_i}{2}}{100\Omega} + \frac{\left(-\frac{V_i}{2}\right) - V_o}{R}$$

$$V_o = -120V_i \Rightarrow R = ?$$

$$\frac{3}{2}$$

Sınav Sorusu:

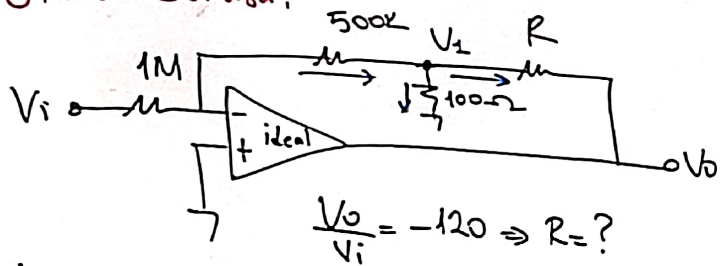

$$\frac{V_o}{V_i} = -120 \Rightarrow R = ?$$

$$\frac{V_i - 0}{1M} = \frac{0 - V_1}{500k}$$

$$\boxed{V_i = -2V_1}$$

$$V_1 = -\frac{V_i}{2}$$


$$\frac{0 - V_1}{500k} = \frac{V_i - 0}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{-V_1}{500k} = \frac{V_i}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{\frac{V_i}{2}}{500k} = \frac{-V_i}{100\Omega} + \frac{(-\frac{V_i}{2}) - V_o}{R}$$

$$V_o = -120V_i \Rightarrow R = ?$$

Sınav Sorusu:

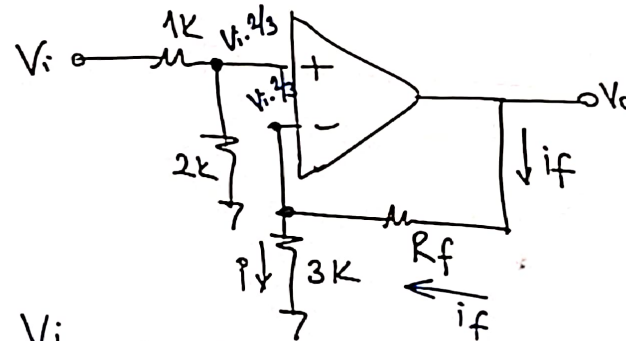

$$V_+ = \frac{V_i}{(2k + 1k)} \cdot 2k = V_i \cdot \frac{2}{3}$$

$$i_f = i$$

$$\frac{V_o - \frac{2}{3}V_i}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$

$$\frac{\frac{13V_i}{3}}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i R_f}{3k}$$

$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow \boxed{R_f = 19.5k}$$

Aşağıda verilen ideal opamp'ın kazancının 5 olması için $R_f = ?$


$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = 5}$$

$$V_o = 5V_i$$

$$V_+ = V_-$$

$$i_+ = i_- = 0$$

Sınav Sorusu:

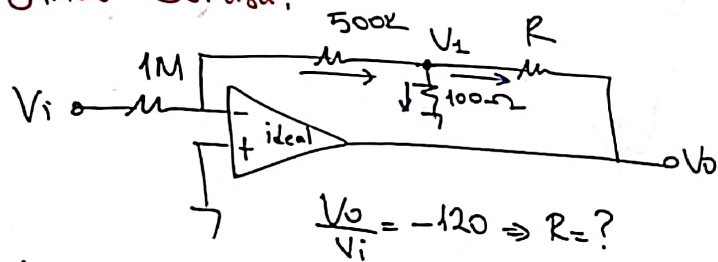

$$\frac{V_o}{V_i} = -120 \Rightarrow R = ?$$

$$\frac{V_i - 0}{1M} = \frac{0 - V_i}{500k}$$

$$\boxed{V_i = -2V_i}$$

$$V_i = -\frac{V_i}{2}$$


$$\frac{0 - V_i}{500k} = \frac{V_i - 0}{100\Omega} + \frac{V_i - V_o}{R}$$

$$-\frac{V_i}{500k} = \frac{V_i}{100\Omega} + \frac{V_i - V_o}{R}$$

$$\frac{\frac{V_i}{2}}{500k} = \frac{-V_i}{100\Omega} + \frac{(-\frac{V_i}{2}) - V_o}{R}$$

$$V_o = -120V_i \Rightarrow R = ?$$

Sınav Sorusu:

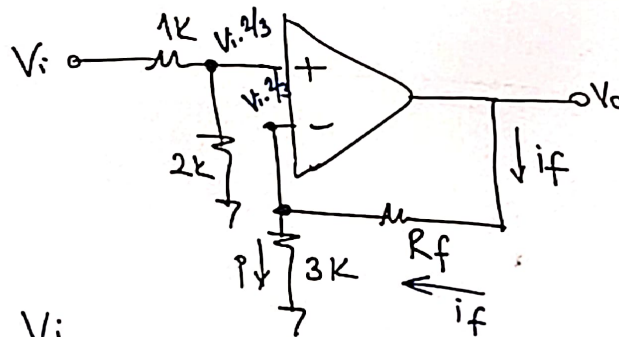

$$V_+ = \frac{V_i}{(2k \parallel k)} \cdot 2k = V_i \cdot \frac{2}{3}$$

$$i_f = i$$

$$\frac{V_o - \frac{2}{3}V_i}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$

$$\frac{\frac{13V_i}{3}}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i R_f}{3k}$$

$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow \boxed{R_f = 19.5k}$$

Aşağıda verilen ideal opamp'ın kazançının 5 olması için $R_f = ?$


$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = 5}$$

$$V_o = 5V_i$$

$$V_+ = V_-$$

$$i_+ = i_- = 0$$

Sınav Sorusu:

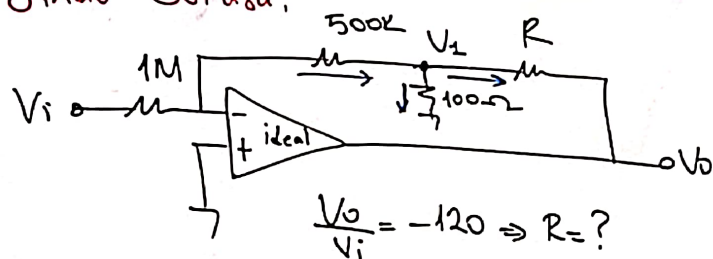

$$\frac{V_o}{V_i} = -120 \Rightarrow R = ?$$

$$\frac{V_i - 0}{1M} = \frac{0 - V_1}{500k}$$

$$\boxed{V_1 = -2V_i}$$

$$V_1 = -\frac{V_i}{2}$$


$$\frac{0 - V_1}{500k} = \frac{V_i - 0}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{-V_1}{500k} = \frac{V_i}{100\Omega} + \frac{V_1 - V_o}{R}$$

$$\frac{\frac{V_i}{2}}{500k} = \frac{-V_i}{100\Omega} + \frac{(-\frac{V_i}{2}) - V_o}{R}$$

$$V_o = -120V_i \Rightarrow R = ?$$

Sınav Sorusu:

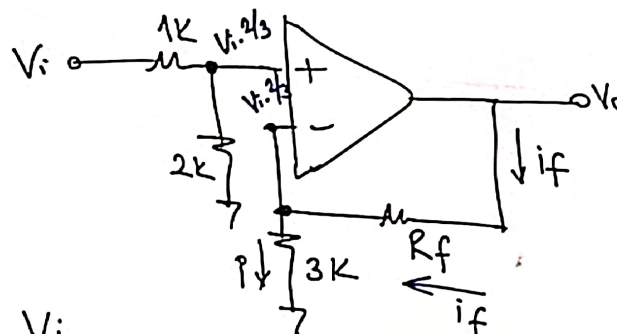

$$V_+ = \frac{V_i}{(2k + 1k)} \cdot 2k = V_i \cdot \frac{2}{3}$$

$$i_f = i$$

$$\frac{V_o - \frac{2}{3}V_i}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i}{3k}$$

$$\frac{\frac{13V_i}{3}}{R_f} = \frac{\frac{2}{3}V_i R_f}{3k}$$

$$\frac{39}{2} = R_f \Rightarrow \boxed{R_f = 19.5k}$$

Aşağıda verilen ideal opamp'in kazançının 5 olması için $R_f = ?$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = 5}$$

$$V_o = 5V_i$$


$$V_+ = V_-$$

$$i_+ = i_- = 0$$

Çalışma Sorusu

$$V_{z1} = V_{z2} = 10V \quad (V_D = 0.7)$$


①

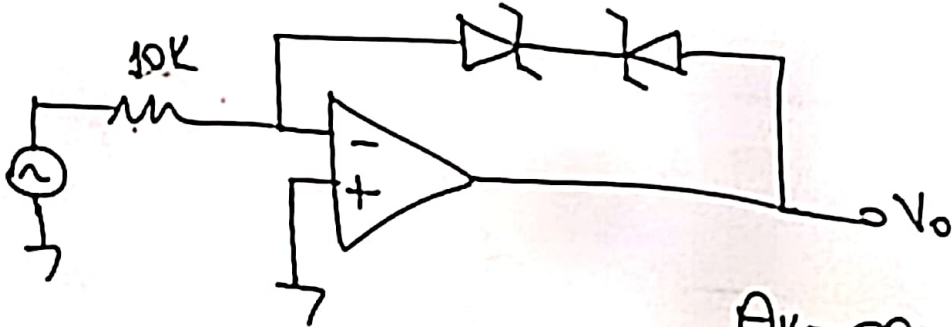

$$A_v = \infty$$


$V_o - V_i$ grafiğini çiz.

②

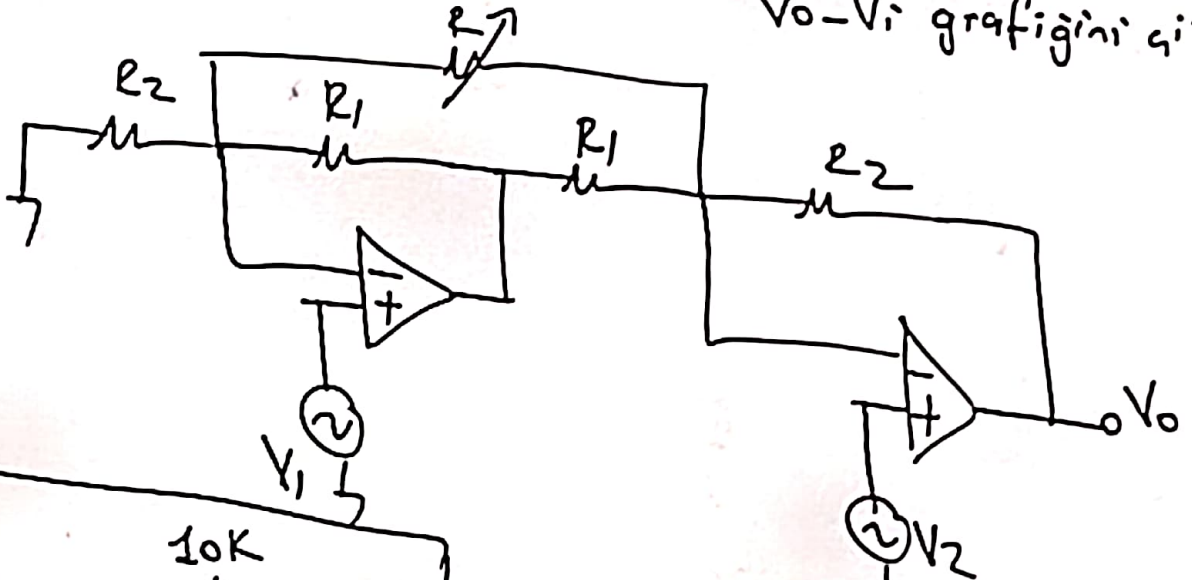

V_o ifadesini elde et.

③

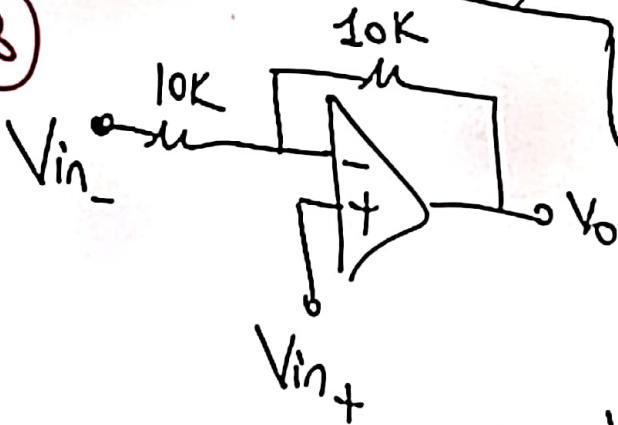


$$V_{in-} = 5V_{pp} \sin.$$

$V_{in+} = 5V$
 $V_{in+} = -5V$ } olursa $V_o - V_{in-}$ graf. çiz.

Çalışma Sorusu

$$V_{Z1} = V_{Z2} = 10V \quad (V_D = 0.7)$$


①

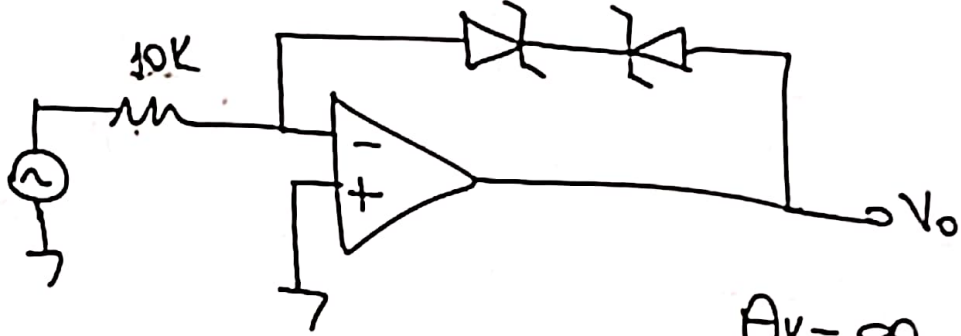

$$A_v = \infty$$


$V_o - V_i$ grafiğini çiz.

②

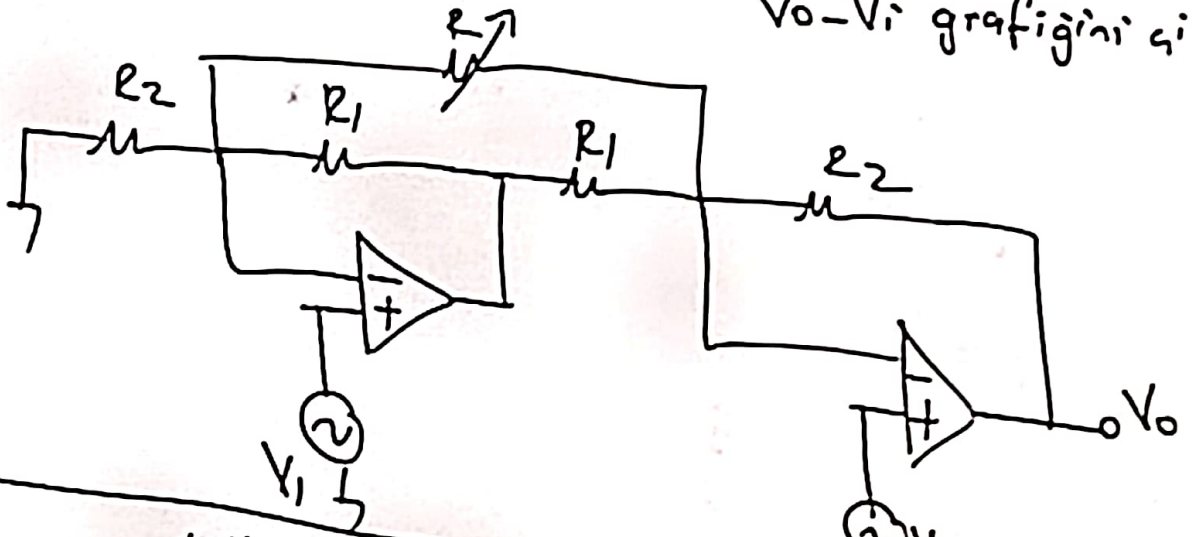

V_o ifadesini elde et.

③

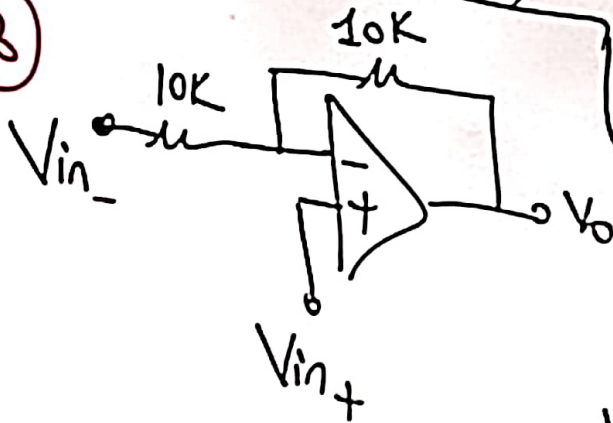


$$V_{in-} = 5V_{pp} \sin.$$

$V_{in+} = 5V$
 $V_{in+} = -5V$ } olursa $V_o - V_{in-}$ graf. çiz.

Çalışma Sorusu

$$V_{z1} = V_{z2} = 10V \quad (V_D = 0.7)$$


①

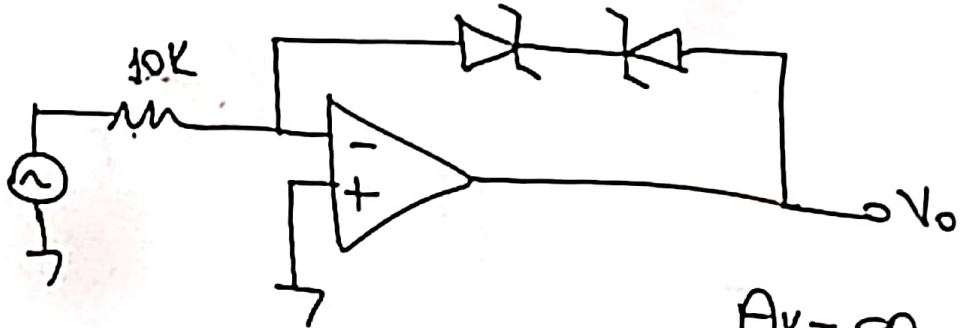

$$A_v = \infty$$


$V_o - V_i$ grafiğini çiz.

②

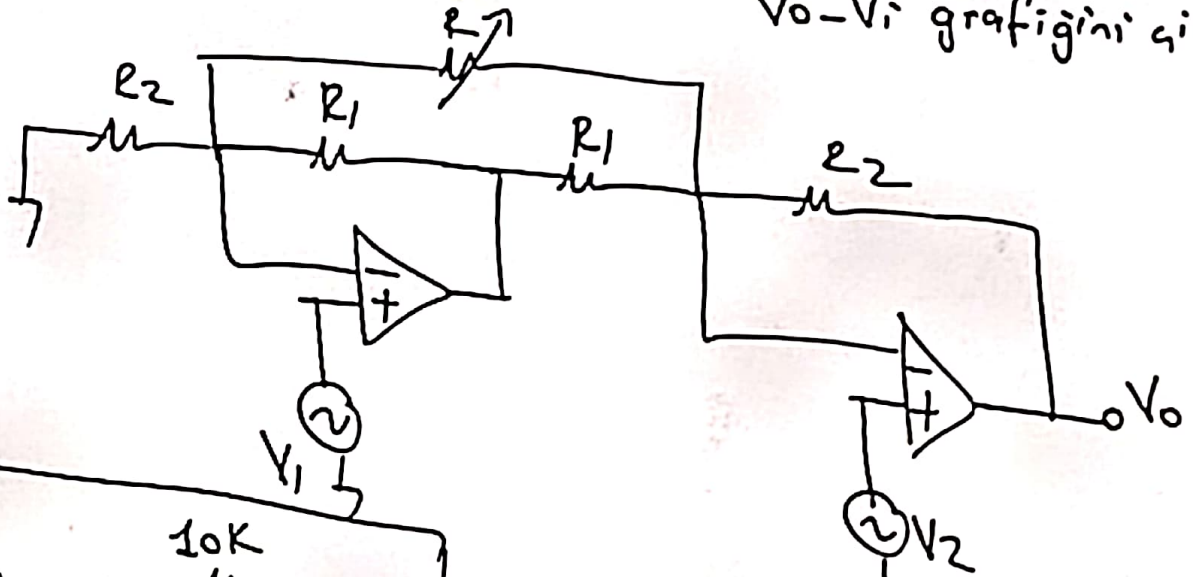

V_o ifadesini elde et.

③

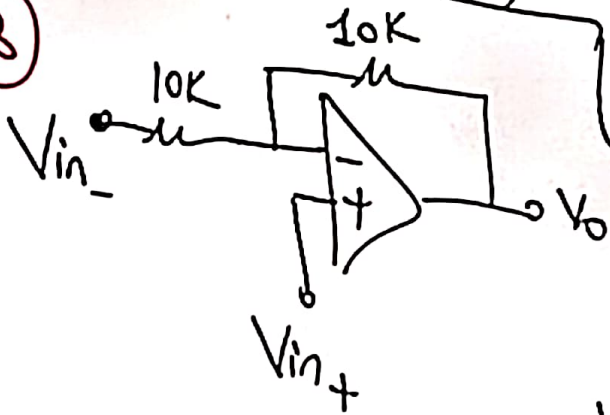


$$V_{in-} = 5V_{pp} \sin.$$

$V_{in+} = 5V$
 $V_{in+} = -5V$ } olursa $V_o - V_{in-}$ graf. çiz.

Çalışma Sorusu


$$V_{z1} = V_{z2} = 10V \quad (V_D = 0.7)$$

①

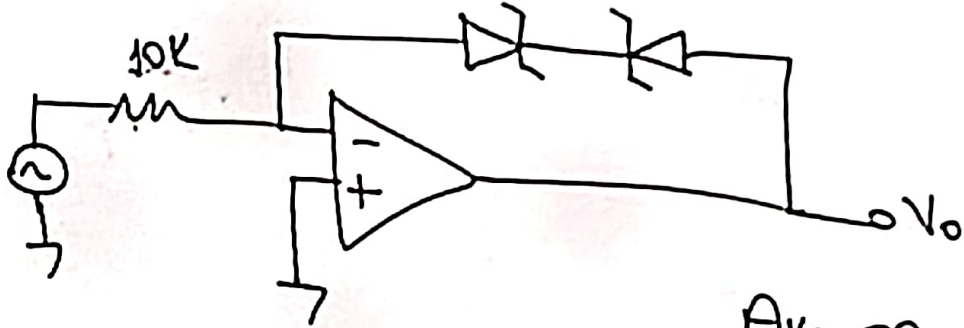


$$A_V = \infty$$

②

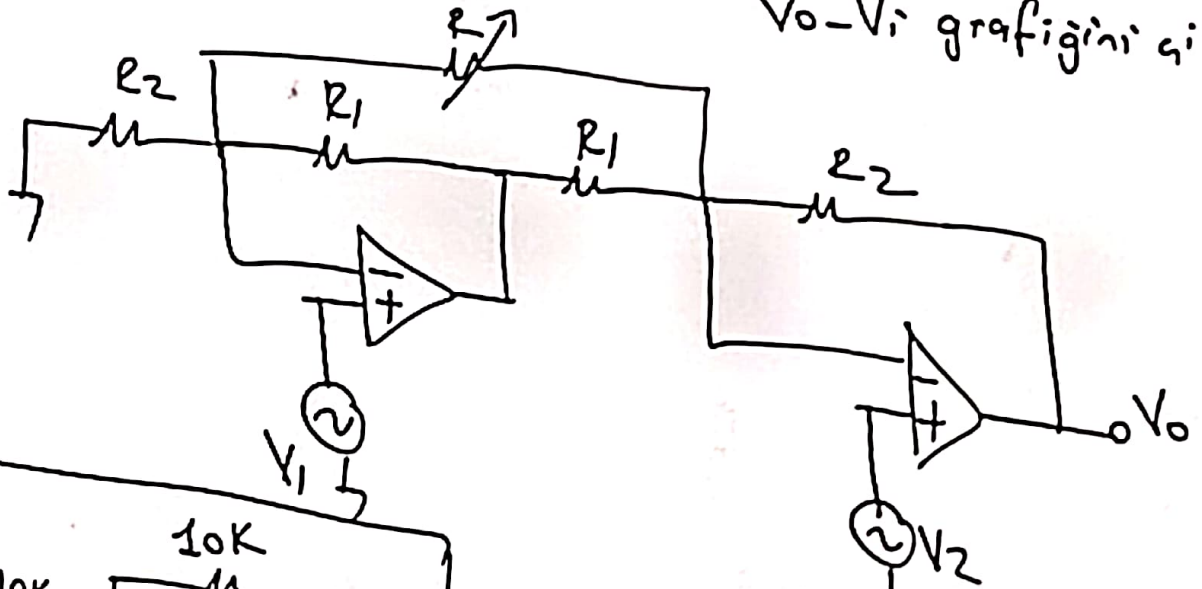

$V_O - V_i$ grafiğini çiz.

③

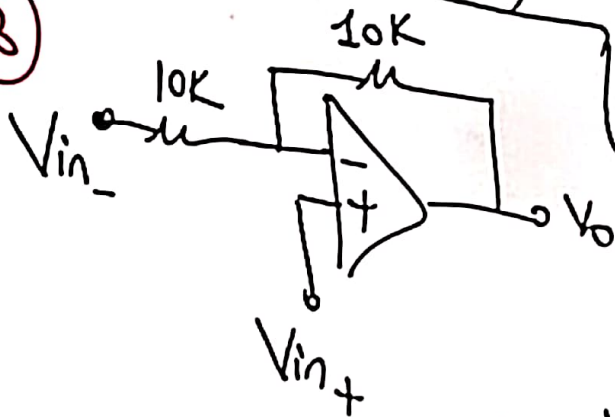

V_O ifadesini elde et.


$$V_{in-} = 5V_{pp} \sin.$$

$V_{in+} = 5V$
 $V_{in-} = -5V$ } olursa $V_O - V_{in-}$ graf. çiz.

Çalışma Sorusu


$$V_{z1} = V_{z2} = 10V \quad (V_D = 0.7)$$

①

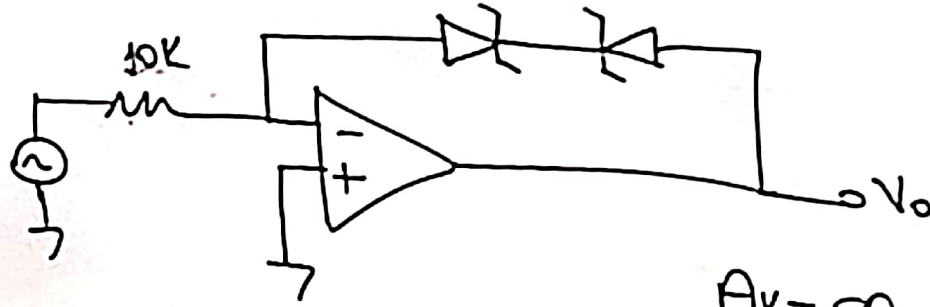


$$A_v = \infty$$

②

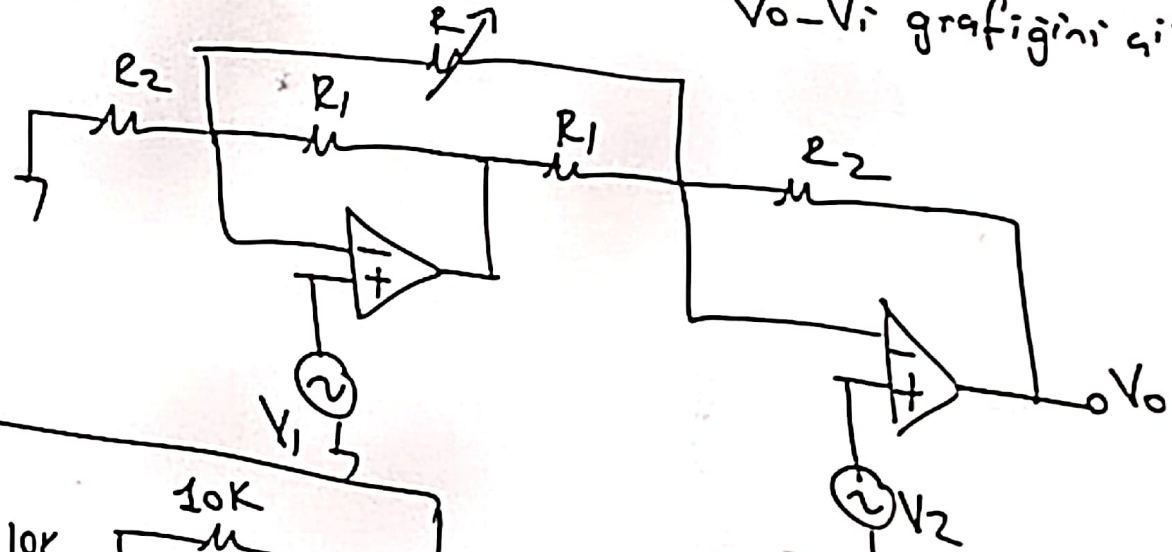

$V_o - V_i$ grafiğini çiz.

③

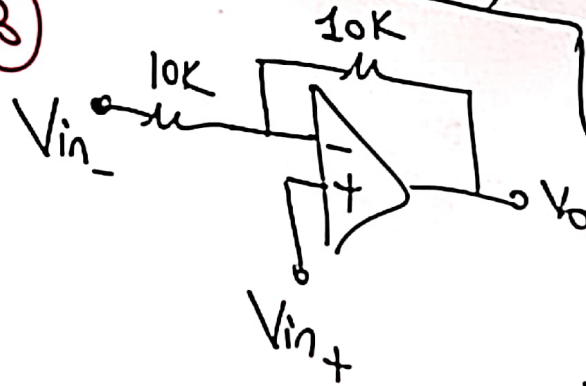

V_o ifadesini elde et.


$$V_{in-} = 5V_{pp} \sin.$$

$V_{in+} = 5V$
 $V_{in-} = -5V$ } olursa $V_o - V_{in-}$ graf. çiz.

Çalışma Sorusu


$$V_{z1} = V_{z2} = 10V \quad (V_D = 0.7)$$

①

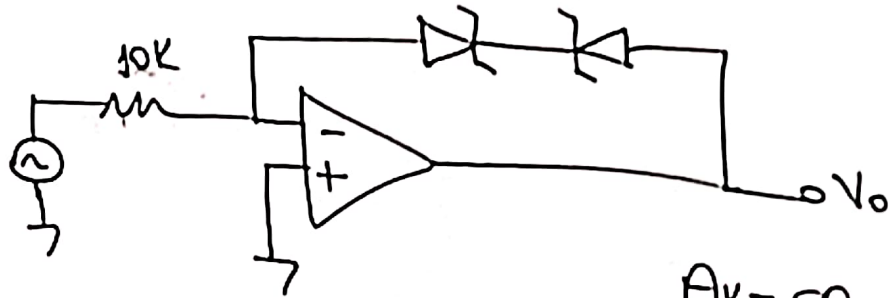


$$A_V = \infty$$

②

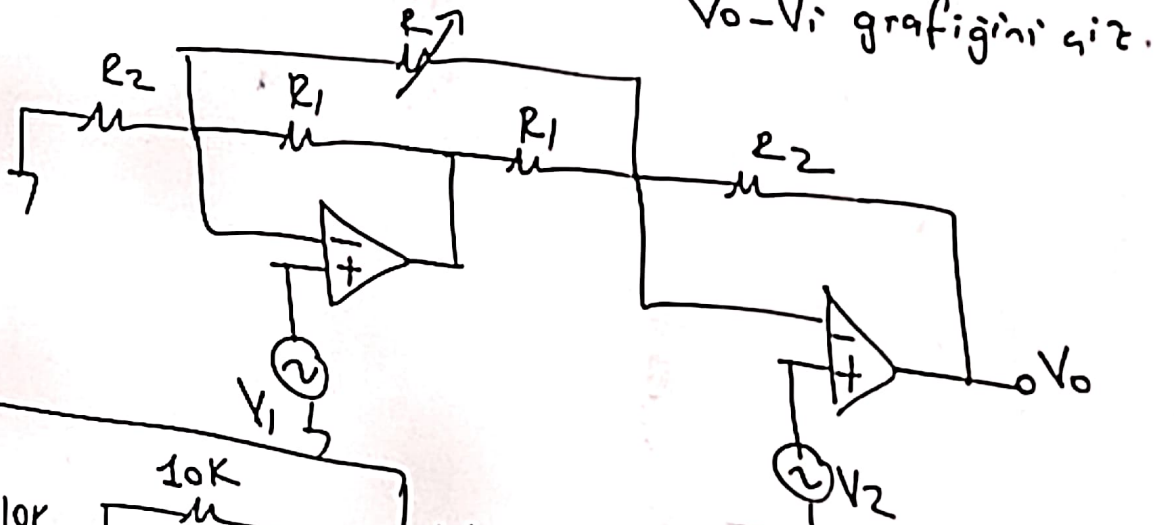

$V_O - V_i$ grafiğini çiz.

③

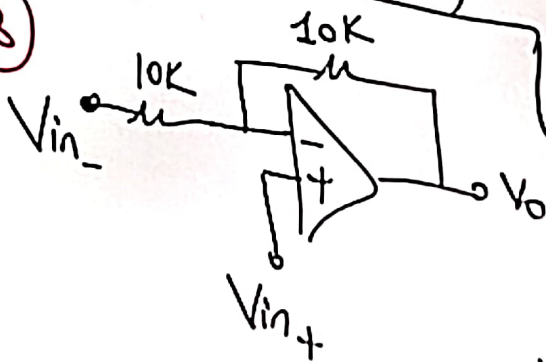


V_O ifadesini elde et.

$$V_{in-} = 5V_{pp} \sin.$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{in+} = 5V \\ V_{in-} = -5V \end{array} \right\} \text{ olursa } V_O - V_{in-} \text{ graf. çiz.}$$

Sınav Sorusu;


$$\pm V_{CC} = \pm 10V$$

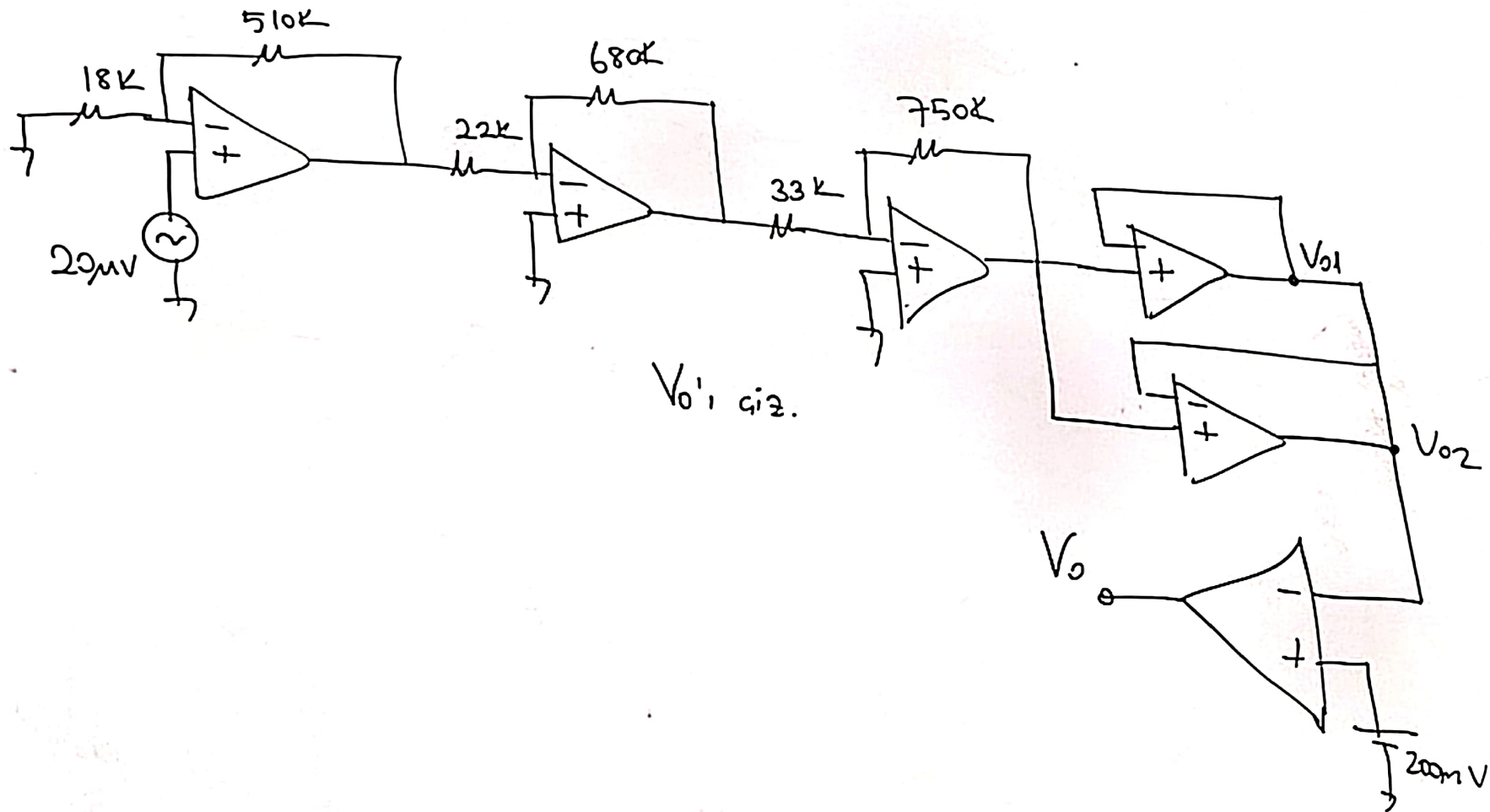

V_{o1} giriz.


Sınav Sorusu;

$$\pm V_{CC} = \pm 10V$$

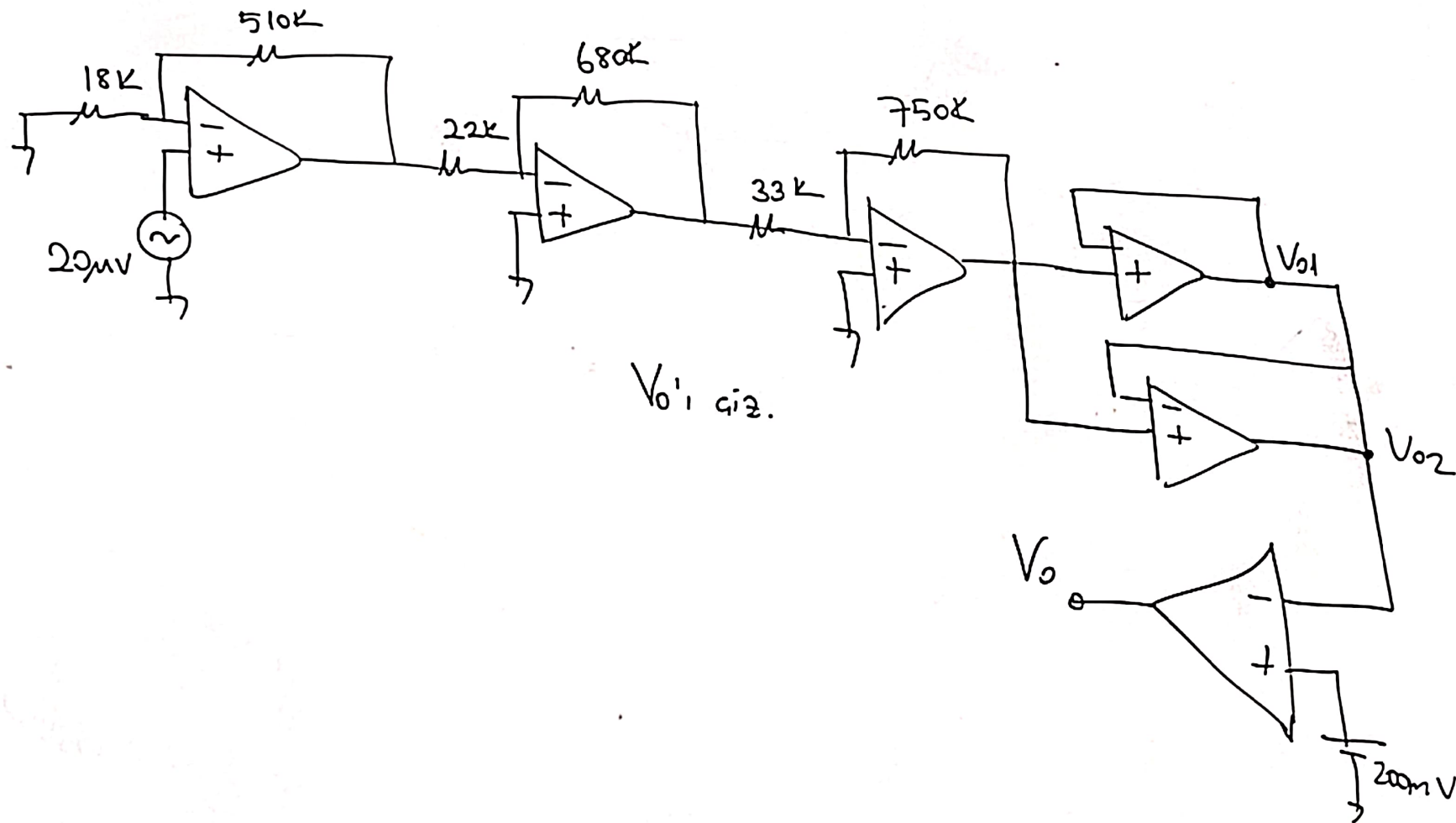


Sınav Sorusu:

$$\pm V_{CC} = \pm 10V$$

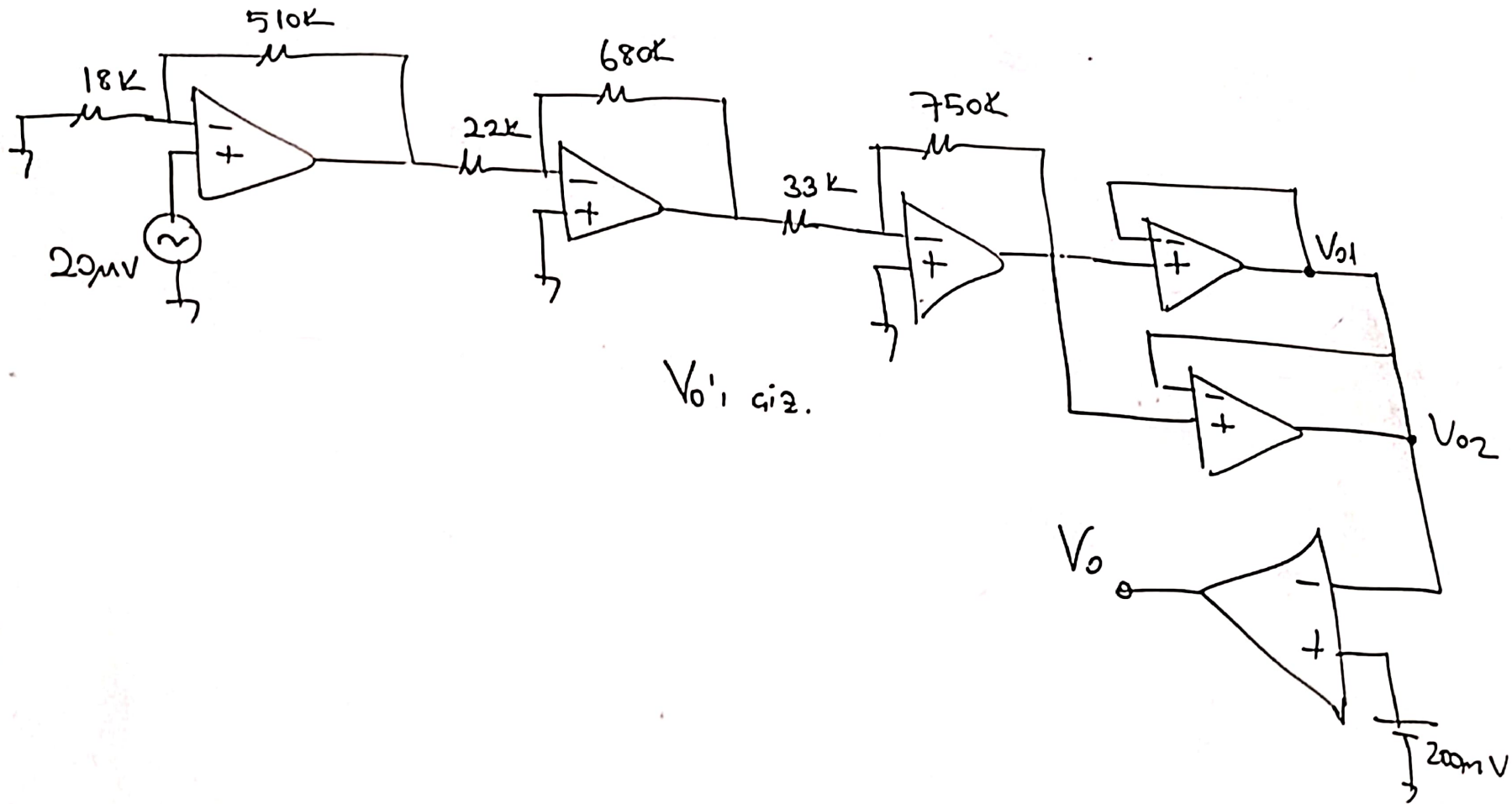

Sınav Sorusu:






$$\pm V_{CC} = \pm 10V$$

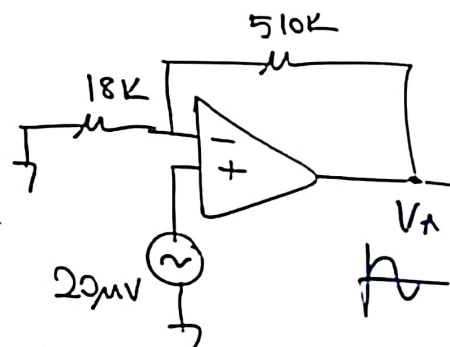

$$V_A = 20\mu V \left(1 + \frac{510K}{18K} \right)$$




$$V_B = -V_A \cdot \left(\frac{680K}{22K} \right)$$
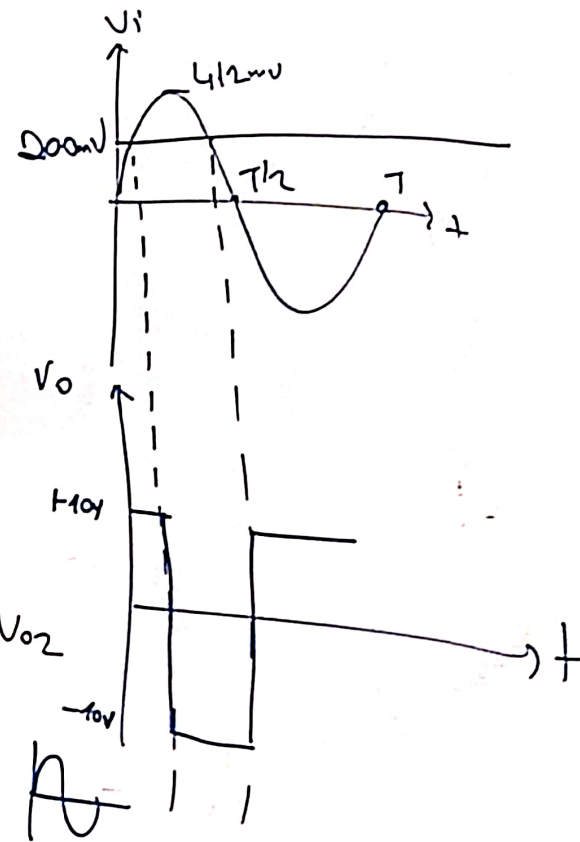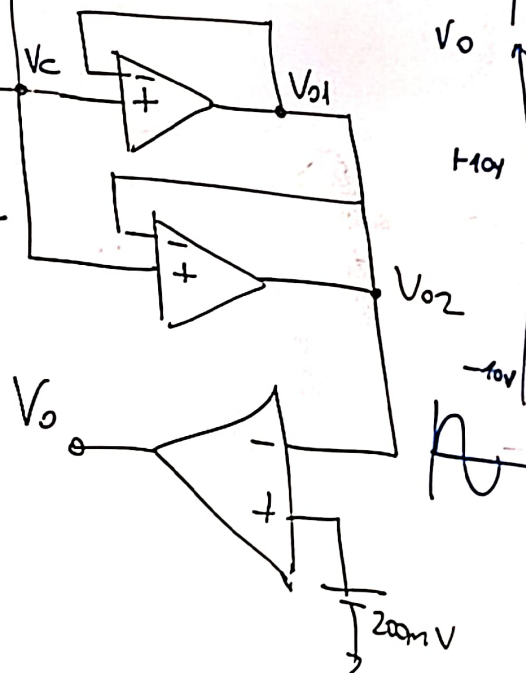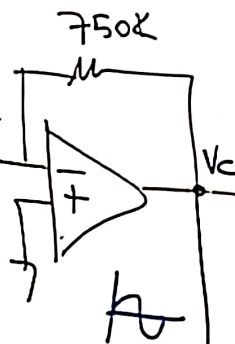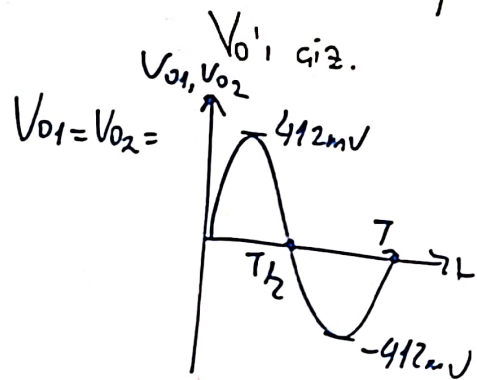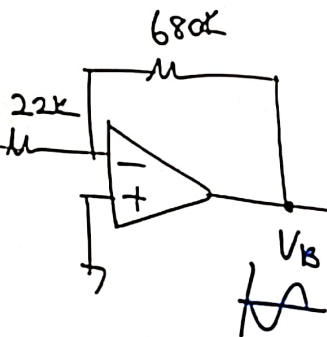
$$V_C = -V_B \cdot \left(\frac{750K}{33K} \right)$$




Sinar Seruni:

$$\pm V_{CC} = \pm 10V$$

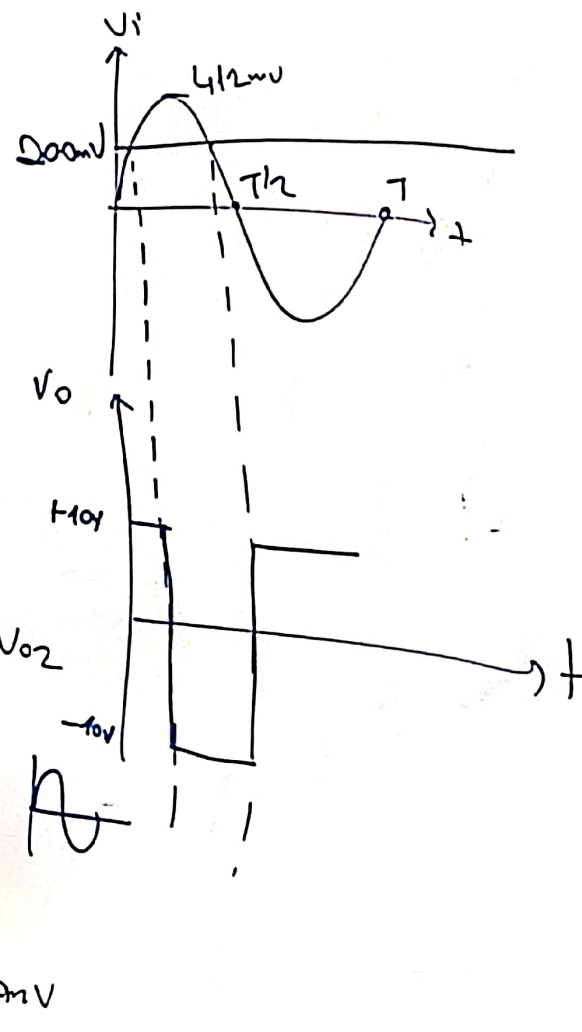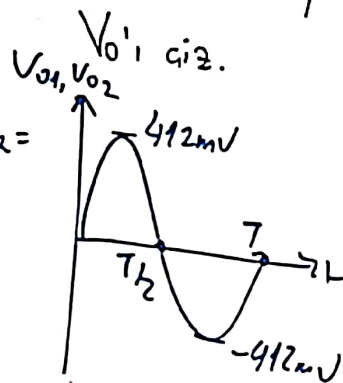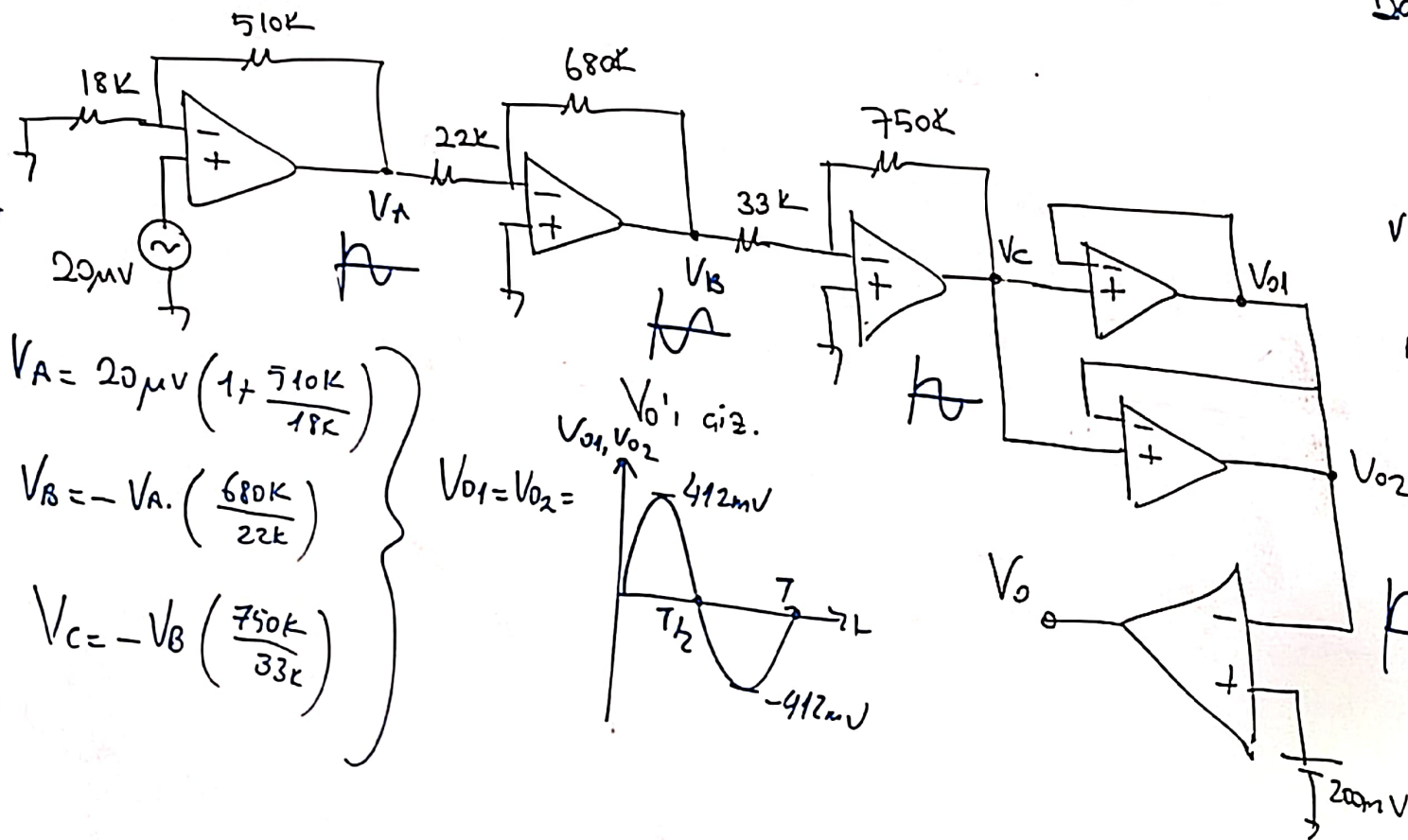

Sınav Sorusu;


$$\pm V_{CC} = \pm 10V$$

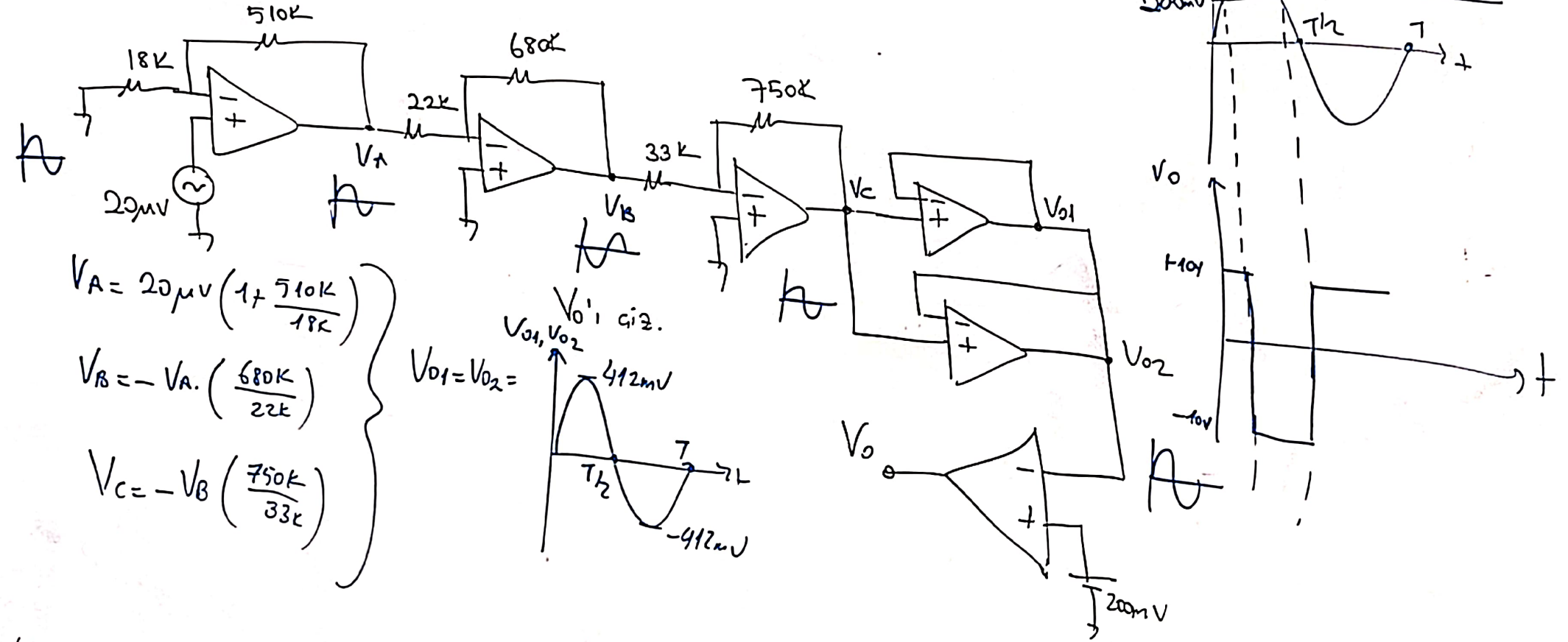

Sinar Sarusu:

$$\pm V_{cc} = \pm 15V$$

$$V_1 = ? \quad V_2 = ?$$

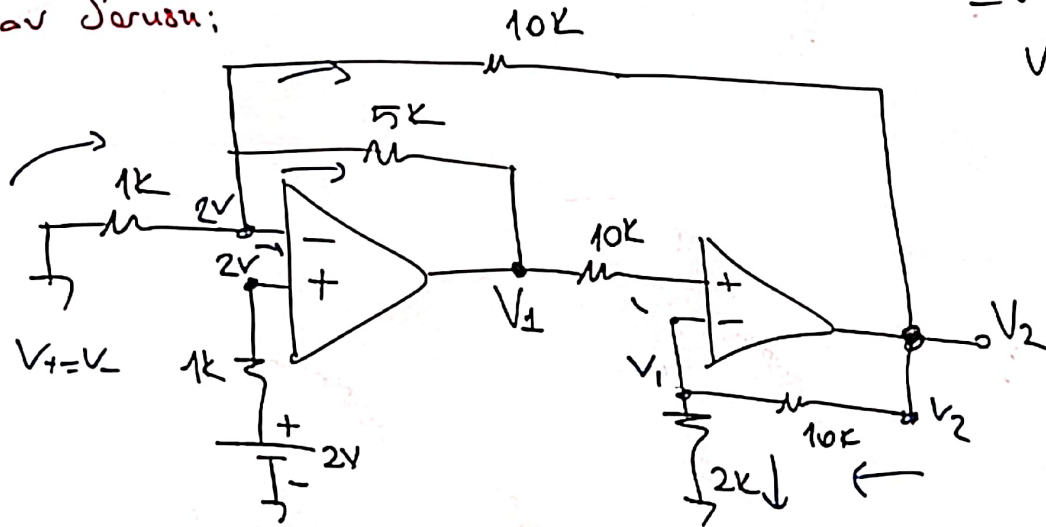

$$\frac{C-2}{\left(\frac{1k}{10}\right)} = \frac{2-V_1}{\left(\frac{5k}{1}\right)} + \frac{2-V_2}{10k}$$

$$-20 = 4 - 2V_1 + 2 - V_2$$

$$2V_1 + V_2 = 26$$

$$6V_1$$

$$8V_1 = 26$$

$$V_1 = 3.25V$$

$$\frac{V_2 - V_1}{\frac{10k}{5}} = \frac{V_1}{2k}$$

$$V_2 - V_1 = 5V_1$$

$$V_2 = 6V_1$$

$$V_2 = 2 \times 25 \times 6$$


$$V_2 = 19.5$$

$$V_2 = +15V$$

Sinar Serusu:

$$\pm V_{cc} = \pm 15V$$

$$V_1 = ? \quad V_2 = ?$$

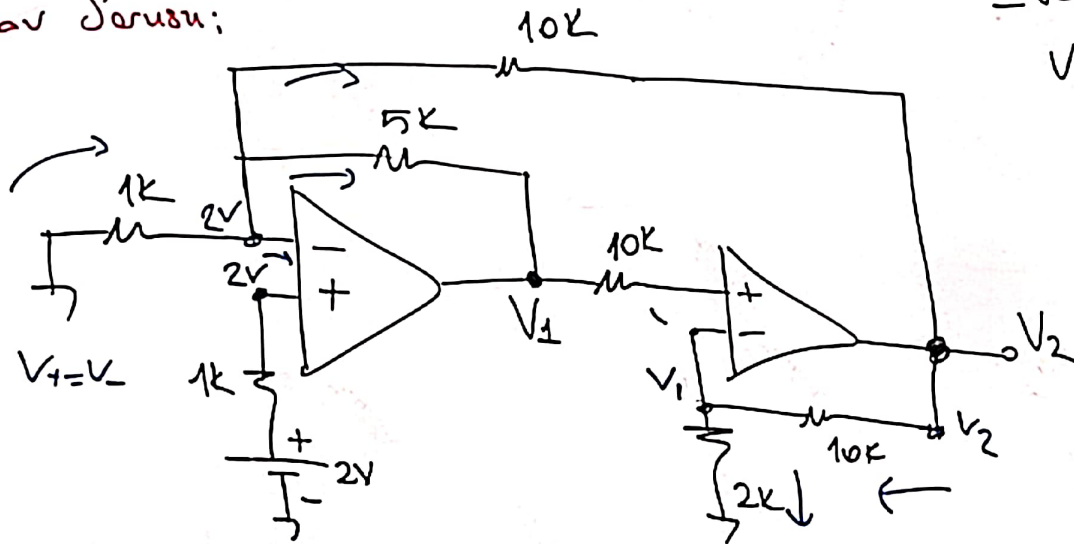

$$\frac{0-2}{\frac{1k}{10}} = \frac{2-V_1}{\frac{5k}{1}} + \frac{2-V_2}{\frac{10k}{1}}$$

$$-20 = 4 - 2V_1 + 2 - V_2$$

$$2V_1 + V_2 = 26$$

$$6V_1$$

$$8V_1 = 26$$

$$V_1 = 3.25V$$

$$\frac{V_2 - V_1}{\frac{10k}{5}} = \frac{V_1}{2k}$$

$$V_2 - V_1 = 5V_1$$


$$V_2 = 6V_1$$

$$V_2 = 2.25 \times 6$$


$$V_2 = 19.5$$

$$V_2 = +15V$$


Sinav Sorusu:

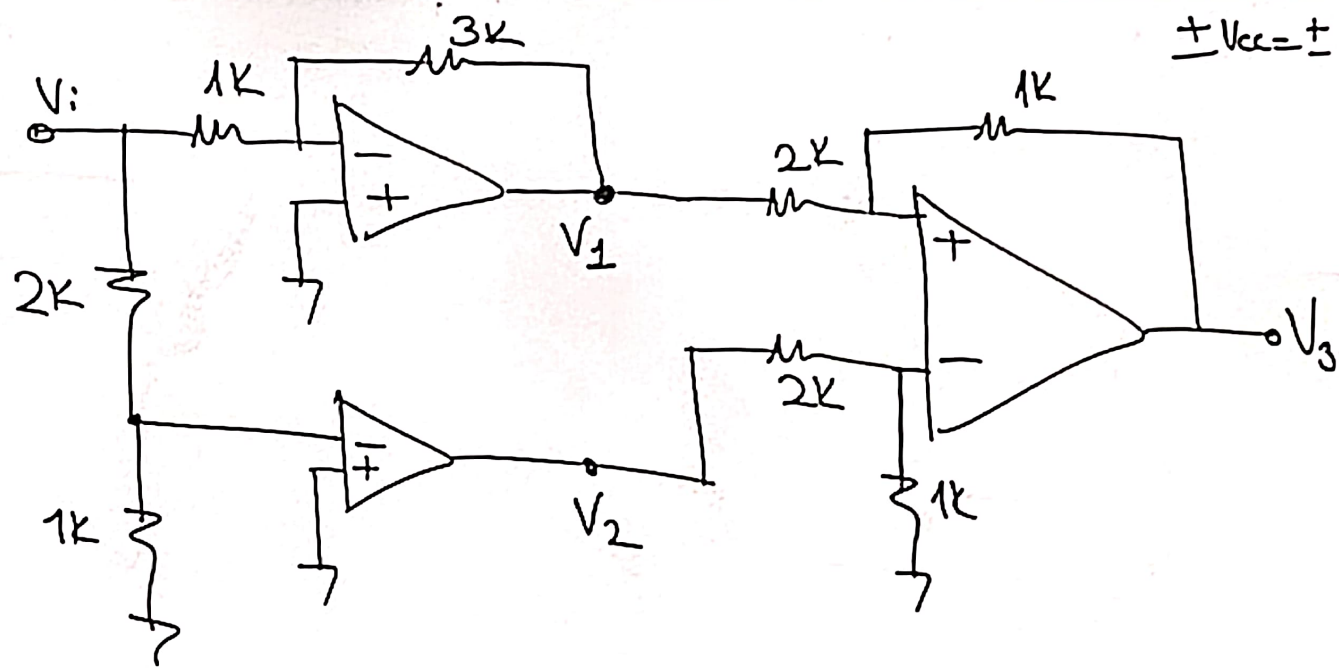


V_3 'ü çiziniz.

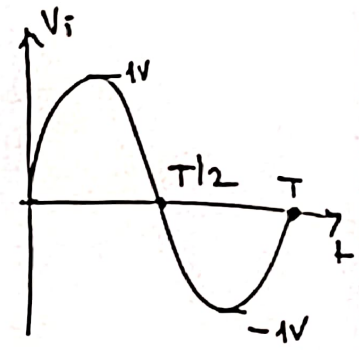

Sinav Sorusu:

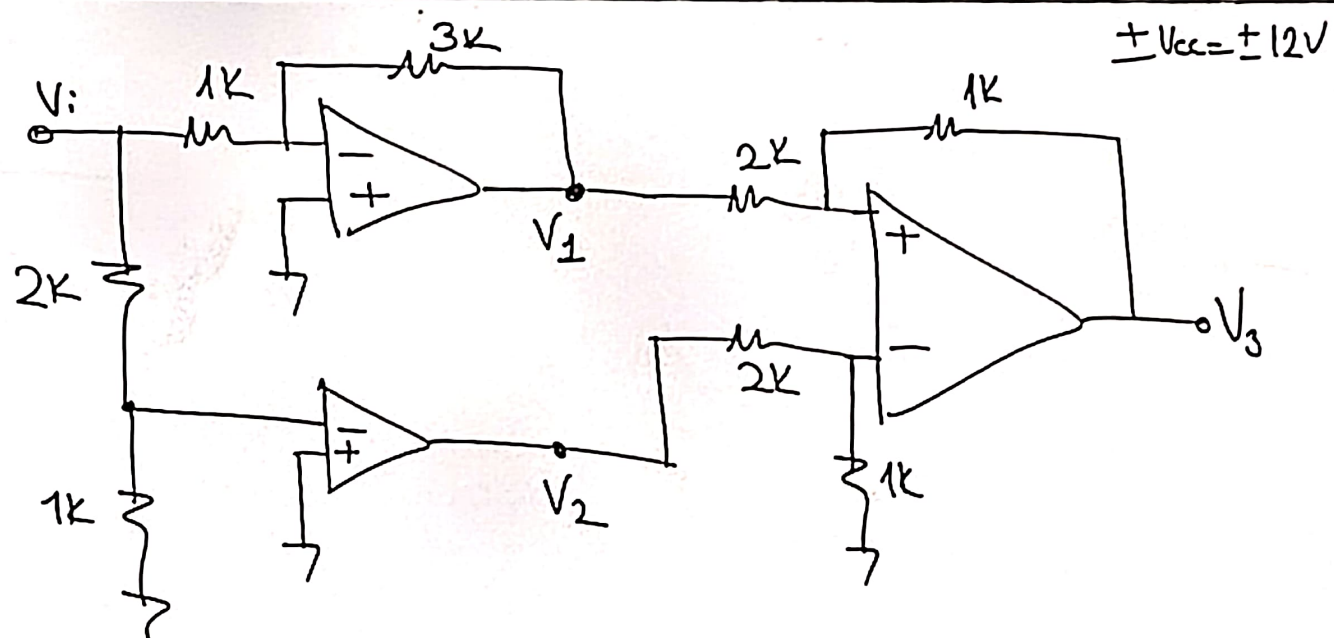


V_3 'ü çiziniz.


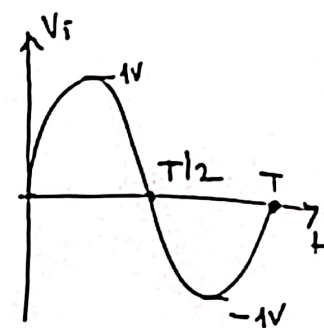


15V
 $V_2 = ?$


Sinav Sorusu:

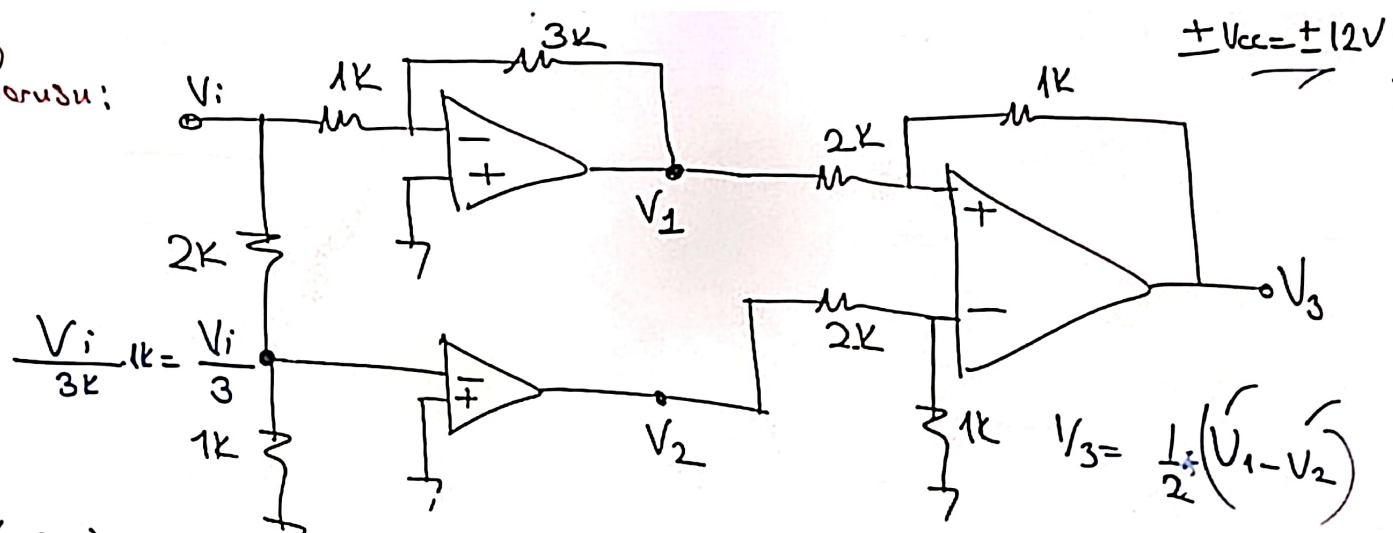



V_3 'ü çiziniz.

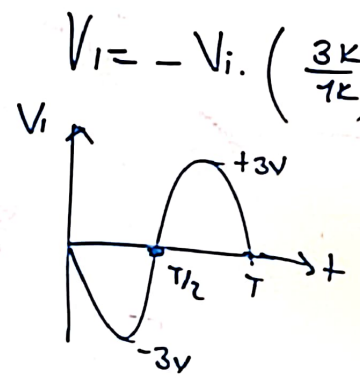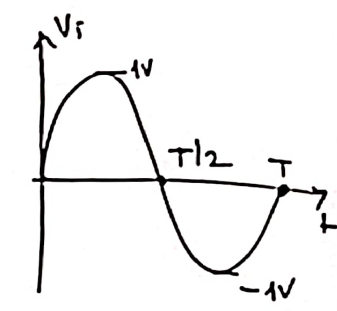

$V_2 \Rightarrow$

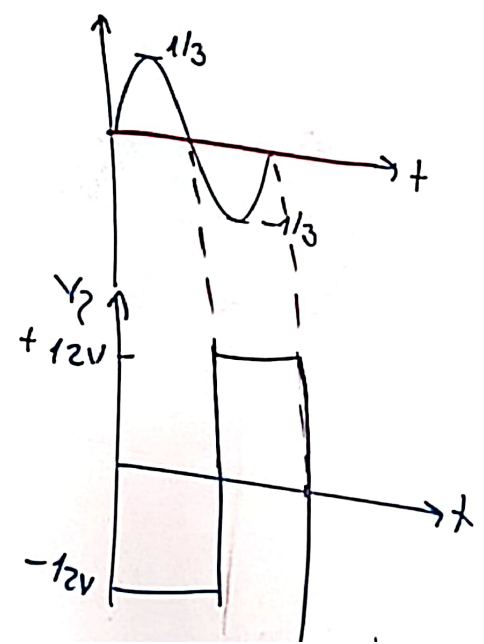


$V_3 = \frac{1}{2}(V_1 - V_2)$

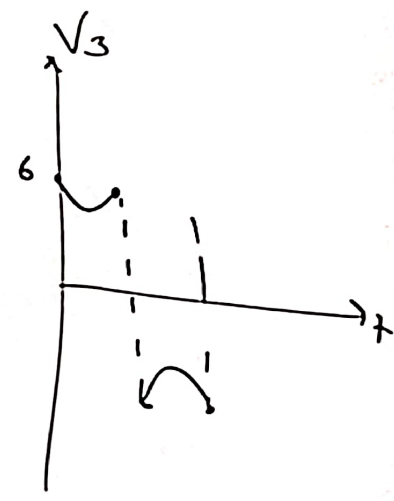
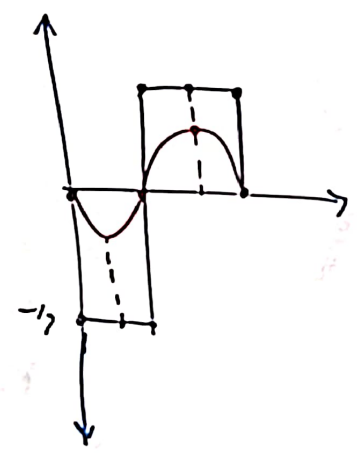


±15V
 $V_2 = ?$


Sinav Sorusu:

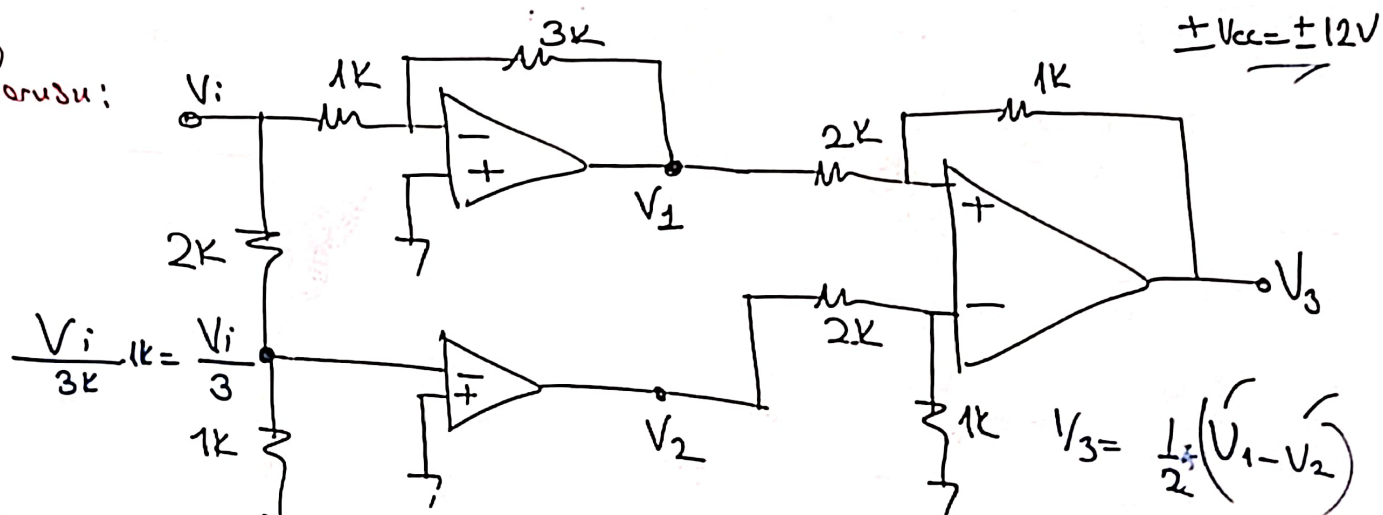



V_3 'ü çiziniz.

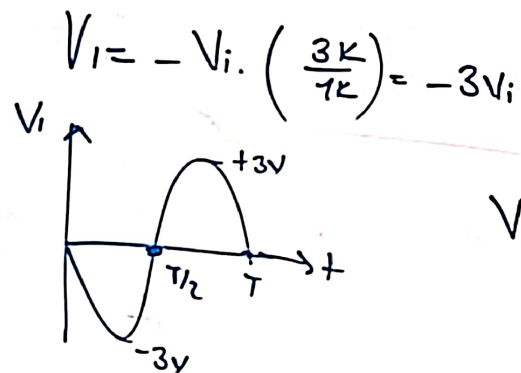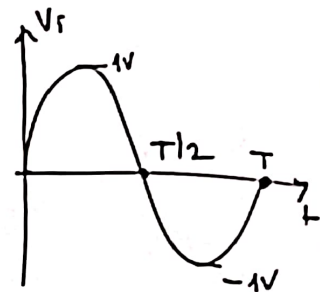

$V_2 \Rightarrow$

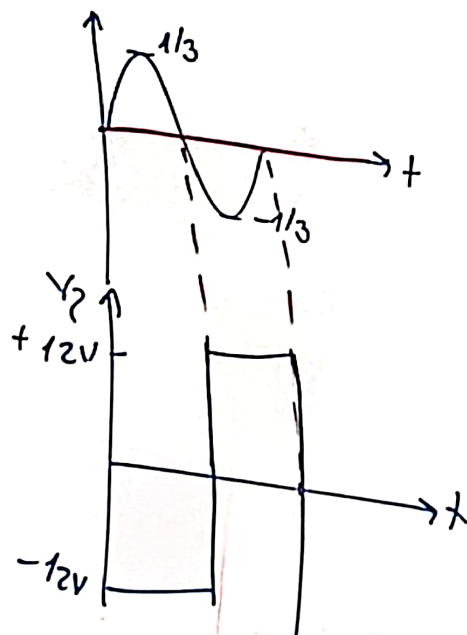


$$V_3 = \frac{1}{2}(V_1 - V_2)$$

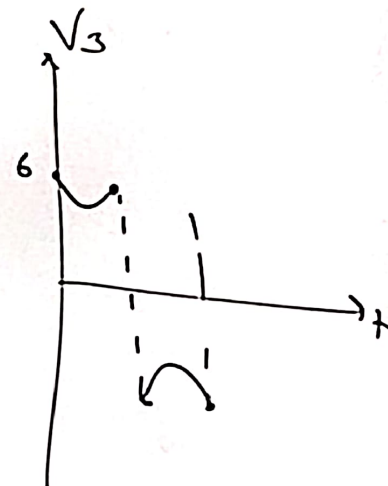
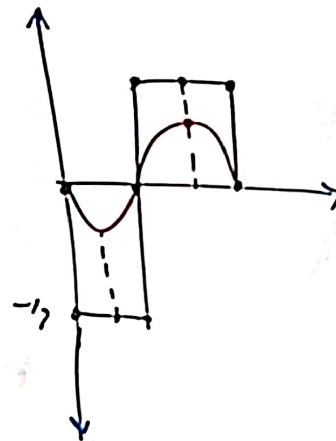


$\pm 15V$
 $V_2 = ?$


Sinav Sorusu:

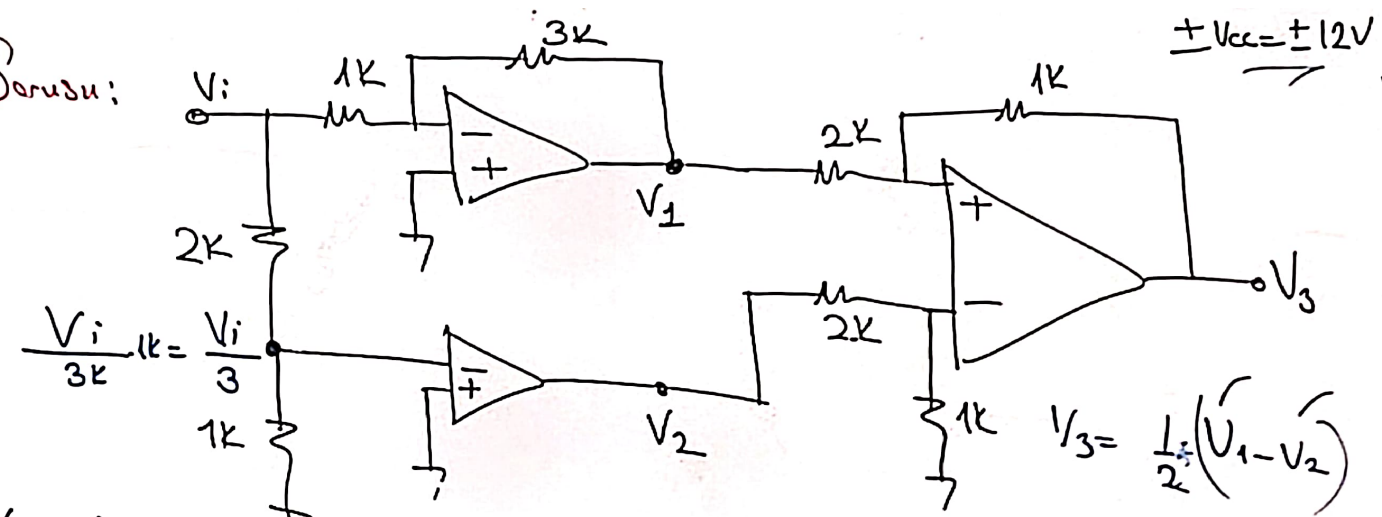



V_3 'ü çiziniz.

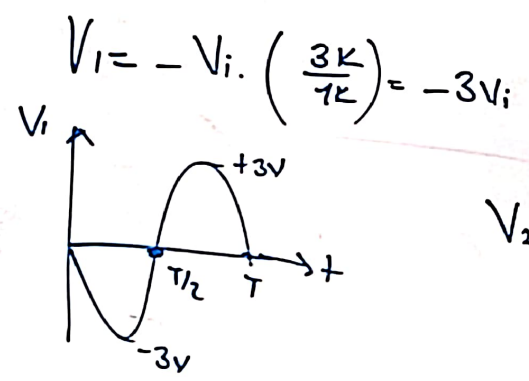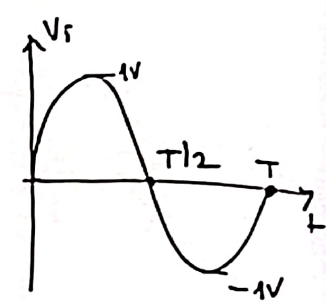


$V_2 \Rightarrow$

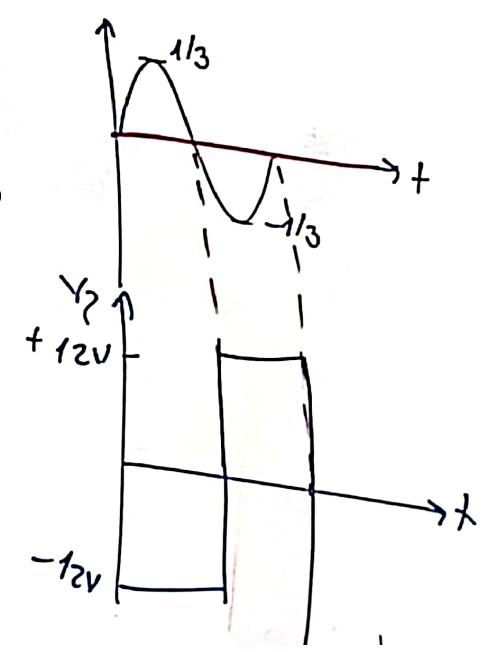

$V_3 = \frac{1}{2}(V_1 - V_2)$

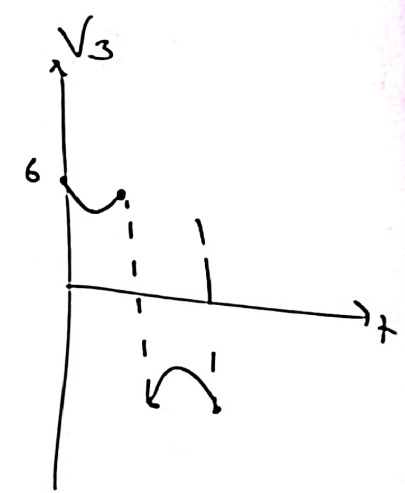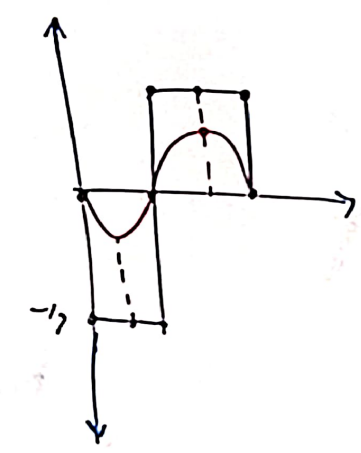

Sinav Sorusu:

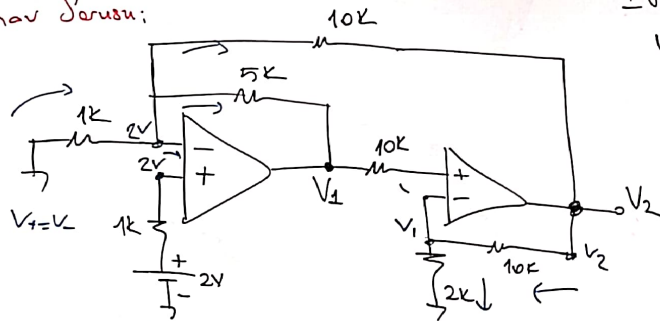

$$\pm V_{cc} = \pm 15V$$

$$V_1 = ? \quad V_2 = ?$$

$$\frac{0-2}{\frac{1k}{10}} = \frac{2-V_1}{\frac{5k}{5}} + \frac{2-V_2}{\frac{10k}{10}}$$

$$-20 = 4 - 2V_1 + 2V_2$$

$$2V_1 + V_2 = 26$$

$$8V_1 = 26$$

$$V_1 = 3.25V$$

$$\frac{V_2 - V_1}{\frac{10k}{5}} = \frac{V_1}{\frac{2k}{2}}$$

$$V_2 - V_1 = 5V_1$$


$$V_2 = 6V_1$$

$$V_2 = 2 \times 3.25 \times 6$$

$$V_2 = 19.5$$


$$V_2 = +19.5V$$

Sinav Sorusu:

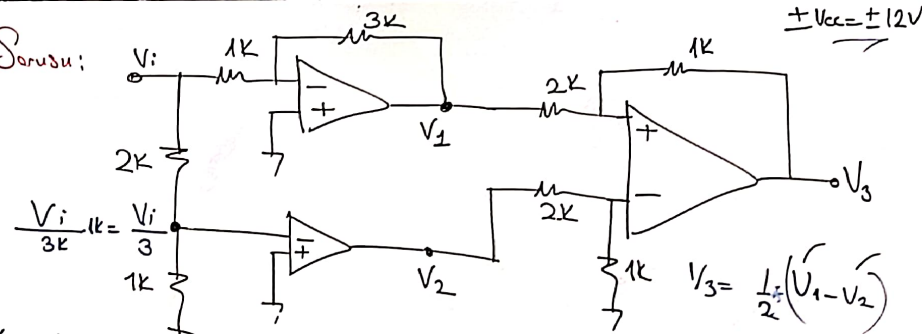


$$\pm V_{cc} = \pm 12V$$


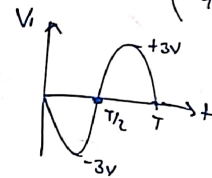
$$V_1 = -V_i \left(\frac{3k}{1k} \right) = -3V_i$$




$V_2 \Rightarrow$

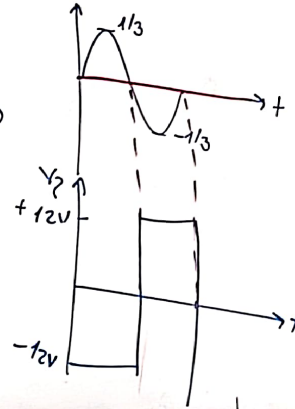


$$V_3 = \frac{1}{2}(V_1 - V_2)$$

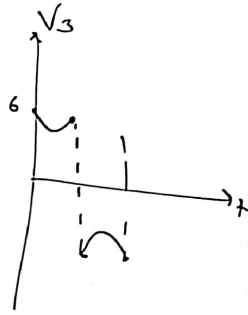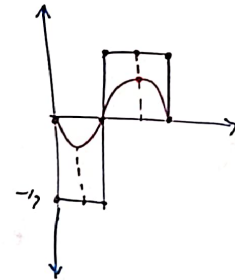

V_3 'a çiziniz.

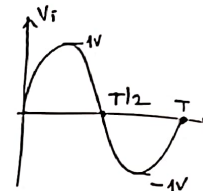

Sınav Sorusu:

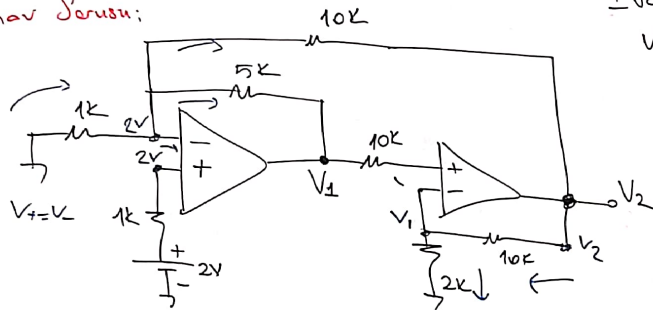

$$\pm V_{cc} = \pm 15V$$

$$V_1 = ? \quad V_2 = ?$$

$$\frac{0-2}{\frac{1k}{10}} = \frac{2-V_1}{\frac{5k}{5}} + \frac{2-V_2}{\frac{10k}{10}}$$

$$-20 = 4 - 2V_1 + 2 - V_2$$

$$2V_1 + V_2 = 26$$

$$8V_1 = 26$$

$$V_1 = 3,25V$$

$$\frac{V_2 - V_1}{\frac{10k}{5}} = \frac{V_1}{\frac{2k}{2}}$$

$$V_2 - V_1 = 5V_1$$


$$V_2 = 6V_1$$

$$V_2 = 2,5 \times 6$$


$$V_2 = 15,5$$

$$V_2 = +15V$$


Sınav Sorusu:

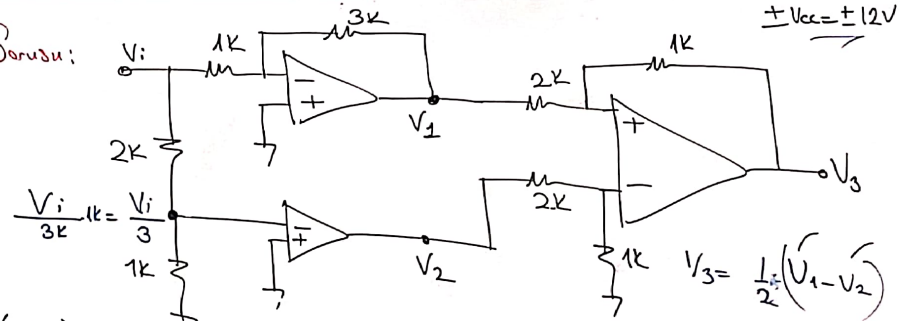


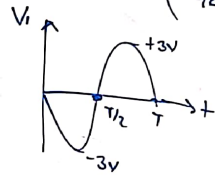
$$V_1 = -V_i \cdot \left(\frac{3k}{1k} \right) = -3V_i$$



$V_2 \Rightarrow$

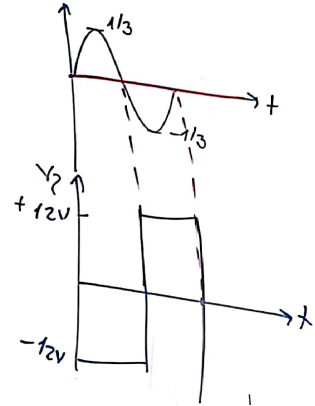

$$V_3 = \frac{1}{2}(V_1 - V_2)$$

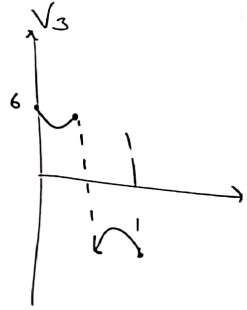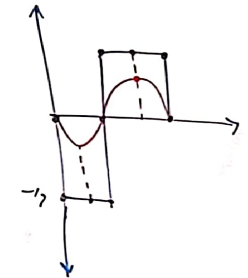

V_3 'ü çiziniz.

