

Adı: Levent

Soyadı: PULGİR


No: 061202030

Elektronik II Final Sınav Soruları

12.06.2009

11


S.1- (40 puan)

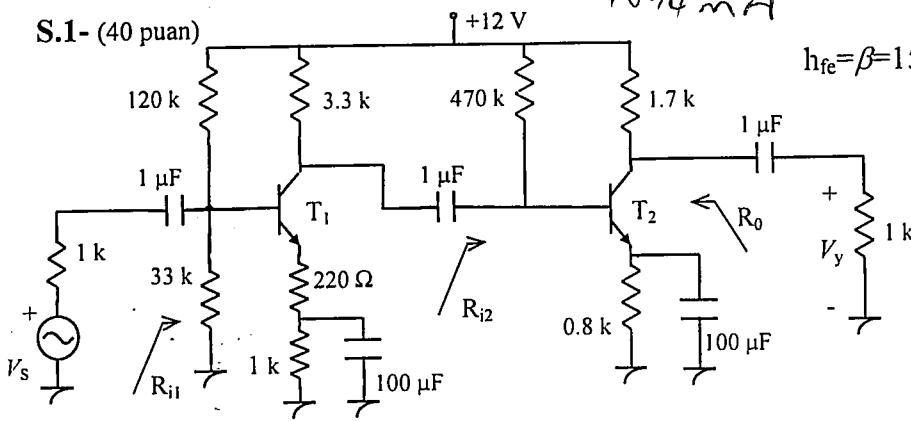 $h_{fe} = \beta = 150$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, r_e modelini kullanarak;a) DC analizden r_{e1} ve r_{e2} yi hesaplayınız.

b) AC eşdeğer devresini çiziniz.

c) $R_{i1}=?$, $R_{i2}=?$ ve $R_o=?$ d) $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$



S.2- (20 puan)

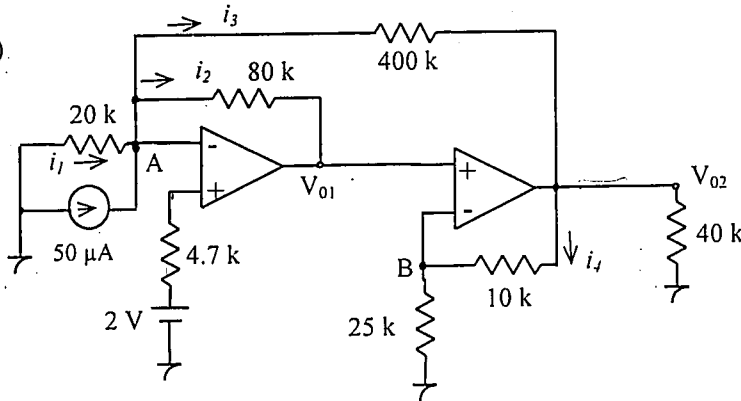


Şekildeki devrede ;

 $V_{o1}=?$, $V_{o2}=?$

S.3- (20 puan)

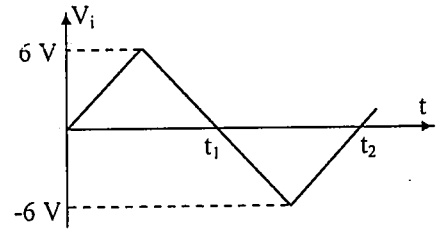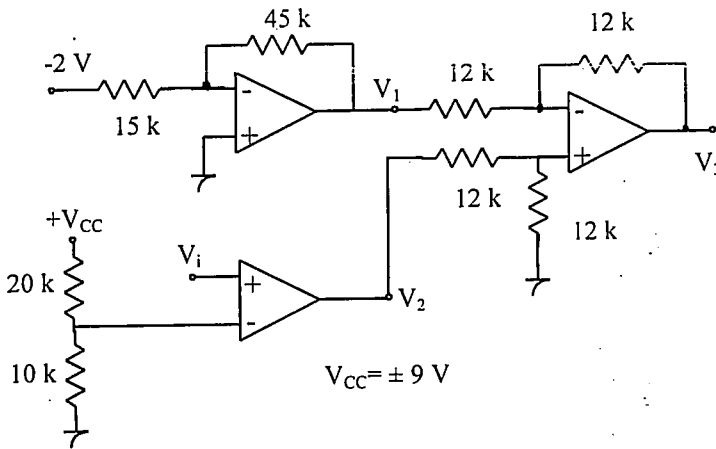 $V_1=?$, $V_2=?$ ve $V_3=?$ değerlerini hesaplayıp, ölçekli olarak çiziniz.

S.4- (20 puan)

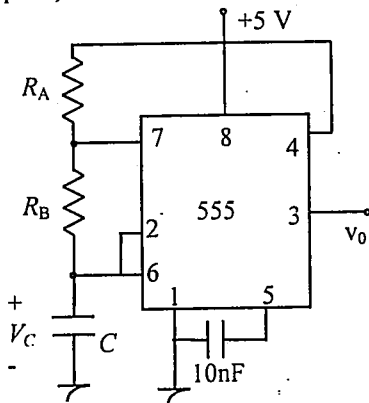 $T_h = 1\text{ ms}$, $T_l = 0.5\text{ ms}$ ise;a) $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ için $R_A=?$ ve $R_B=?$ b) V_C 'nin ve V_0 'ın şeklini ilk üç periyot için alt alta ölçekli olarak çiziniz.c) Eğer $T_h = T_l$ istenirse devrede nasıl bir değişiklik yapılması gerekir, açıklayınız.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Dr. Seral ÖZŞEN