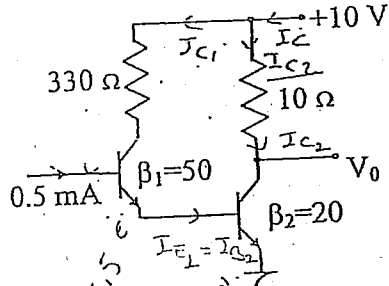


Adı Soyadı: Tuğba Tolunbile

S.1- a)




$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_0 = ?$$

$$I_{C1} = \beta_1 I_B$$

b) B sınıfı yükseltici kısaca tanıtlınız.


S.2-

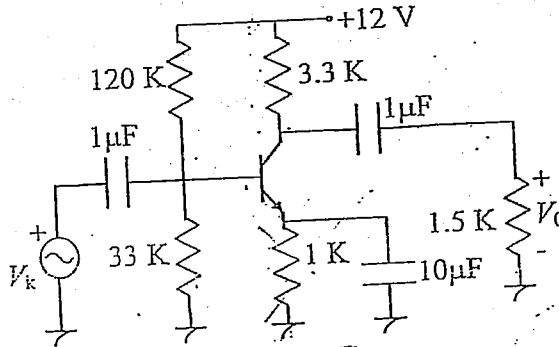


$$h_{fe} = 100, h_{ie} = 2 \text{ K}$$

$$\frac{V_0}{V_k} = ? = -103.125$$

S.3-

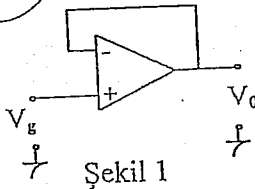

Şekil 1

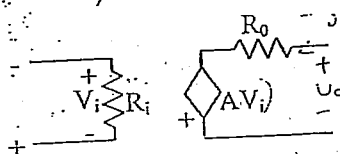

Şekil 2

Opamp için Şekil 2'deki eşdeğer devreyi kullanarak Şekil 1'deki devre için V_0/V_g bağıntısını elde ediniz.

$$V_0 = \frac{V_g}{2} \cdot \frac{3}{20 \text{ K}}$$

$$0.15 \text{ mA}$$

$$V_{cc} = \pm 12 \text{ volt}$$

$$V_0 = ? I_x = ?$$

$$V_0 = -A V_i + I_{OL}$$

$$V_0 = A(V_i - V_0)$$

$$-A V_i + I_{OL} = A V_0 - A V_0$$

$$2 A V_i = A V_0$$

Not: Sınav süresi 75 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

Başarılar dilerim.
Doç. Dr. Saadetdin HERDEM

$$V_0 = \frac{3}{20} \cdot \frac{3}{20} = \frac{9}{400} = 0.0225 \text{ V}$$