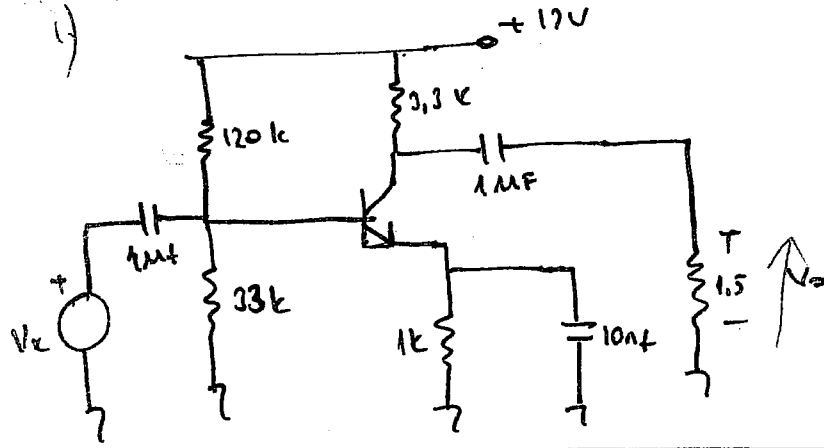






$\beta = 100$

$r_e = 17\Omega$

17



$r_e$  modelini kullanarak

$\frac{V_o}{V_k} = ?$

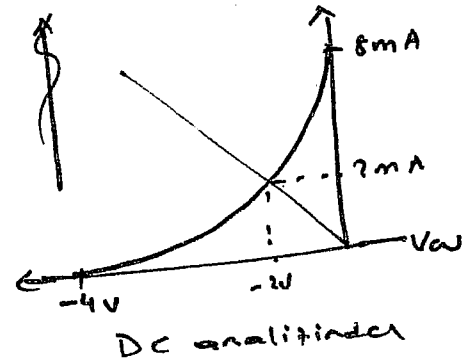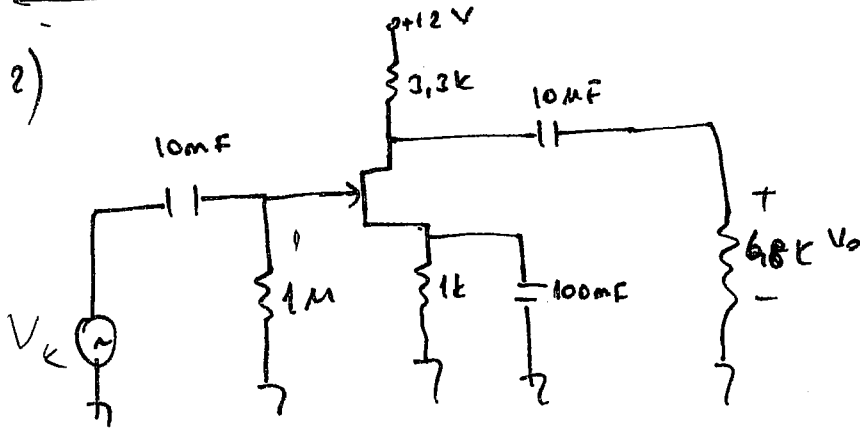

$\frac{V_o}{V_k} = ?$  hesaplayınız.

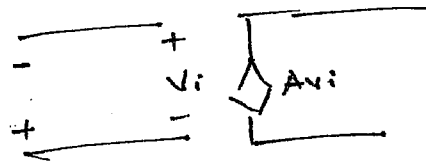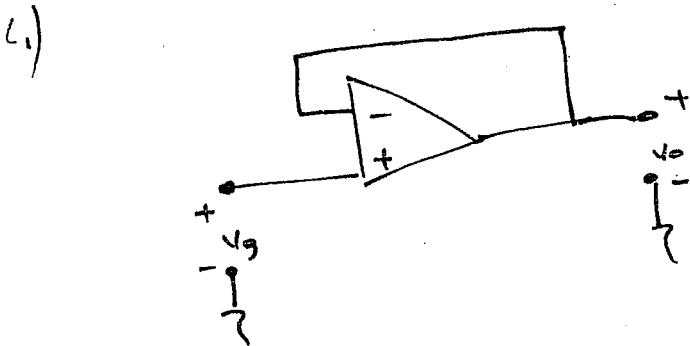3) Ortak emitörlü bir yükseltecin gerilim kazancının frekansa göre değişim grafiğini çizerek ; grafik üzerindeki hangi bilgilerin hangi elemanlardan etkilendiğini kısaca açıklayınız.



Opamp için şekil 2'deki devreyi kullanarak şekil 1'deki devre için  $\frac{V_o}{V_g}$  bapantısı elde ediniz