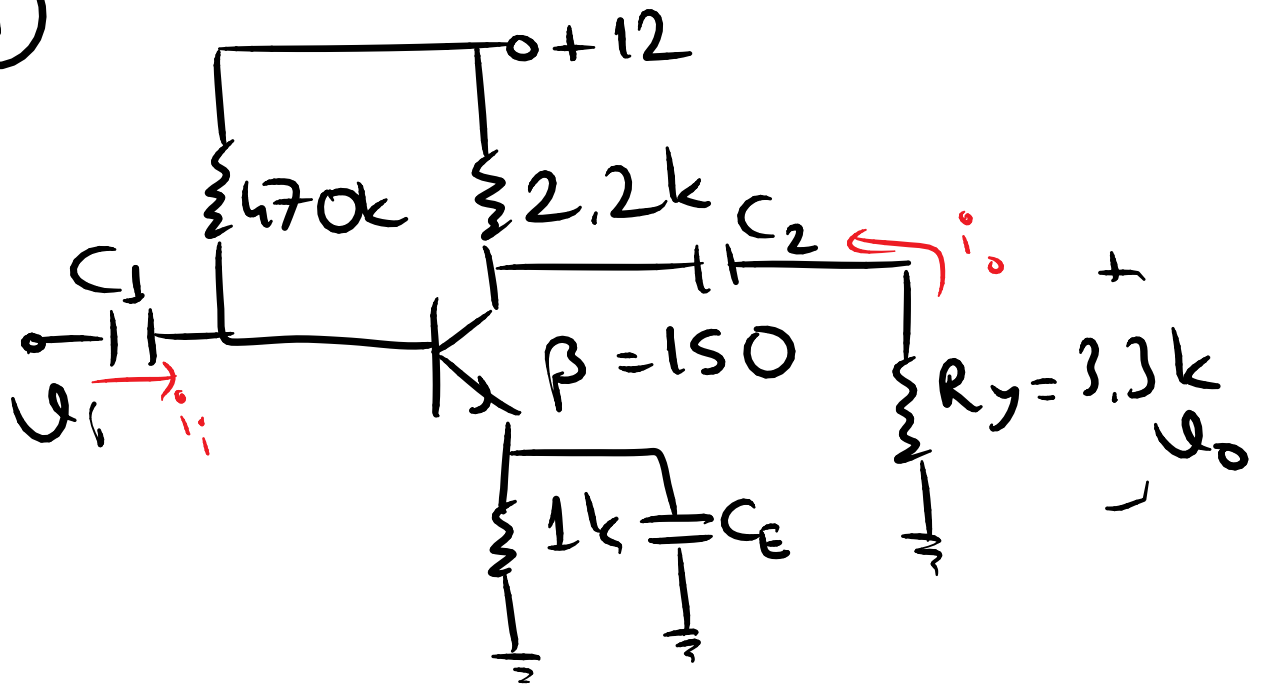


Elektronik-2

ÖDEV

Arasınay

①



a) $r_e = ?$


b) $Z_i = ?$ (Görüş Direnci)

c) $Z_o = ?$

d) $A_v = V_o / V_i = ?$

e) $A_i = i_o / i_i = ?$

②

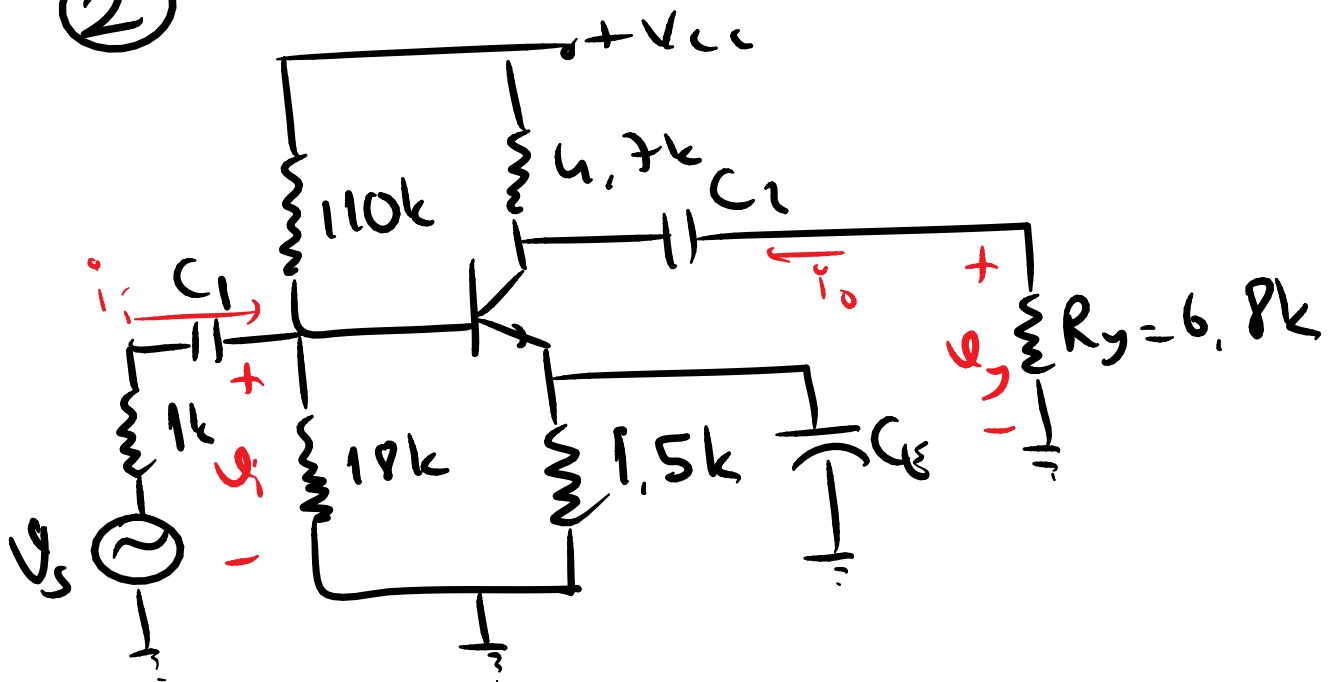

$$\beta = h_{fe} = 200, \quad h_{ie} = 1.2k \text{ } \Omega$$

a) $Z_i = ?$


b) $Z_o = ?$

c) $A_v = \frac{V_g}{V_i} = ?$

d) $A_{v_s} = \frac{V_g}{V_s} = ?$

e) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

③

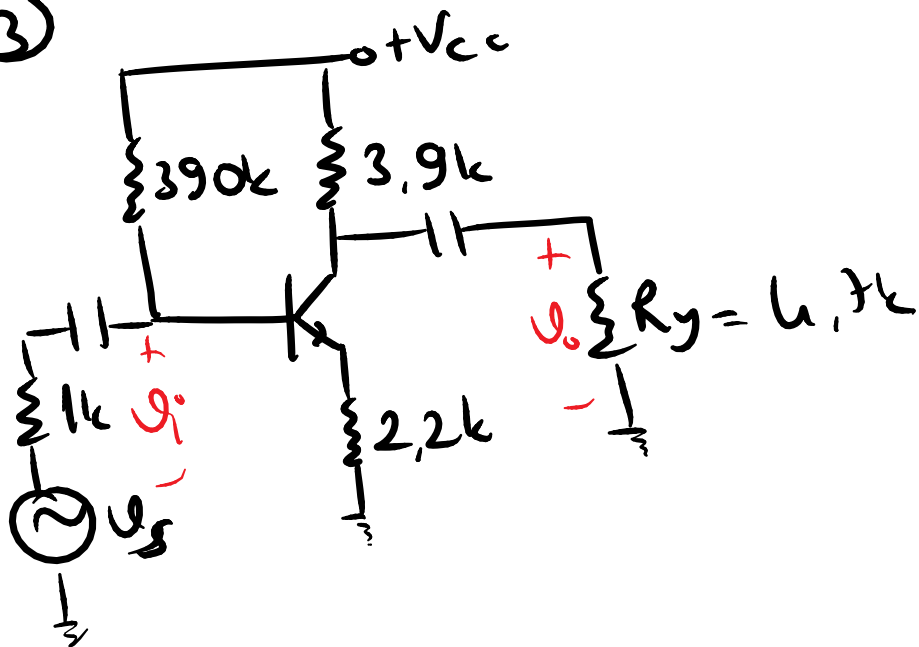

$$\beta_{ac} = 150$$

$$r_e = 12\Omega$$


a) $Z_i, Z_o = ?$

b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$

c) $A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

d) $v_s = 1mV$ sinusoidal $v_o = ?$
 cizini z.

④

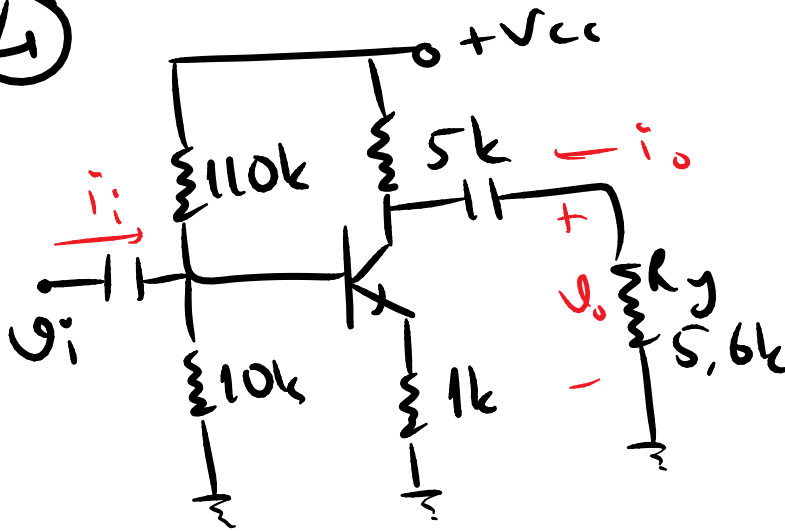

$$h_{fe} = 110$$

$$h_{ie} \approx 1,1k$$

$$h_{oe} \approx 20\mu S$$


a) $Z_i = ?$

b) $Z_o = ?$

c) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$

d) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

5

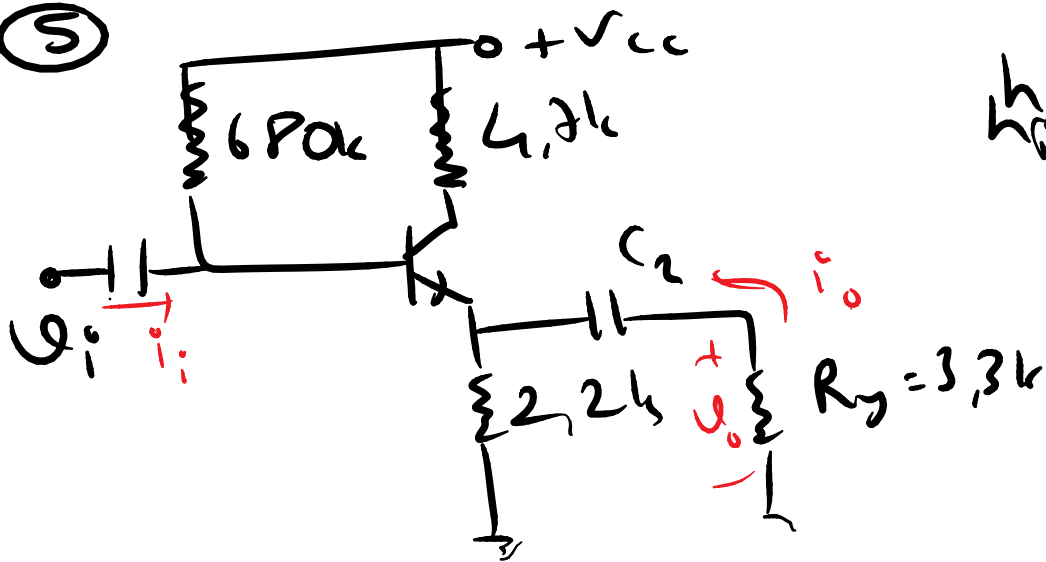

$$h_{fe} = 200$$

$$h_{ie} = 1k$$

a) $Z_i = ?$

b) $Z_o = ?$


c) $A_v = \frac{V_o}{V_i} = ?$

d) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

e) giriş kaynağı iç direnci $1k$

olarak bir V_s bağlanırsa $Z_o = ?$

6

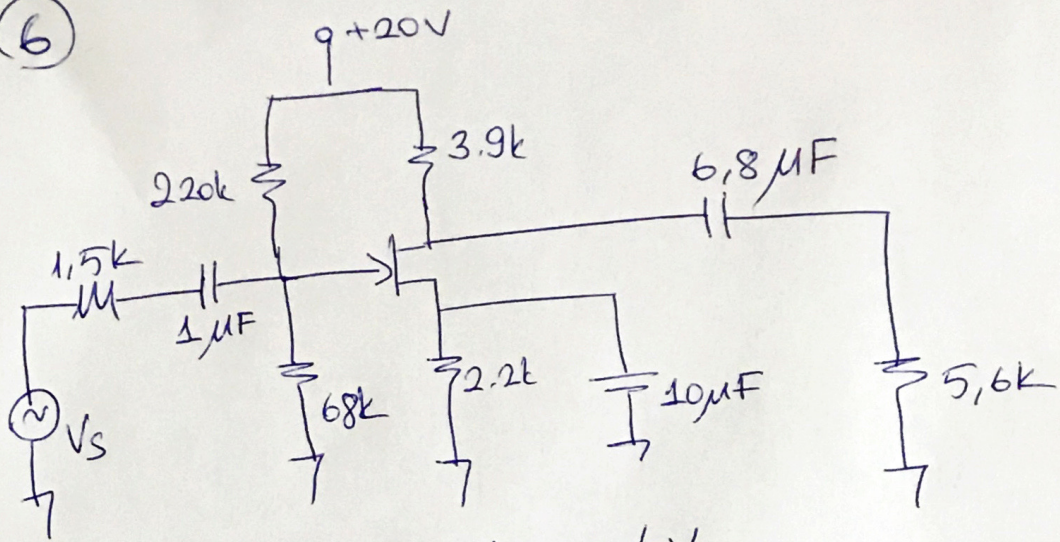

$$I_{DSS} = 10 \text{ mA} \quad V_p = -6 \text{ V}$$

$$C_{wi} = 4 \text{ pF} \quad C_{wo} = 6 \text{ pF}$$

$$C_{gd} = 8 \text{ pF} \quad C_{gs} = 12 \text{ pF} \quad C_{ds} = 3 \text{ pF}$$

Üstteki devre için;


- DC analiz yaparak g_m değerini bulunuz.
- AC eşdeğerini çıkarınız.
- Z_i , Z_o , A_v , A_{vs} değerlerini hesaplayınız.

7

6. soruda verilen kuvvetlendiricinin

- Alt kesim frekansını hesaplayınız.
- Üst kesim frekansını hesaplayınız.
- Kazanç - frekans eğrisini çıkarınız.


(8)

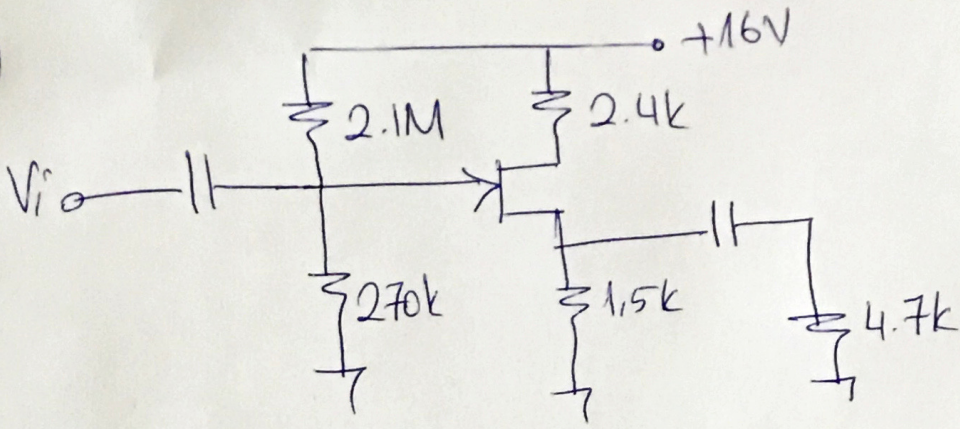

$$g_m = 1.58 \text{ ms} \text{ ise}$$


a) Z_i b) Z_o c) A_v değerlerini bulunuz.

(9)

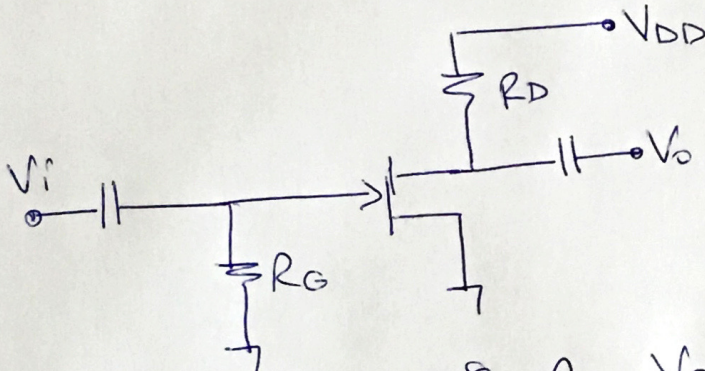

$V_{DD} = +22\text{V}$, $I_{DSS} = 8\text{mA}$, $V_p = -2.5\text{V}$, $r_d = 40\text{k}$
 Üstteki FET yükselteç devresini kazancı -8 olacak şekilde tasarlayınız.

(10)

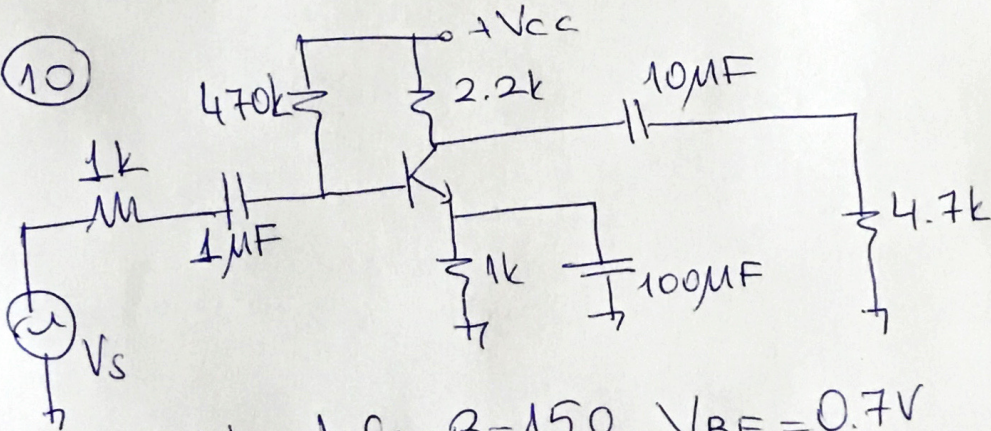

$h_{ie} = 1.2\text{k}$, $h_{fe} = \beta = 150$, $V_{BE} = 0.7\text{V}$
 $C_{bc} = 4\text{pF}$, $C_{be} = 36\text{pF}$, $C_{ce} = 1\text{pF}$
 $C_{wi} = 6\text{pF}$, $C_{wo} = 8\text{pF}$ olduğuna göre;
 Alt kesim ve üst kesim frekanslarını bulunuz.